
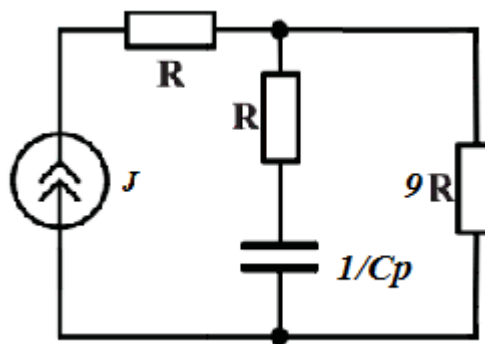


## Задача 2

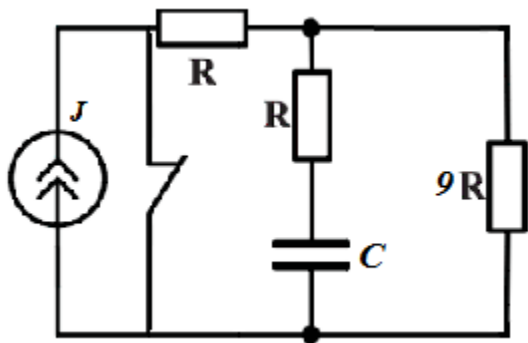

Найти напряжение на конденсаторе

$J = \delta(t)$  при импульсном воздействии

$$U_b(p) := \frac{9 \cdot R}{10 \cdot R + \frac{1}{C \cdot p}} \cdot \frac{1}{C \cdot p} \text{ simplify} \rightarrow \frac{9 \cdot R}{10 \cdot C \cdot R \cdot p + 1}$$

Находим переходную импульсную функцию

$$\begin{aligned} \underbrace{J(t)} &:= 1 & \underbrace{R} &:= 20 & \underbrace{C} &:= 80 \cdot 10^{-6} & \underbrace{g(p)} &:= \frac{9}{10 \cdot R \cdot C} \cdot \left[ \frac{R}{p + \frac{1}{(10 \cdot R \cdot C)}} \right] \end{aligned}$$


$$\underbrace{G(t)} := \frac{9 \cdot R}{10 \cdot R \cdot C} \cdot e^{-\frac{t}{(10 \cdot R \cdot C)}}$$

Оригинал переходной импульсной функции

Находим свертку

$$u_c(t) := \int_0^t G(t - \tau) \cdot J(\tau) d\tau \quad p := -\frac{1}{C \cdot R \cdot 10} = -62.5$$

$$\tau := \frac{1}{|p|} = 0.016 \quad t := 0, 0.01 \cdot \tau .. \tau \cdot 10$$

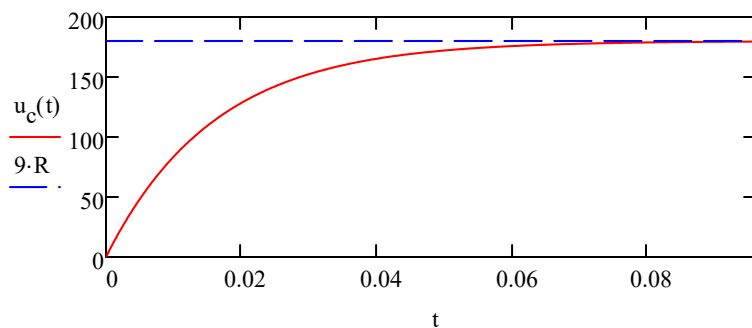




$$\omega := 100 \quad J(t) := 1 \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$u_{\omega\omega}(t) := \int_0^t G(t - \tau) \cdot J(\tau) d\tau$$

$$J1(\omega) := \frac{9 \cdot R}{10 \cdot R - \frac{j}{C \cdot \omega}} \cdot \left[ \frac{-j}{(C \cdot \omega)} \right]$$

$$T := \frac{2 \cdot \pi}{\omega} = 0.063 \quad t := 0, 0.01 \cdot T .. 2 \cdot T$$

$$U(t) := |J1(\omega)| \cdot \sin(\omega \cdot t + \arg(J1(\omega)))$$

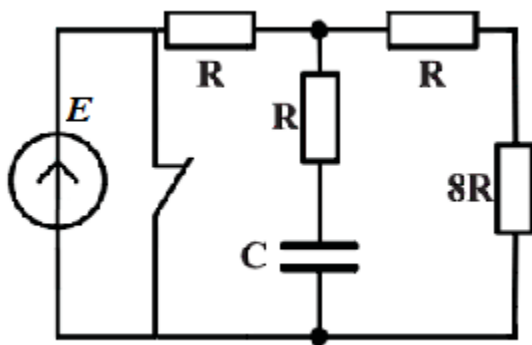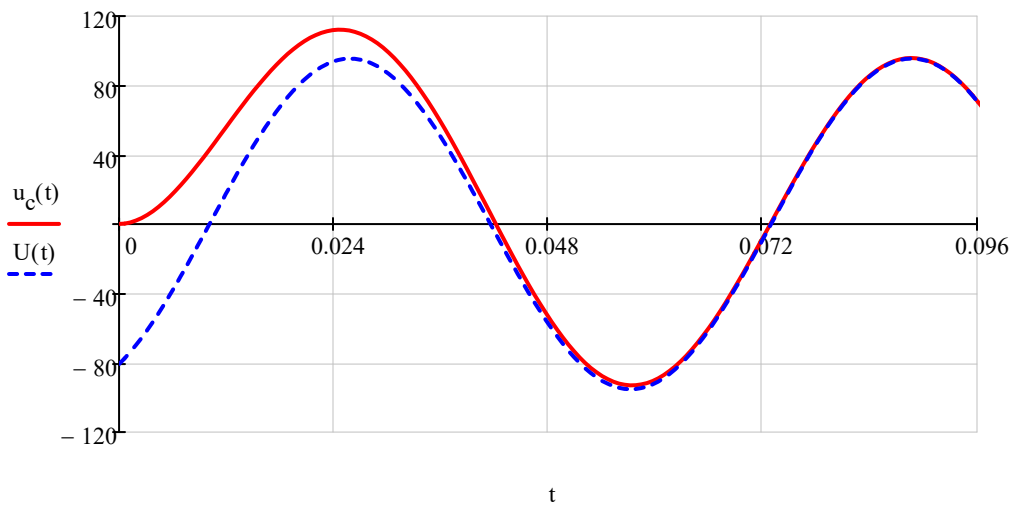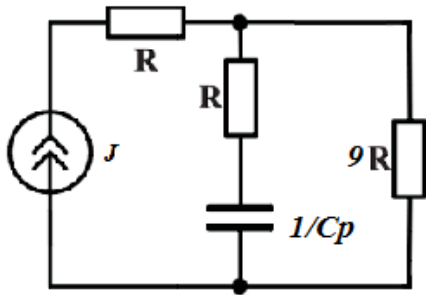


## Задача 2

$$E(t) := 1$$

$$R := 10$$

$$C := 100 \cdot 10^{-6}$$

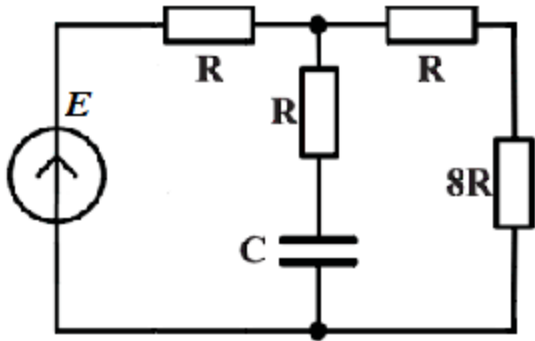
$$g(p) := \frac{9}{10 \cdot R \cdot C} \cdot \left[ \frac{R}{p + \frac{1}{(10 \cdot R \cdot C)}} \right]$$



$E(t) = \delta(t)$  Импульсное воздействие

Находим отклик системы при импульсном воздействии
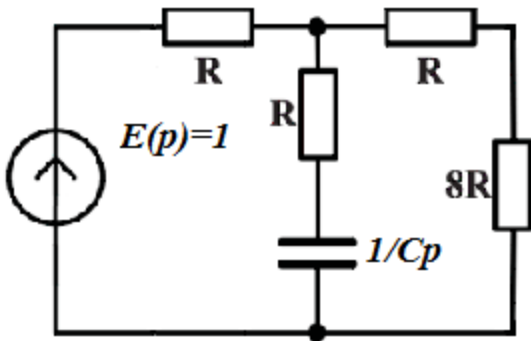
$$U_c(p) := \frac{9 \cdot R}{10 \cdot R} \cdot \frac{1}{R + \frac{1}{C \cdot p}} \cdot \frac{1}{C \cdot p} \quad \text{передаточная функция}$$



$$\frac{9}{10} \cdot \frac{1}{R + \frac{1}{C \cdot p}} \cdot \frac{1}{C \cdot p} \text{ simplify } \rightarrow \frac{9}{10 \cdot C \cdot R \cdot p + 10}$$

$$w(p) := \frac{9}{10 \cdot C \cdot R \cdot p + 10}$$

$$w(p) := \frac{9}{10 \cdot C \cdot R \cdot \left( p + \frac{10}{10 \cdot C \cdot R} \right)}$$


$$w(t) := \frac{9}{10 \cdot C \cdot R} \cdot e^{-\frac{t}{C \cdot R}}$$

$$E(t) := 1$$

$$U_c(t) := \int_0^t w(t - \tau) \cdot E(\tau) d\tau$$

$$p := -\frac{1}{C \cdot R} = -1 \times 10^3$$

$$\tau := \frac{1}{|p|} = 1 \times 10^{-3} \quad t := 0, 0.01 \cdot \tau \dots \tau \cdot 10$$

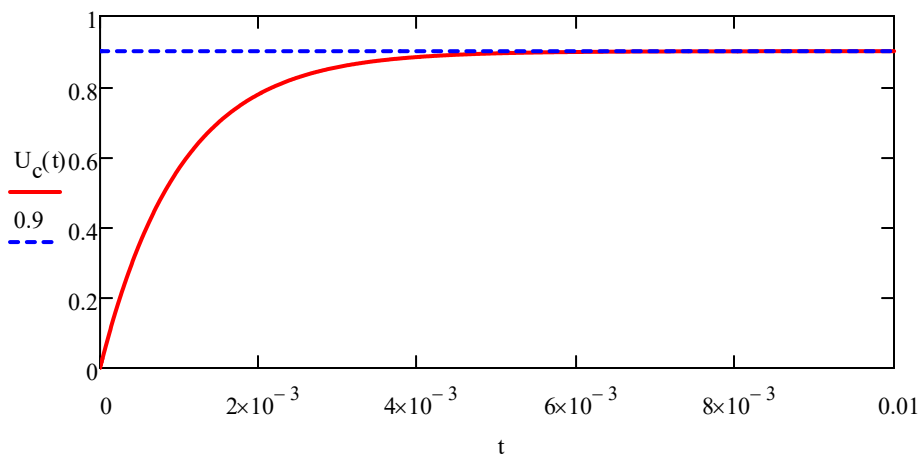

$$\omega := 100$$

$$E(t) := 1 \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$E_- := \frac{0.9}{R - i \cdot \frac{1}{\omega \cdot C}} \cdot \left( \frac{-i}{\omega \cdot C} \right)$$

$$E1(t) := |E_-| \cdot \sin(\omega \cdot t + \arg(E_-))$$

$$w(t) := \frac{9}{10 \cdot C \cdot R} \cdot e^{-\frac{t}{C \cdot R}}$$

$$U_c(t) := \int_0^t w(t - \tau) \cdot E(\tau) \, d\tau$$

$$p := -\frac{1}{C \cdot R} = -1 \times 10^3$$

$$T := \frac{2 \cdot \pi}{\omega}$$

$$\tau := \frac{1}{|p|} = 1 \times 10^{-3} \quad t := 0, 0.001 \cdot T .. 1 \cdot T$$

