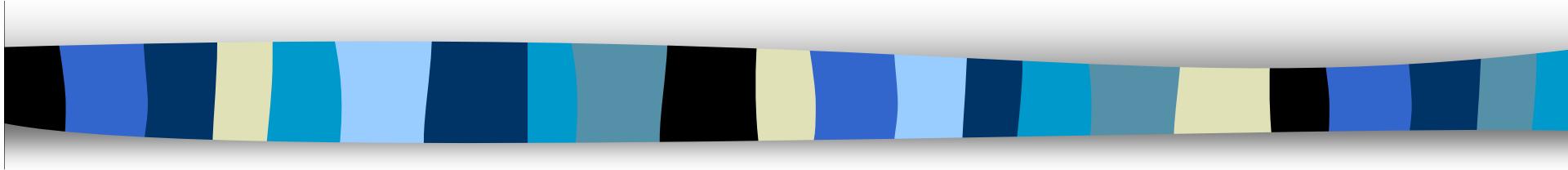




Трёхфазные цепи



Фазовый оператор

$$a = 1e^{j120^\circ}$$

$$a^2 = 1e^{-j120^\circ}$$

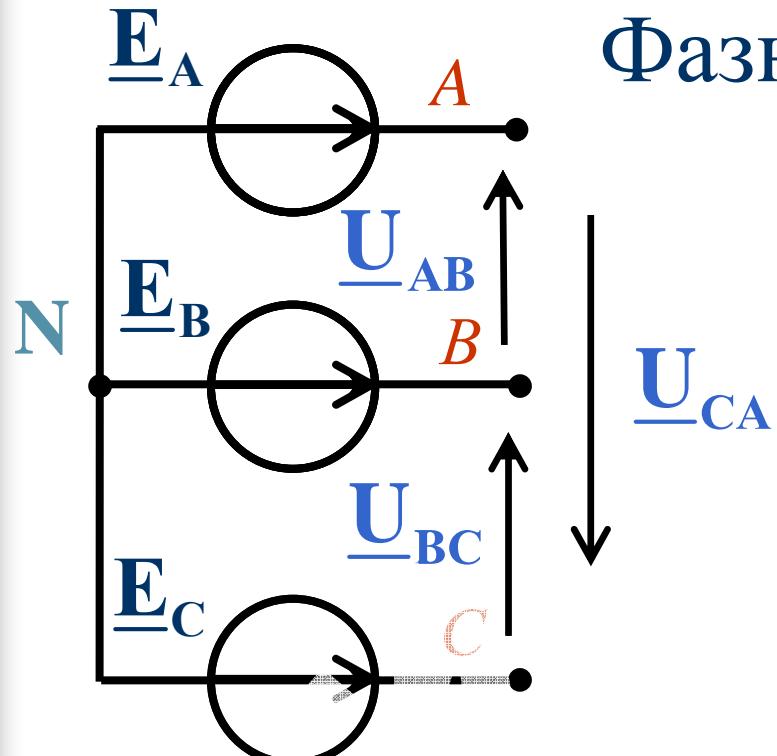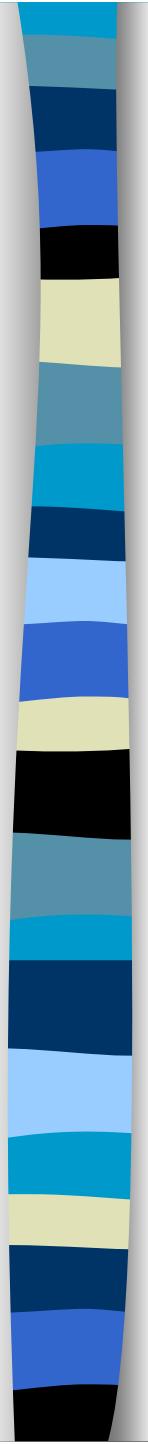

Фазные ЭДС генератора

$$\underline{E}_A = E e^{j0}$$

$$\underline{E}_B = E \cdot e^{-j120^\circ} = a^2 \underline{E}_A$$


$$\underline{E}_C = E \cdot e^{j120^\circ} = a \underline{E}_A$$

Линейные напряжения :

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{U}_{AB} = U_L \cdot e^{j\lambda} = \sqrt{3} \underline{E}_A e^{j30} \\ \underline{U}_{BC} = a^2 \cdot \underline{U}_{AB} \\ \underline{U}_{CA} = a \cdot \underline{U}_{AB} \end{array} \right.$$


Схемы соединения нагрузки:

звезда


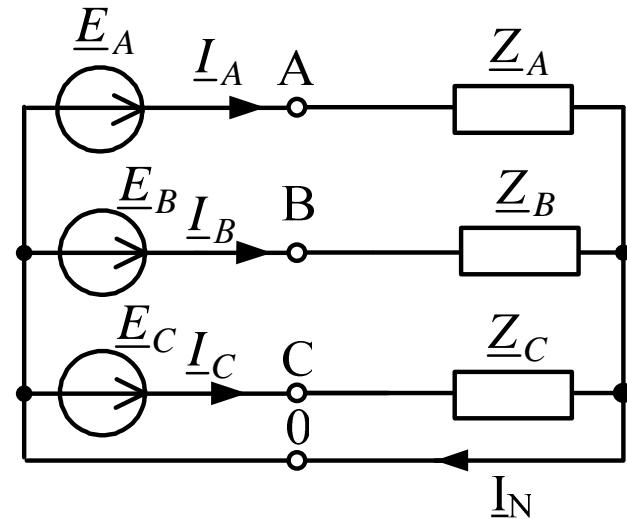


\underline{I}_A , \underline{I}_B , \underline{I}_C –
линейные токи,
равные фазным

треугольник

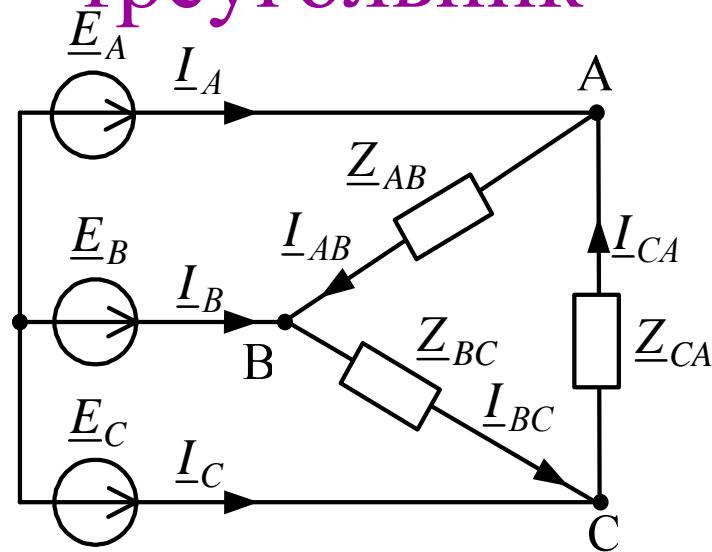

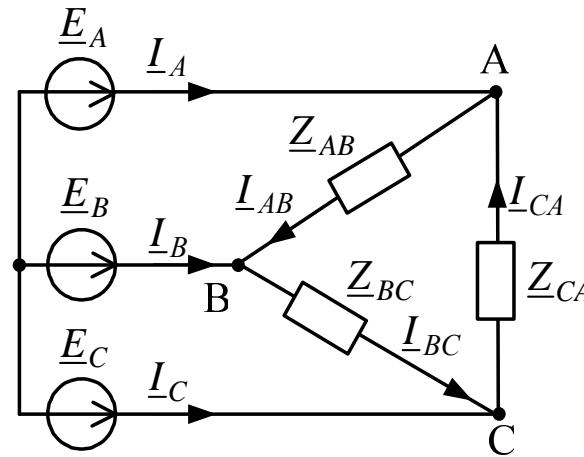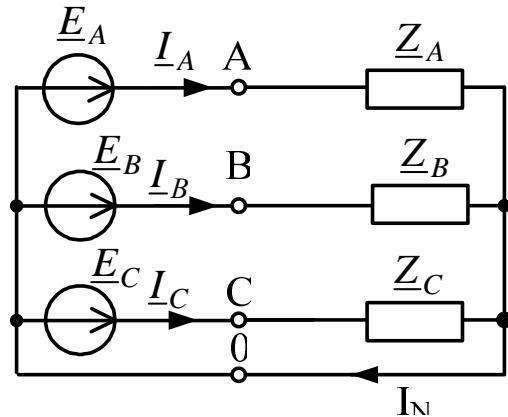\underline{I}_{AB} , \underline{I}_{BC} , \underline{I}_{CA} –
фазные токи
 \underline{I}_A , \underline{I}_B , \underline{I}_C –
линейные токи



Симметричная нагрузка

$$(Z_A = Z_B = Z_C)$$

$$\underline{I}_A = \frac{\underline{E}_A}{Z_A}$$

$$\underline{I}_B = a^2 \underline{I}_A$$

$$\underline{I}_C = a \underline{I}_A$$

$$\underline{I}_N = \underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C$$


$$(Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA})$$

$$\underline{I}_{AB} = \frac{\underline{U}_{AB}}{Z_{AB}},$$


$$\underline{I}_{BC} = a^2 \underline{I}_{AB}$$

$$\underline{I}_{CA} = a \underline{I}_{AB}$$
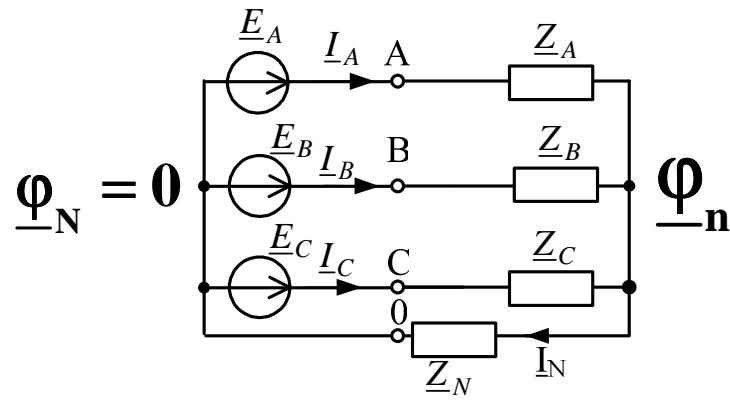
$$\underline{I}_A = \sqrt{3} \underline{I}_{AB} e^{-j30^\circ}$$



$$\underline{\Phi}_N = 0$$

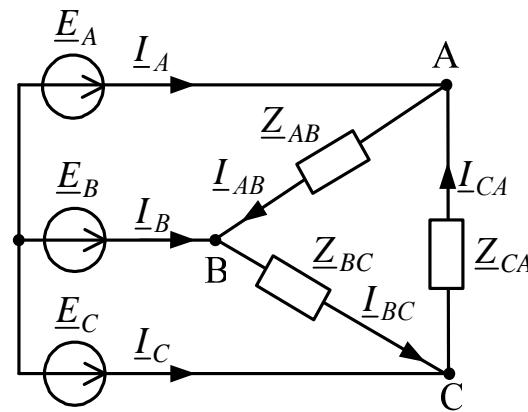

$$\underline{\Phi}_N \neq 0$$

Несимметричная нагрузка

$(\underline{Z}_A \neq \underline{Z}_B \neq \underline{Z}_C)$

$$\underline{\Phi}_n \left(\frac{1}{\underline{Z}_A} + \frac{1}{\underline{Z}_B} + \frac{1}{\underline{Z}_C} + \frac{1}{\underline{Z}_N} \right) =$$

$$= \frac{\underline{E}_A}{\underline{Z}_A} + \frac{\underline{E}_B}{\underline{Z}_B} + \frac{\underline{E}_C}{\underline{Z}_C}$$

$$\underline{I}_A = \frac{-\underline{\Phi}_n + \underline{E}_A}{\underline{Z}_A}; \quad \underline{I}_B = \frac{-\underline{\Phi}_n + \underline{E}_B}{\underline{Z}_B};$$

$$\underline{I}_C = \frac{-\underline{\Phi}_n + \underline{E}_C}{\underline{Z}_C}$$

$$\underline{I}_N = \underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C$$

$(\underline{Z}_{AB} \neq \underline{Z}_{BC} \neq \underline{Z}_{CA})$


$$\underline{I}_{AB} = \frac{\underline{U}_{AB}}{\underline{Z}_{AB}}; \quad \underline{I}_{BC} = \frac{\underline{U}_{BC}}{\underline{Z}_{BC}};$$

$$\underline{I}_{CA} = \frac{\underline{U}_{CA}}{\underline{Z}_{CA}}$$

$$\underline{I}_A = \underline{I}_{AB} - \underline{I}_{CA}$$

$$\underline{I}_B = \underline{I}_{BC} - \underline{I}_{AB}$$
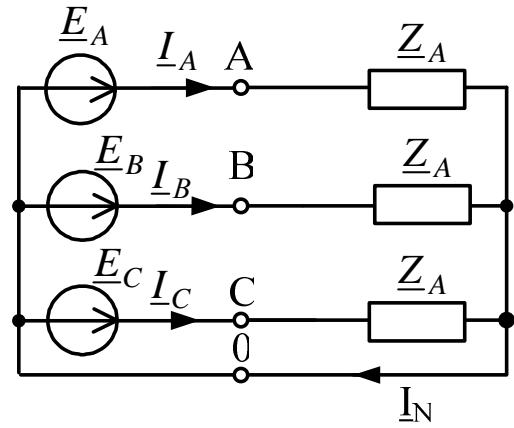
$$\underline{I}_C = \underline{I}_{CA} - \underline{I}_{BC}$$




$$\underline{Z}_N = 0$$


$$\underline{I}_A = \frac{\underline{E}_A}{\underline{Z}_A}; \quad \underline{I}_B = \frac{\underline{E}_B}{\underline{Z}_B};$$

$$\underline{I}_C = \frac{\underline{E}_C}{\underline{Z}_C}$$
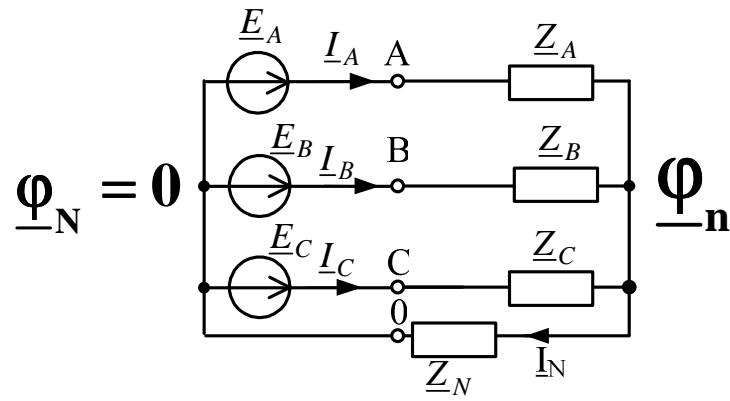
$$\underline{I}_N = \underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C$$



$$\underline{\Phi}_N = 0$$

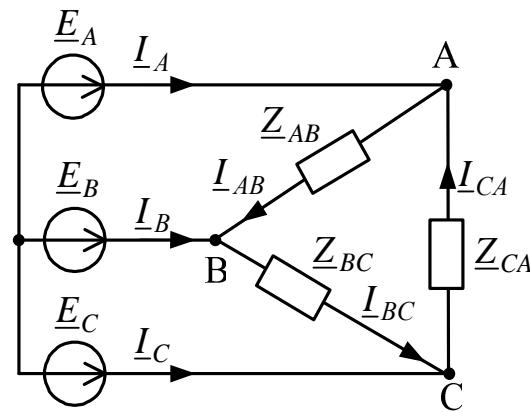

$$\underline{\Phi}_n$$

Несимметричная нагрузка

$$(Z_A \neq Z_B \neq Z_C)$$

$$\underline{\Phi}_n \left(\frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_N} \right) =$$

$$= \frac{\underline{E}_A}{Z_A} + \frac{\underline{E}_B}{Z_B} + \frac{\underline{E}_C}{Z_C}$$

$$\underline{I}_A = \frac{-\underline{\Phi}_n + \underline{E}_A}{Z_A}; \quad \underline{I}_B = \frac{-\underline{\Phi}_n + \underline{E}_B}{Z_B};$$

$$\underline{I}_C = \frac{-\underline{\Phi}_n + \underline{E}_C}{Z_C}$$

$$\underline{I}_N = \underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C$$

$$(Z_{AB} \neq Z_{BC} \neq Z_{CA})$$

$$\underline{I}_{AB} = \frac{\underline{U}_{AB}}{Z_{AB}}; \quad \underline{I}_{BC} = \frac{\underline{U}_{BC}}{Z_{BC}};$$


$$\underline{I}_{CA} = \frac{\underline{U}_{CA}}{Z_{CA}}$$

$$\underline{I}_A = \underline{I}_{AB} - \underline{I}_{CA}$$

$$\underline{I}_B = \underline{I}_{BC} - \underline{I}_{AB}$$

$$\underline{I}_C = \underline{I}_{CA} - \underline{I}_{BC}$$

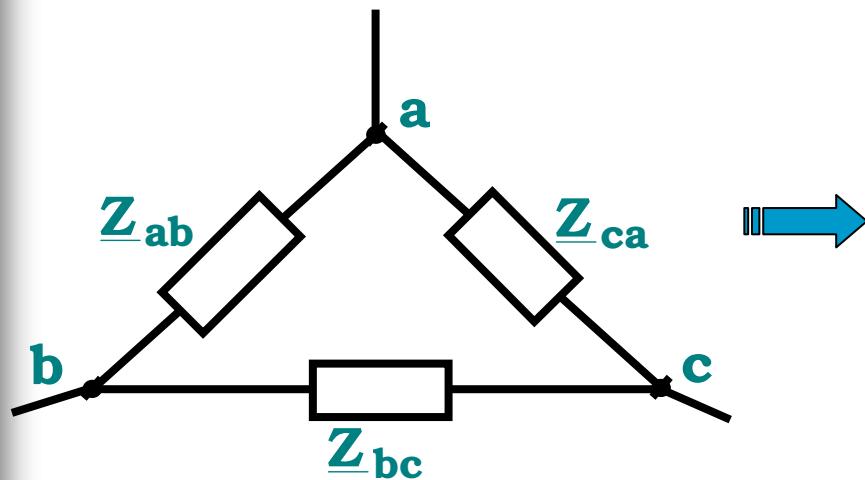
Преобразование треугольника в звезду и наоборот



$$\underline{Z}_{ab} = \underline{Z}_a + \underline{Z}_b + \frac{\underline{Z}_a \underline{Z}_b}{\underline{Z}_c}$$

$$\underline{Z}_{bc} = \underline{Z}_b + \underline{Z}_c + \frac{\underline{Z}_b \underline{Z}_c}{\underline{Z}_a}$$
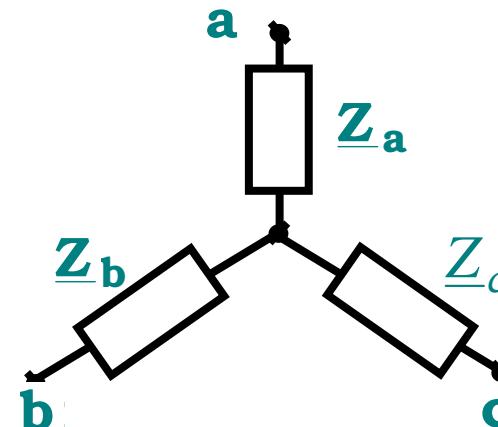
$$\underline{Z}_{ca} = \underline{Z}_c + \underline{Z}_a + \frac{\underline{Z}_c \underline{Z}_a}{\underline{Z}_b}$$





$$\underline{Z}_a = \frac{\underline{Z}_{ab} \underline{Z}_{ca}}{\underline{Z}_{ab} + \underline{Z}_{bc} + \underline{Z}_{ca}}$$

$$\underline{Z}_b = \frac{\underline{Z}_{ab} \underline{Z}_{bc}}{\underline{Z}_{ab} + \underline{Z}_{bc} + \underline{Z}_{ca}}$$


$$\underline{Z}_c = \frac{\underline{Z}_{ca} \underline{Z}_{bc}}{\underline{Z}_{ab} + \underline{Z}_{bc} + \underline{Z}_{ca}}$$

Пример 1:

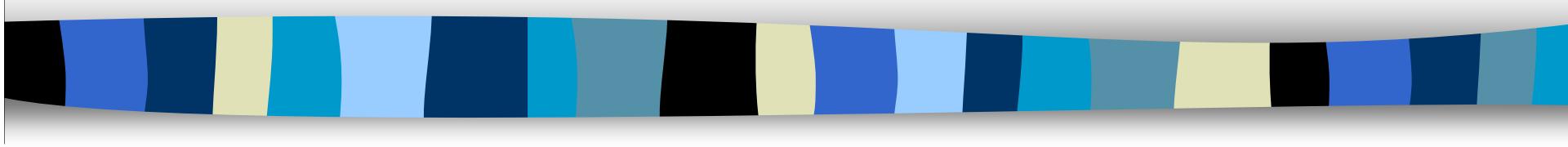

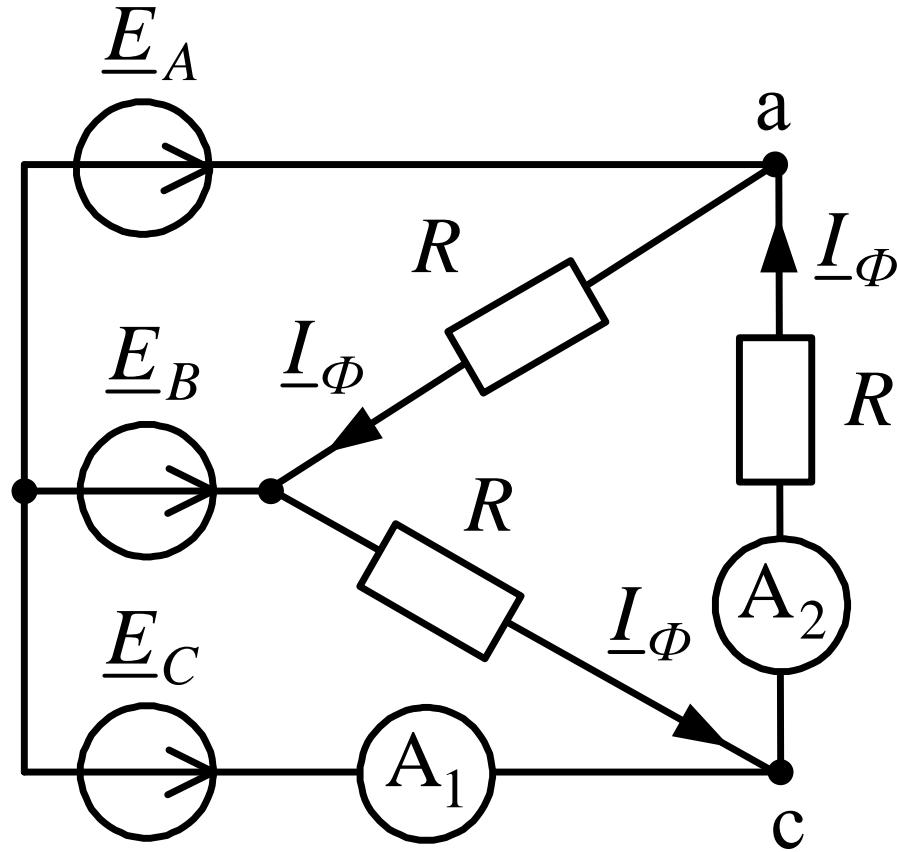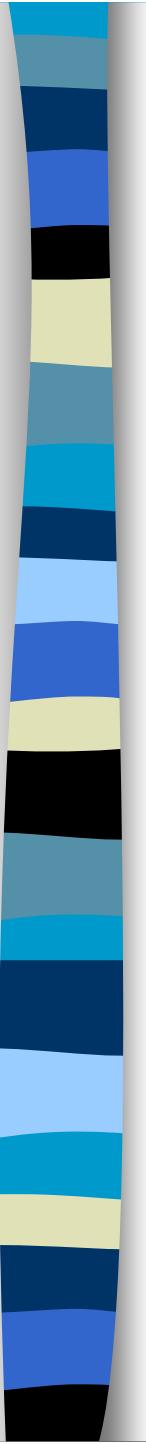

В симметричной трёхфазной цепи фазное напряжение генератора 127 В, сопротивление фаз нагрузки $R=11$ Ом.
Определить показания амперметров.


$$E = 127 \text{ V}$$

$$U_L = \sqrt{3}E = \sqrt{3} \cdot 127 \text{ V} = U_\Phi$$


$$I_\Phi = \frac{U_\Phi}{R} = \frac{\sqrt{3} \cdot 127}{11} = 20 \text{ A}$$


$$I_{A2} = 20 \text{ A}$$

$$|I_L| = |I_\Phi| \sqrt{3} = 34,64 \text{ A}$$

$$I_{A1} = |I_C| = 34,64 \text{ A}$$

Пример 2:

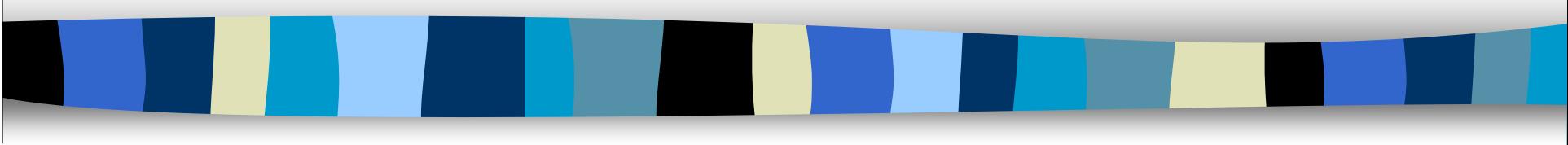

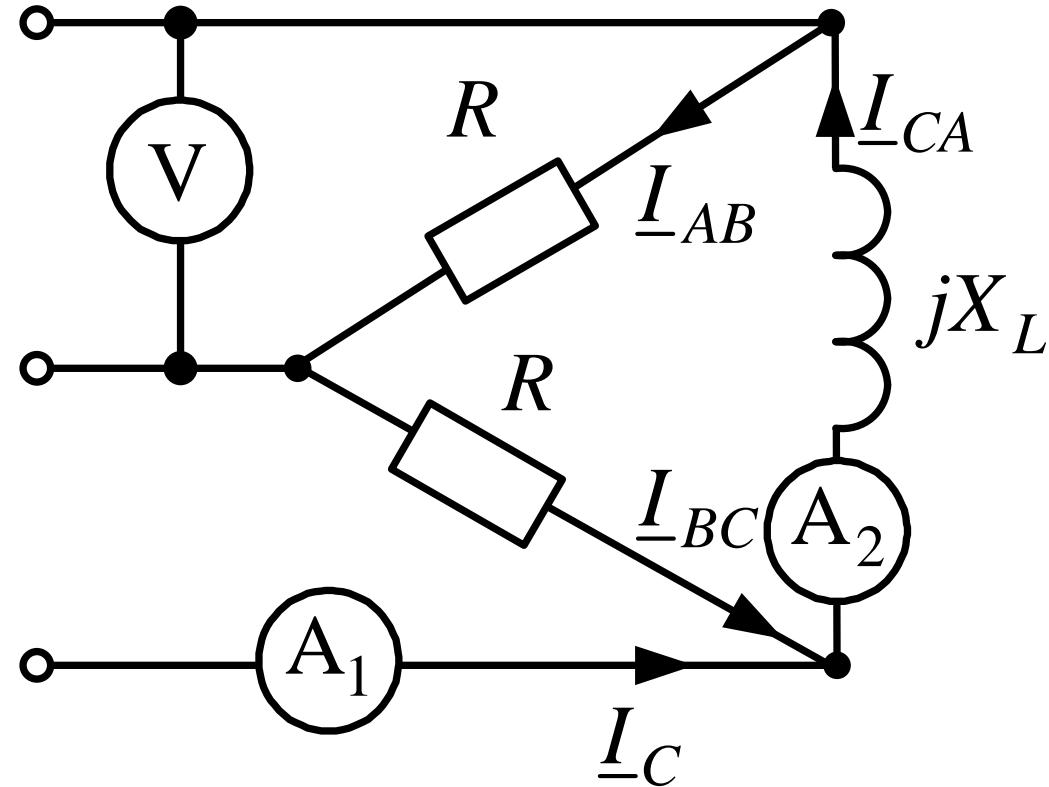

В несимметричной трёхфазной цепи напряжение вольтметра 220 В, сопротивление фаз нагрузки $R=X_L= 11 \text{ Ом}$.

Определить показания амперметров.

$$U_L = U_\Phi = 220$$

$$\underline{I}_C = \underline{I}_{CA} - \underline{I}_{BC}$$


$$\underline{I}_{BC} = \frac{\underline{U}_{BC}}{R} = \frac{a^2 \underline{U}_{AB}}{R} = \frac{220e^{-j120}}{11} = 20e^{-j120} \text{ A}$$

$$\underline{I}_{CA} = \frac{\underline{U}_{CA}}{jX_L} = \frac{a \underline{U}_{AB}}{jX_L} = \frac{220e^{j120}}{j11} = 20e^{j30} \text{ A}$$


$$\underline{I}_C = \underline{I}_{CA} - \underline{I}_{BC} = 20e^{j30} - 20e^{-j120} = 38,62e^{j45} \text{ A}$$


$$I_{A1} = |\underline{I}_C| = 38,62 \text{ A}$$

$$I_{A2} = |\underline{I}_{CA}| = 20 \text{ A}$$

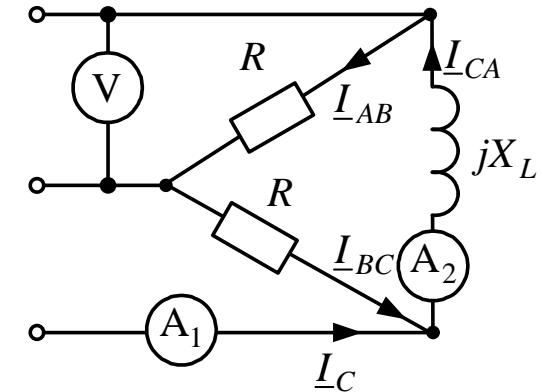

Пример 3:

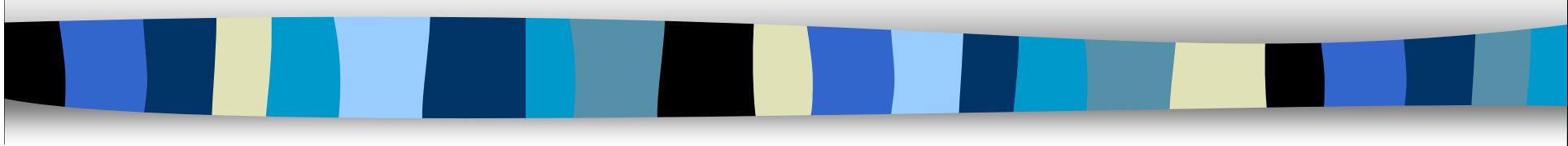

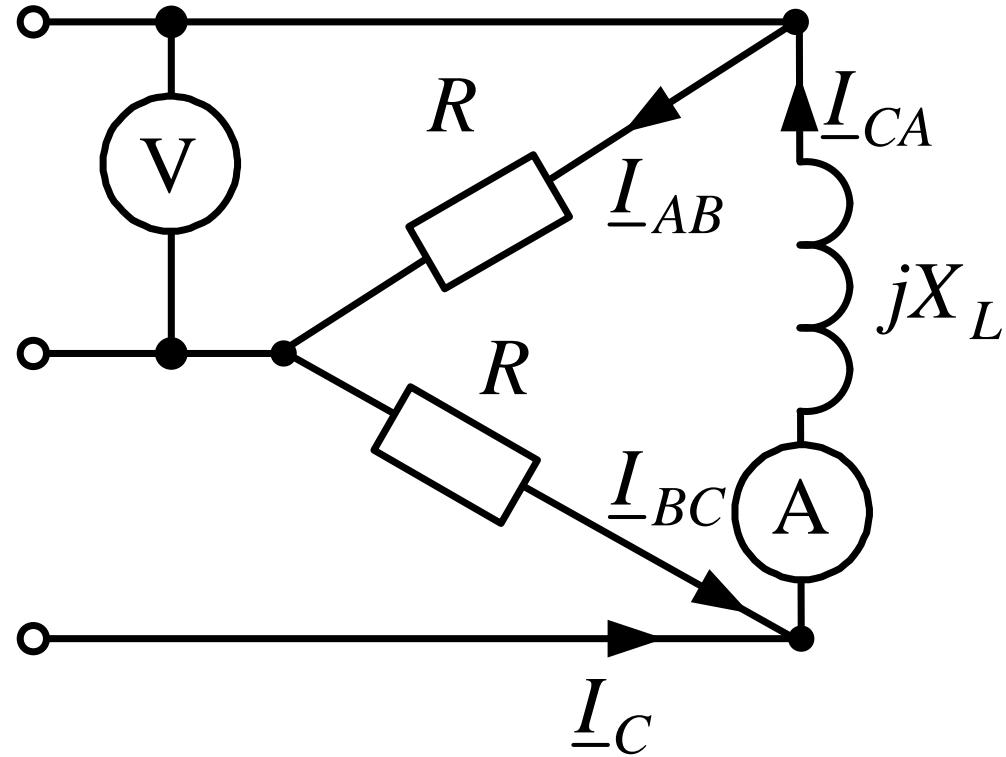


В несимметричной трёхфазной цепи, сопротивление фаз нагрузки $R=X_L=11$ Ом, Показания амперметра 38,62 А.

Определить показания вольтметра

$$\underline{I}_C = \underline{I}_{CA} - \underline{I}_{BC} = \frac{a \underline{U}_{AB}}{jX_L} - \frac{a^2 \underline{U}_{AB}}{R} =$$

$$I_A = \frac{a U_V}{jX_L} - \frac{a^2 U_V}{R} = U_V \left(\frac{a}{jX_L} - \frac{a^2}{R} \right)$$
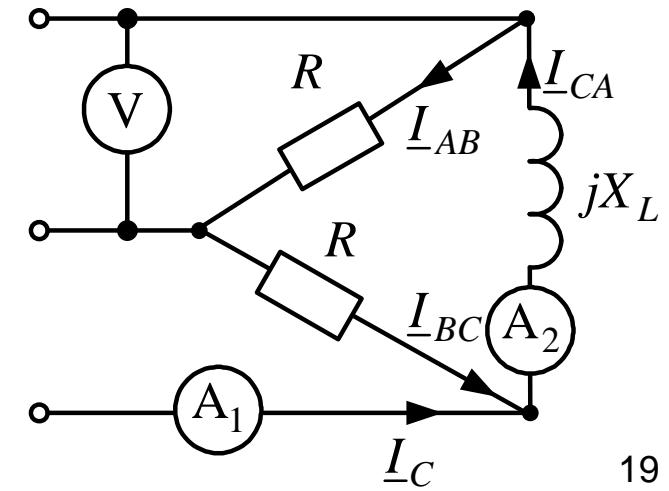
$$U_V = \frac{I_A}{\left(\frac{a}{jX_L} - \frac{a^2}{R} \right)} =$$




$$= \frac{38,62 \textcolor{red}{j11}}{\left(\frac{e^{j120} \textcolor{red}{j11}}{j11} - \frac{e^{-j120} \textcolor{red}{j11}}{11} \right)} = \frac{38,62 \cdot j11}{e^{j120} - e^{-j30}} =$$

$$= \frac{j484,8}{(-0,5 + j0.867) - (0,86 - j0,5)} = \frac{484,8e^{j90}}{-1,366 + 1,366i} =$$


$$= \frac{424,8e^{j90}}{1,932e^{j135}} = 220e^{-j45}$$

$$U_V = 220 \text{ B}$$

Пример 4:

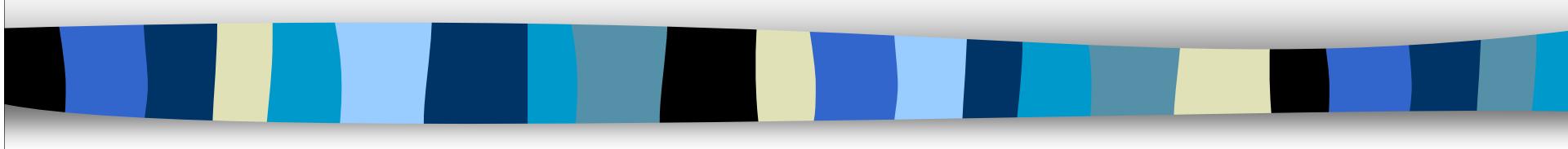

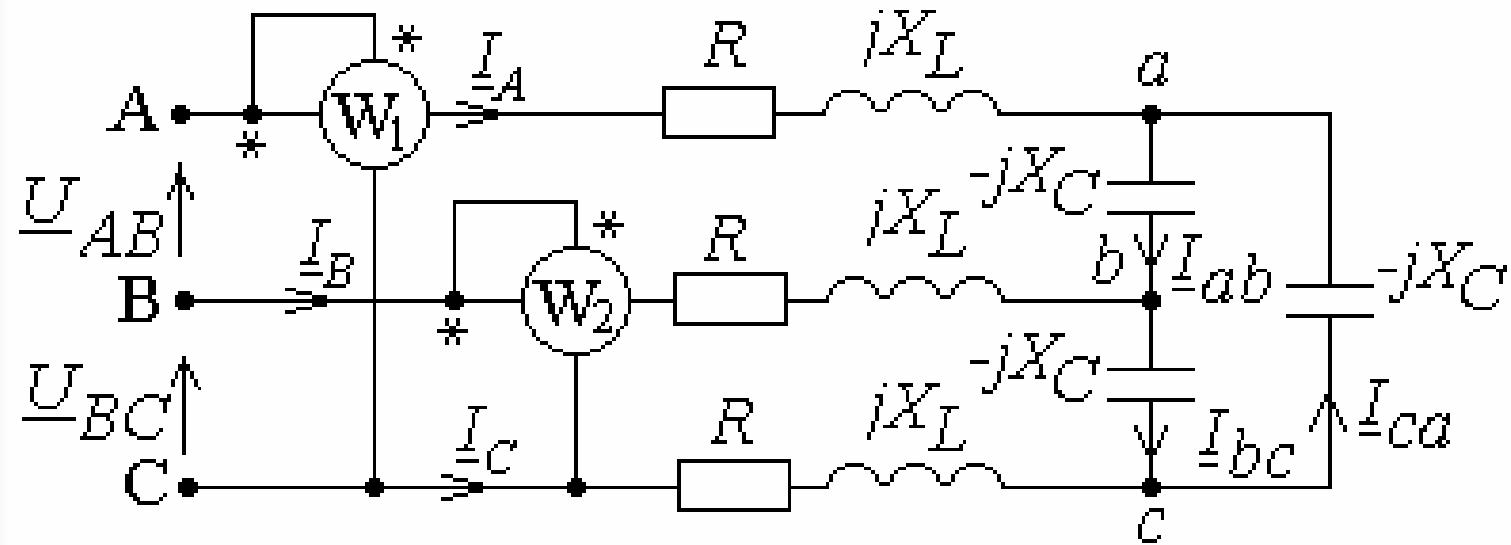Определить показания ваттметров
и активную мощность, потребляемую цепью.



$$U_{AB} = 173e^{j60^\circ}$$

$$R = 25 \text{ Ом};$$

$$X_L = 24 \text{ Ом}; X_C = 72 \text{ Ом};$$



1. Преобразуем “треугольник” сопротивлений abc в эквивалентную звезду с сопротивлениями

$$X_C' = \frac{X_C}{3} = 24 \text{ Ом}$$

2. По заданному линейному напряжению найдем фазную ЭДС:

$$\underline{E}_A = \frac{\underline{U}_{AB}}{\sqrt{3} \cdot e^{j30^\circ}} = \frac{173e^{j60^\circ}}{\sqrt{3} \cdot e^{j30^\circ}} = 100e^{j30^\circ} B$$

3. Найдем линейные токи:

$$\underline{I}_A = \frac{\underline{E}_A}{R + jX_L - jX_C} = \frac{100e^{j30^\circ}}{25 + j24 - j24} = 4e^{j30^\circ} \text{ A}$$

$$\underline{I}_B = a^2 \underline{I}_A = e^{-j120^\circ} \cdot 4e^{j30^\circ} = 4e^{-j90^\circ}$$



4. Определим фазные токи
“треугольника” abc :

$$\underline{I}_{ab} = \frac{\underline{I}_A}{\sqrt{3}} \cdot e^{j30^\circ} = \frac{4e^{j30^\circ}}{\sqrt{3}} \cdot e^{j30^\circ} = 2,31e^{j60^\circ}$$

$$\underline{I}_{bc} = a^2 \underline{I}_{ab} = 2,31e^{-j60^\circ}$$

$$\underline{I}_{ca} = a \underline{I}_{ab} = 2,31e^{j180^\circ} = -2,31$$



5. Найдем приложенные к ваттметрам напряжения:

а) к первому ваттметру

$$\underline{U}_{AC} = -\underline{U}_{CA} = -a \underline{U}_{AB} = -e^{j120^\circ} \cdot 173 e^{j60^\circ} = \\ = -173 e^{j180^\circ} = 173$$


б) ко второму ваттметру

$$\underline{U}_{BC} = a^2 \underline{U}_{AB} = \\ = e^{-j120^\circ} \cdot 173 e^{j60^\circ} = 173 e^{-j60^\circ}$$



6. Определим показания ваттметров:

$$\begin{aligned} P_1 &= U_{AC} \cdot I_A \cdot \cos(\underline{U}_{AC} \wedge \underline{I}_A) = \\ &= U_{AC} \cdot I_A \cdot \cos(\psi_{AC} - \psi_A) = \\ &= 173 \cdot 4 \cdot \cos(0 - 30^\circ) = 600 \text{ Вт} \end{aligned}$$

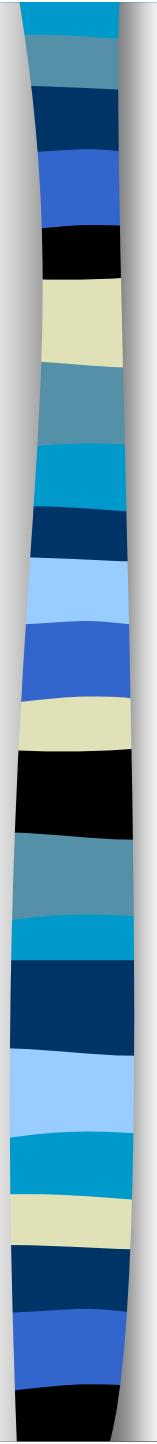
$$\begin{aligned} P_2 &= U_{BC} \cdot I_B \cdot \cos(\underline{U}_{BC} \wedge \underline{I}_B) = \\ &= U_{BC} \cdot I_B \cdot \cos(\psi_{BC} - \psi_B) = \\ &= 173 \cdot 4 \cdot \cos(-60 + 90^\circ) = 600 \text{ Вт} \end{aligned}$$


тогда сумма показаний ваттметров равна

$$P = P_1 + P_2 = 600 + 600 = 1200 \text{ Вт}$$

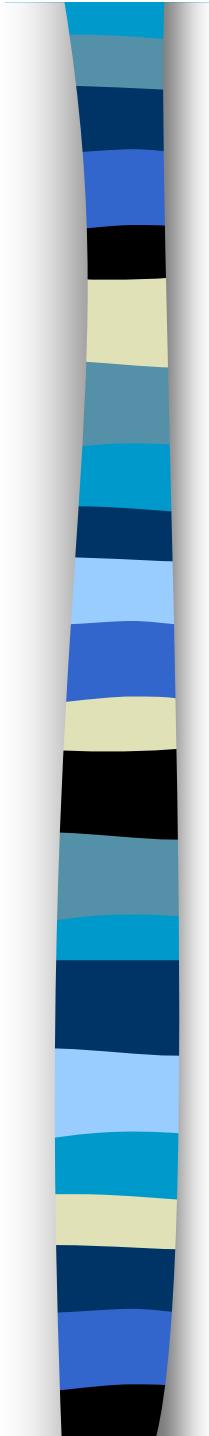7. Найдем активную потребляемую цепью мощность:


$$P_{II} = 3(I_A)^2 R = 3 \cdot 4^2 \cdot 25 = 1200 \text{ BT}$$


т.е. расчет проведен верно, т.к.
 $P = P_1 + P_2 = P_{II}$.



Действительно, для измерения активной мощности симметричной трехфазной цепи, достаточно включить один ваттметр и удвоить его показание.


Пример 5:

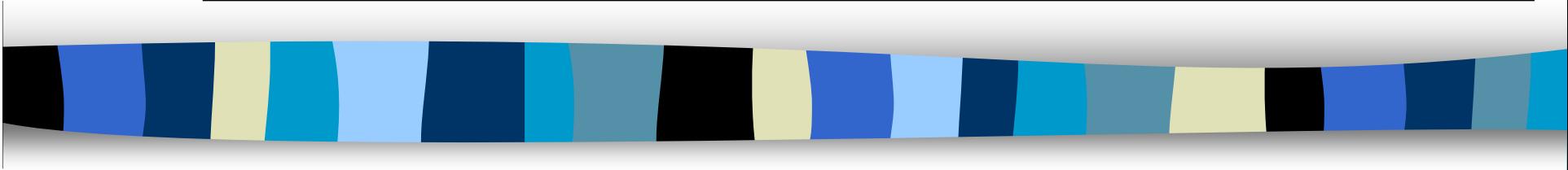

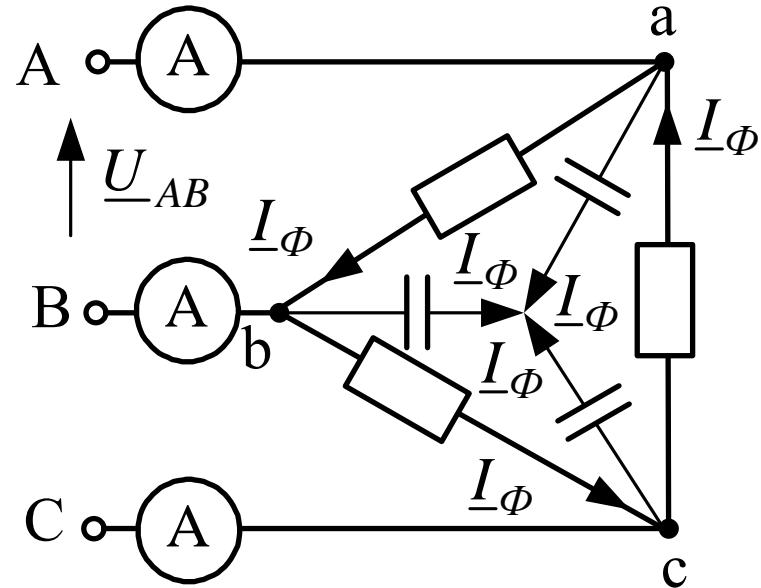

$$|\underline{I}_\Phi| = 4 \text{ A}$$

Определить показания амперметров

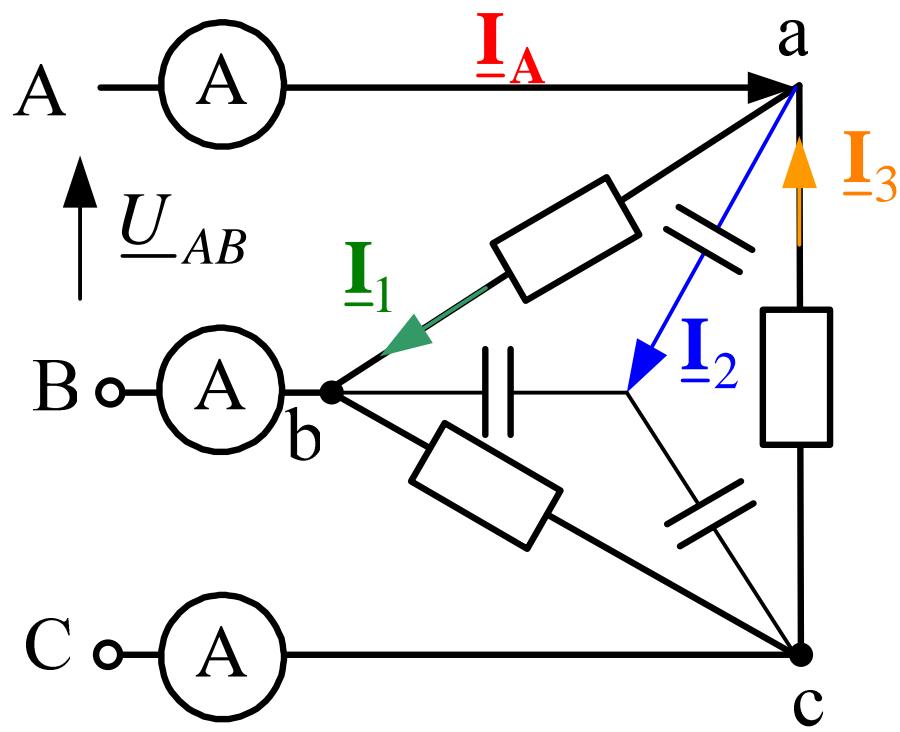

$$\begin{aligned}
 \underline{I}_A &= \underline{I}_1 + \underline{I}_2 - \underline{I}_3 = 4e^{jx1} + 4e^{jx2} - 4e^{jx3} = \\
 &= \frac{\underline{U}_{AB}}{R} + \frac{\underline{U}_A}{-jX_C} - \frac{\underline{U}_{CA}}{R} =
 \end{aligned}$$


$$\underline{U}_{AB} = \underline{U}_A \sqrt{3} e^{j30}$$

$$= \frac{\underline{U}_{AB}}{R} + \frac{\frac{\underline{U}_{AB}}{\sqrt{3}} e^{-j30}}{-jX_C} - \frac{\underline{U}_{AB} \cdot e^{j120}}{R} =$$


$$= \frac{\underline{U}_{AB}}{R} + \frac{\underline{U}_{AB}}{\sqrt{3} X_C} e^{-j90} - \frac{\underline{U}_{AB}}{R} e^{j120} =$$

$$= 4 + 4e^{+j60} - 4e^{j120} =$$

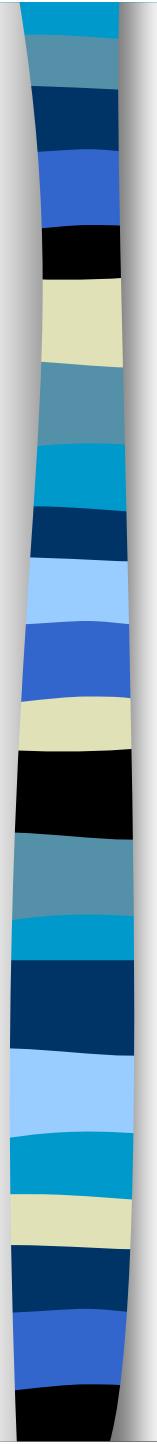
$$= 4 + (2 + j3,464) - (-2 + j3,464) = 8 \text{ A}$$




Решение с помощью векторной диаграммы

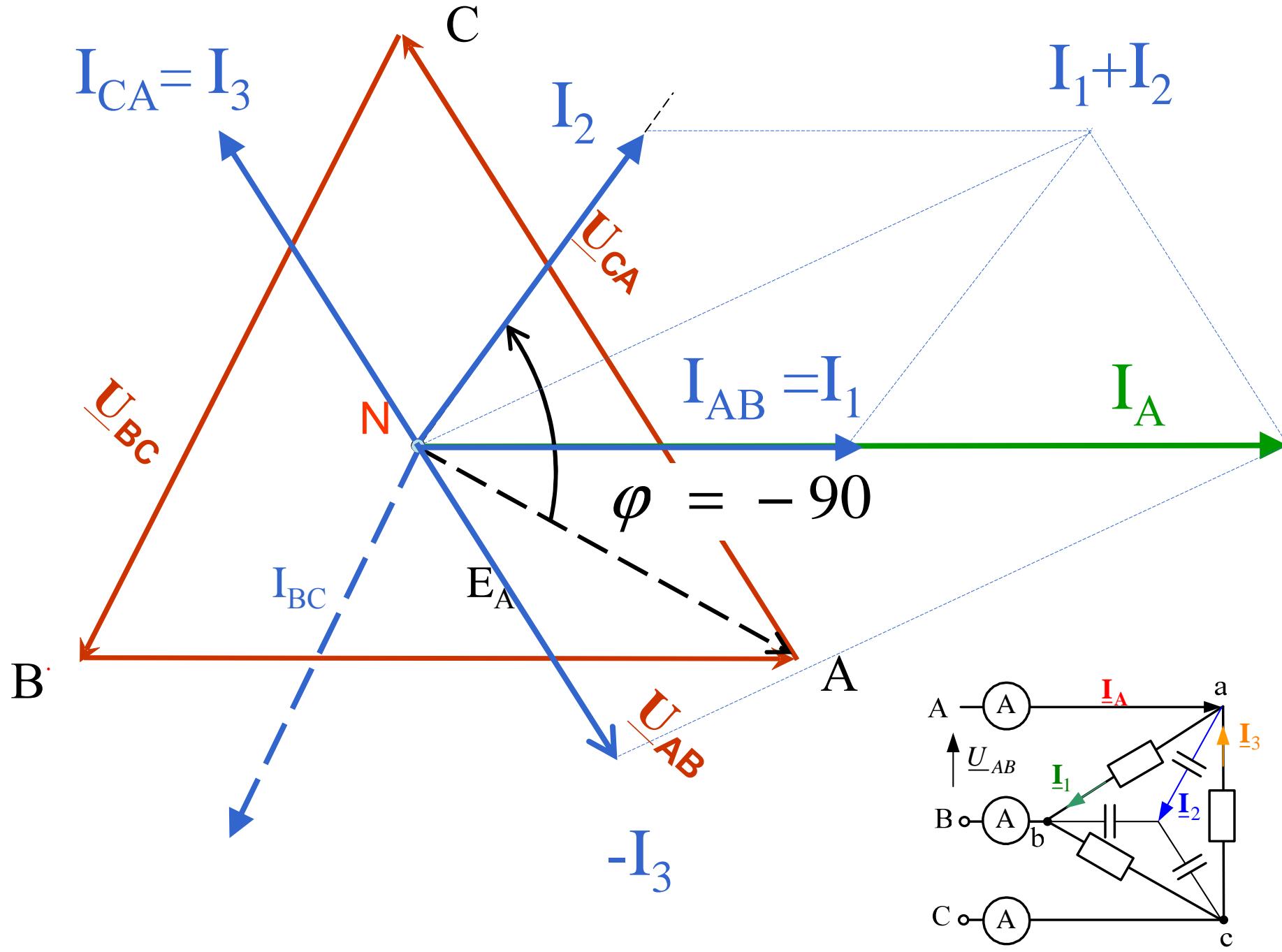

Пример 6:

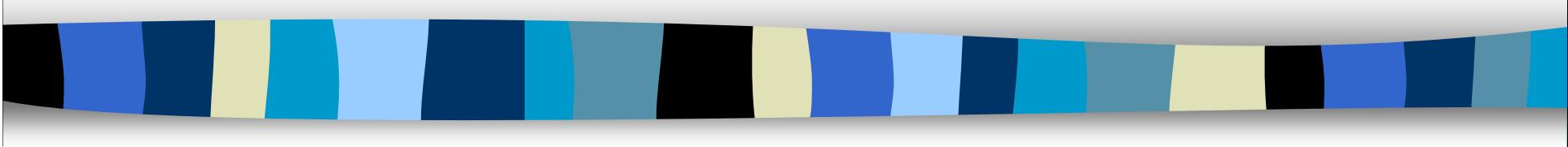


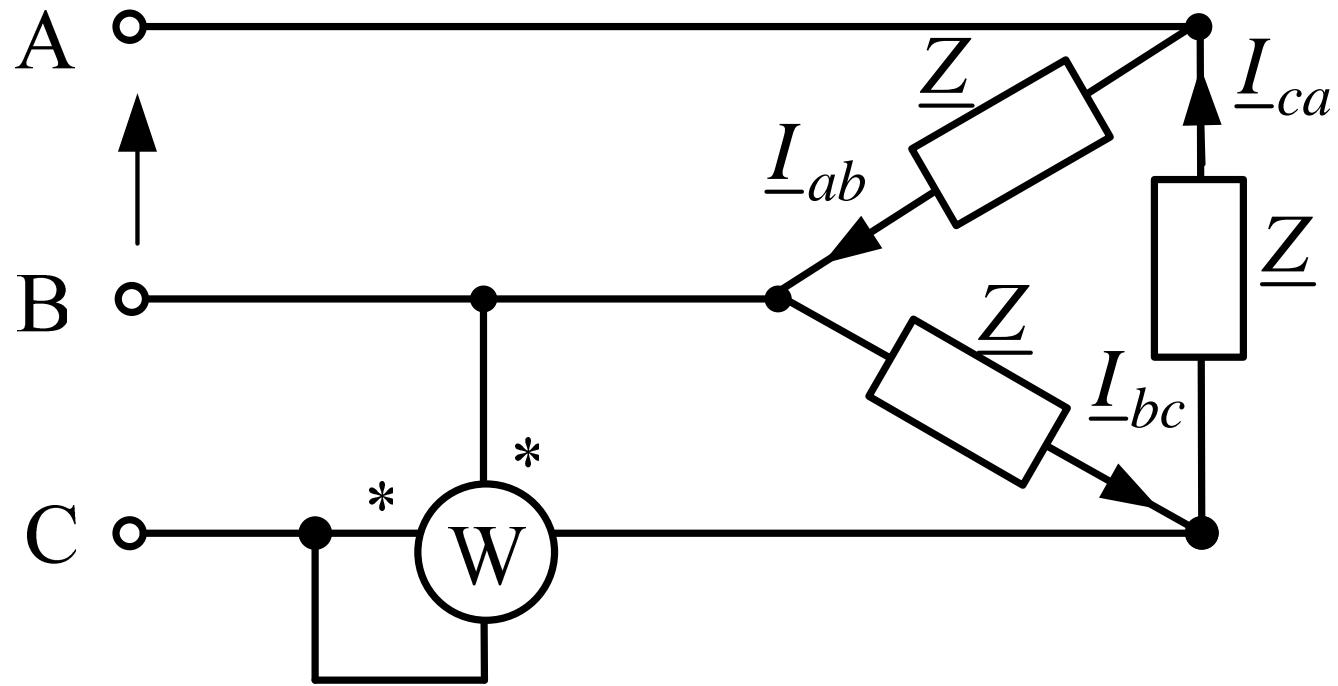

Найти показание ваттметра, если

$$\underline{E}_A = 500e^{j10^0} \text{ В}$$
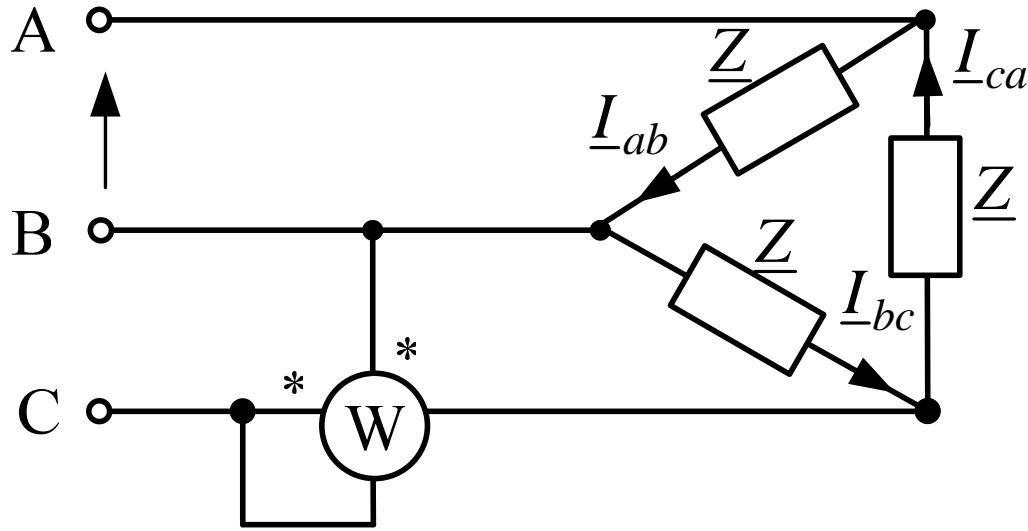
$$\underline{Z}_\phi = 120+j30 \text{ Ом.}$$



$$P_W = |U_{BC}| \cdot |I_C| \cdot \cos \varphi, B_T$$

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_{BC} &= a^2 \underline{U}_{AB} = a^2 \sqrt{3} \underline{E}_A e^{j30^\circ} = e^{-j120^\circ} \sqrt{3} 500 e^{j10^\circ} e^{j30^\circ} = \\
 &= 500 \sqrt{3} e^{j(-120+10+30)^\circ} = 866,025 e^{-j80^\circ}
 \end{aligned}$$

$$\underline{I}_C = a \underline{I}_A = a \frac{\underline{E}_A}{\underline{Z}/3} = e^{j120} \frac{500e^{j10}}{120 + j30} = \frac{500e^{j130}}{40 + j10} =$$


$$= \frac{500e^{j130}}{41,2e^{j14}} = 12,127e^{j116}$$

$$P_W = |U_{BC}| \cdot |I_C| \cdot \cos \varphi =$$


$$= 866,025 \cdot 12,127 \cos(-80 - 116) =$$

$$= -10097,096 \text{ Bt}$$


Пример 7:

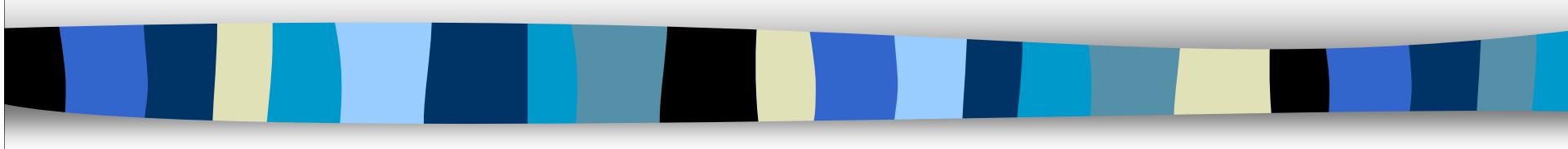

Например: $P_W=?$

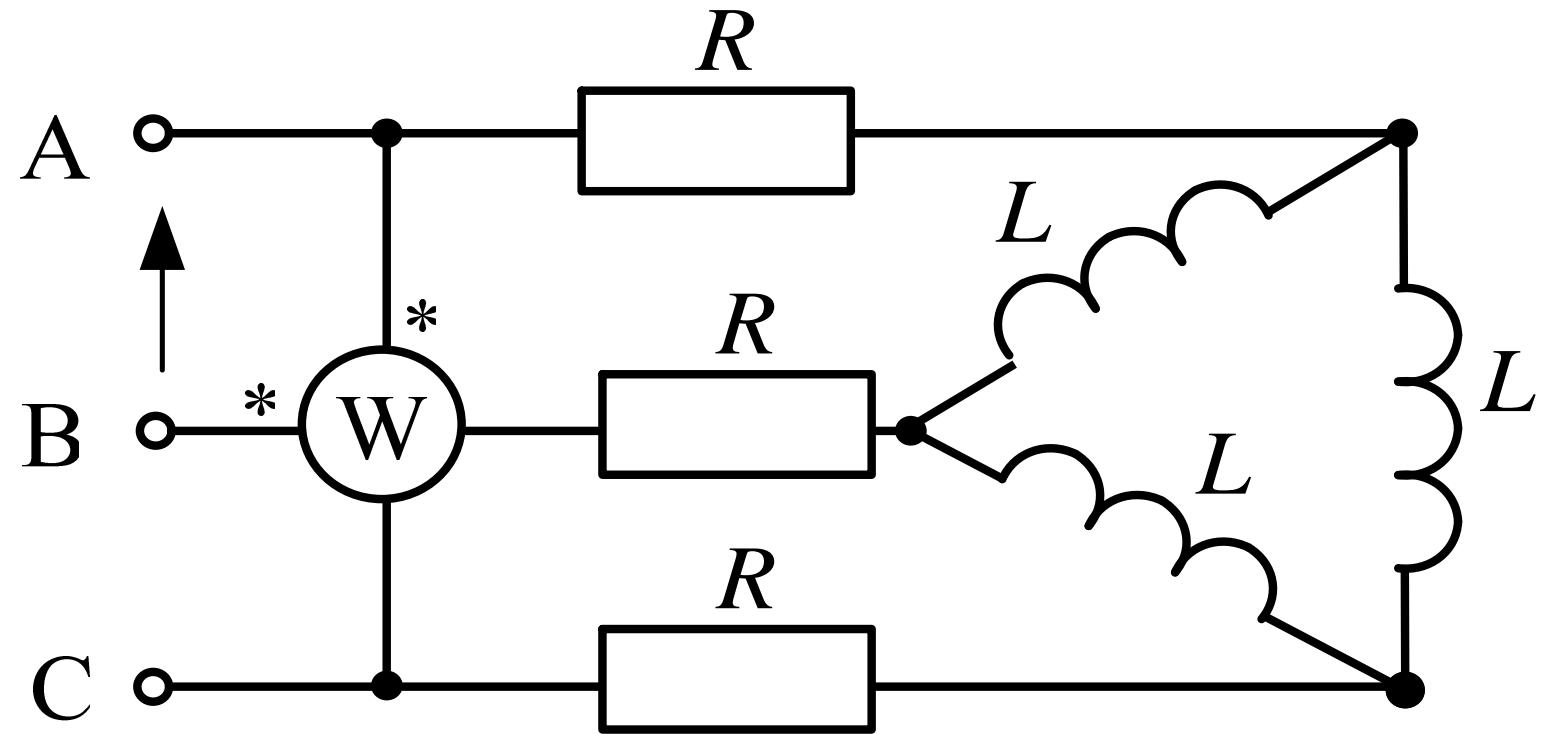

$$P_W = |U_{AC}| \cdot |I_B| \cdot \cos \varphi, B_T$$

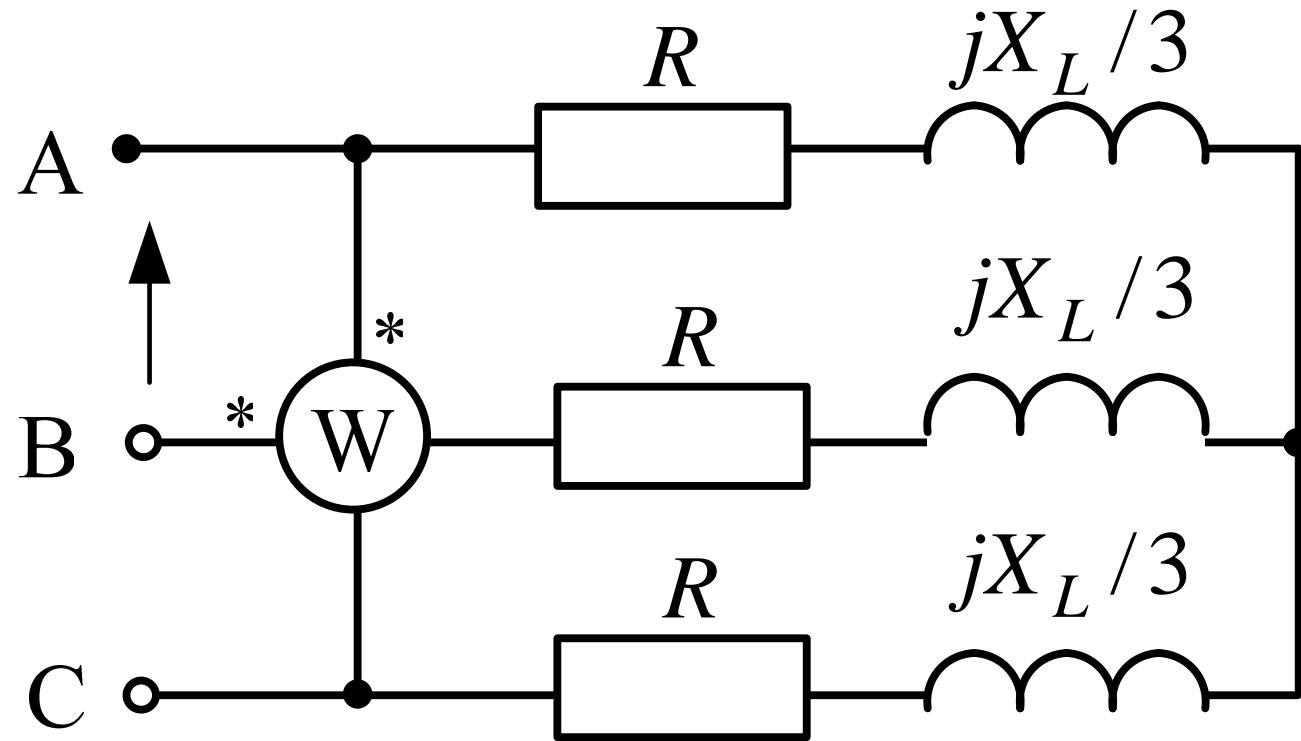

$$\underline{I}_A = \frac{\underline{E}_A}{Z} = \frac{\underline{E}_A}{R + \frac{jX_L}{3}}$$

$$\underline{I}_B = a^2 \underline{I}_A$$

$$P = |U_{AC}| |I_B| \cos\left(\hat{U_{AC} I_B}\right) = \operatorname{Re}(U_{AC}, I_B^*)$$

$$\underline{U}_{AC} = -\underline{U}_{CA} = -a \quad \underline{U}_{AB} =$$

$$= \underline{U}_{AB} e^{j(120-180)} = \underline{U}_{AB} e^{-j60} =$$

$$= \underline{E}_A \sqrt{3} e^{j(-60+30)} = \underline{E}_A \sqrt{3} e^{-j30}$$