

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования  
**«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

---

Утверждаю  
Зам.директора ЭЛТИ по МР  
А.Н. Дудкин

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

**Расчетно-графические работы  
по теоретическим основам электротехники  
Часть 2**

Методические указания по самостоятельной работе  
для студентов ЭЛТИ

УДК 621. 313

Расчетно-графические работы по теоретическим основам электротехники. Часть 2. Методические указания по самостоятельной работе для студентов ЭЛТИ. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 76 с.

Составители: доц., канд. техн. наук  
доц., канд. техн. наук  
ст.пр.

Г.В. Носов  
В.А. Колчанова  
Е.О. Кулешова

Рецензент: профессор,  
доктор технических наук

Ю.П. Усов

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры теоретической и общей электротехники “5” октября 2007 г.

Зав. кафедрой  
доц., к. т. н.

Г.В.Носов

Одобрено учебно-методической комиссией ЭЛТИ.  
Председатель учебно-методической комиссии

В.И. Готман

Томск – 2008

## Требования к оформлению расчетно-графических работ

Расчетно-графические работы представляют собой один из основных видов занятий по курсу “Теоретические основы электротехники”. Его цель закрепление навыков в использовании методов расчета цепей, навыков краткого изложения сущности рассматриваемых явлений в электрических цепях, а также умения краткого анализа полученных результатов.

К представленному на проверку отчету по расчетно-графической работе, выполненному на бумаге формата А4, предъявляются следующие требования:

1. На второй странице (после титульного листа, образец которого прилагается) записывается условие задания, затем схема и табличные данные, соответствующие варианту работы. Записи выполняются на одной стороне листа.
2. Основные этапы решения должны быть достаточно подробно пояснены.
3. Рисунки, графики, схемы должны быть выполнены аккуратно по линейке в удобно читаемом масштабе. Каждая кривая и рисунки должны быть подписаны, страницы пронумерованы.
4. Записывать численные результаты искомых величин нужно, как правило, после округления с четырьмя значащими цифрами. Допускается и с тремя, если первая цифра не 1 или 2. Например, 89,3; 0,01145; 89300.
5. Задание должно быть датировано и подписано студентом.
6. Незачтенное задание должно быть исправлено и сдано на повторную проверку вместе с первоначальным вариантом и замечаниями преподавателя. Если неправильно выполнена не вся работа, а только часть ее, то после переработки исправленный текст нужно написать вблизи первоначального текста, указав, что это исправление ошибок.
7. **Расчетно-графическая работа засчитывается после защиты**, если оно удовлетворяет всем перечисленным требованиям, решение не содержит принципиальных ошибок, а при исправлении выполнены все указания преподавателя.

Дополнительные требования:

1. Все буквенные символы необходимо пояснить словами или обозначать на схемах. Числовому решению должно предшествовать буквенное решение или формула.
2. Не следует менять однажды принятые направления токов, наименования узлов, сопротивлений и т.д. В разных методах одну и ту

же величину следует обозначать одним и тем же символом. Конечные результаты необходимо четко выделять.

3. Масштаб кривых и диаграмм выбирать таким образом, чтобы в одном сантиметре укладывалось целое число единиц физической величины. Градуировку осей выполнять, начиная с нуля, равномерно через один или два сантиметра, указывая численные значения величин слева от вертикальной оси и под горизонтальной осью. Обозначения величин и их единицы измерения указывать обязательно. Для векторных диаграмм оси не градуируются, масштаб указывается в правом верхнем углу, например,  $m_u = 10 \text{ В/см}$ .

## ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Томский политехнический университет

Расчетно-графическая работа № 4

Расчет переходных процессов в линейных  
электрических цепях

Вариант № 654

Выполнил:  
студент группы 9А52  
Иванов А.А.  
Проверил преподаватель:  
Петров П.П.

Томск 2008

#### ЗАДАНИЕ № 4

##### Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях

**I.** Для заданной схемы при коммутации ключа  $K_1$  в момент времени  $t=0$ , когда ключ  $K_2$  еще не сработал, выполнить следующее.

1. При постоянном источнике ЭДС  $e(t)=E$  или тока  $J(t)=J$  определить ток  $i(t)$  или напряжение  $u_J(t)$ :

- а) классическим методом;
- б) операторным методом;

в) построить график зависимости тока  $i(t)$  или напряжения  $u_J(t)$ .

2. При гармоническом источнике ЭДС  $e(t) = \sqrt{2}E \sin(\omega t + \alpha)$  или

тока  $J(t) = \sqrt{2}J \sin(\omega t + \alpha)$  определить ток  $i(t)$  или напряжение  $u_J(t)$ :

- а) классическим методом;
- б) комбинированным (операторно-классическим) методом;
- в) на интервале времени  $0 \leq t \leq 2\pi/\omega$  построить график зависимости тока  $i(t)$  или напряжения  $u_J(t)$ .

3. При импульсном источнике ЭДС  $e(t) = Ee^{2pt}$  или тока  $J(t) = Je^{2pt}$  и нулевых начальных условиях определить интегралом Дюамеля ток  $i(t)$  или напряжение  $u_J(t)$ , построить их график зависимости ( $p$ - корень характеристического уравнения из п.1,а).

**II.** Для заданной схемы с постоянным источником ЭДС  $e(t)=E$  или тока  $J(t)=J$  при коммутации ключа  $K_2$  в момент времени  $t=0$ , когда ключ  $K_1$  давно уже сработал, определить ток  $i(t)$  или напряжение  $u_J(t)$ :

- а) классическим методом;
- б) операторным методом;
- в) методом переменных состояния;
- г) построить график зависимости тока  $i(t)$  или напряжения  $u_J(t)$ .

**III.** Проанализировать методы расчета, результаты вычислений, графики зависимостей и сформулировать выводы по работе.

Примечание: объем задания уточняет лектор;

1-ая цифра номера задания – номер строки в таблице 1;

2-ая цифра номера задания – номер строки в таблице 2;


3-ья цифра номера задания – номер схемы.


Таблица 1

№	$E$	$J$	$\alpha$
-	V	A	град
1	300	5.5	90
2	280	5	60
3	260	4.5	45
4	240	4	30
5	220	3.5	0
6	200	3	-30
7	175	2.5	-45
8	150	2	-60
9	125	1.5	-90
0	100	1	-120

Таблица 2

№	$\omega$	$R$	$L$	$C$
-	1/с	Ом	Гн	мкФ
1	100	100	2	200
2	150	90	1.2	150
3	200	80	0.8	125
4	250	75	0.6	107
5	300	60	0.4	111
6	400	50	0.25	100
7	500	40	0.16	100
8	600	30	0.1	111
9	800	24	0.06	104
0	1000	10	0.02	200

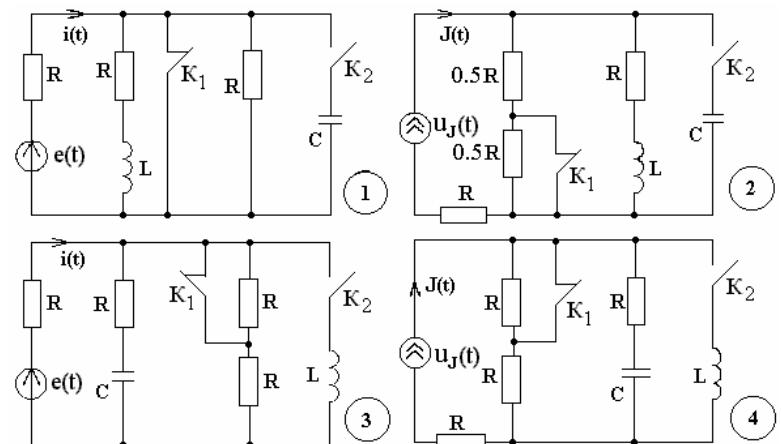

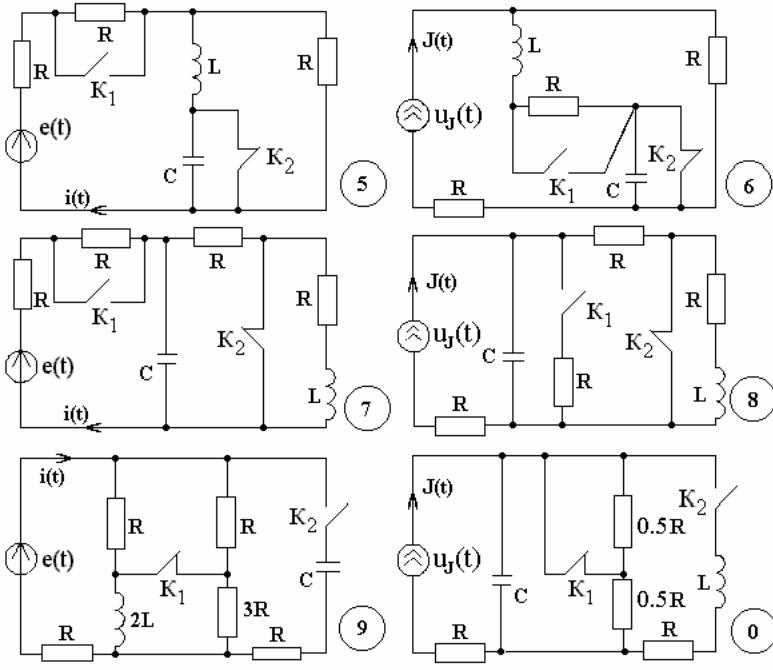

### ЗАДАНИЕ № 5

*Расчет установившегося режима в нелинейных электрических цепях*

Для заданной схемы с источником гармонической ЭДС  $e(t) = \sqrt{2}E \sin(314t + \alpha)$  или тока  $J(t) = \sqrt{2}J \sin(314t + \alpha)$  и нелинейным индуктивным элементом (НИЭ), изготовленным в виде последовательно соединенных катушек на общем ферромагнитном сердечнике, без учета рассеяния магнитных потоков и потерь энергии в сердечнике и катушках при заданной основной кривой намагничивания ферромагнитного материала сердечника

B, Tл	0	0,6	1	1,2	1,6	2	2,2	2,3	2,5
H, A/m	0	250	500	1000	2000	6000	12000	30000	200000

выполнить следующее.

- Относительно зажимов а и б НИЭ определить комплексное сопротивление эквивалентного генератора  $\underline{z}_\Gamma = z_\Gamma e^{j\varphi_\Gamma}$ , а также комплексы действующих значений ЭДС  $\underline{U}_{xx} = \underline{E}_\Gamma = E_\Gamma e^{j\alpha_\Gamma}$  и тока  $\underline{I}_{k3} = \underline{J}_\Gamma = J_\Gamma e^{j\beta_\Gamma}$  этого генератора.

- Для двух мгновенных значений тока  $i_L$  НИЭ, равных  $\sqrt{2}J_\Gamma/2$  и  $\sqrt{2}J_\Gamma$ , из расчета магнитной цепи определить величины потокосцепления

$$\psi = w_1\Phi_1 + w_2\Phi_2 + w_3\Phi_3, \text{ Вб.}$$

- По результатам п.2 построить веберамперную характеристику  $\psi(i_L)$  НИЭ, которую заменить зависимостью  $i_L(\psi) = k_1\psi + k_3\psi^3$  и рассчитать коэффициенты  $k_1$  и  $k_3$ .

- При приближенной гармонической зависимости для напряжения НИЭ  $u_L(t) = \sqrt{2}U_L \cos(314t + \beta)$  для его четырех действующих значений  $U_L$  ( $0 < U_L < E_\Gamma$ ) по зависимости  $i_L(\Psi)$  п.3 рассчитать соответствующие действующие значения гармоник тока НИЭ  $I_1$  и  $I_3$ , его действующее значение  $I_L$  и коэффициент гармоник  $k_\Gamma$ , причем брать такие  $U_L$ , чтобы  $0 < I_L < J_\Gamma$ .

- По результатам п.4 построить вольтамперную характеристику для действующих значений НИЭ  $U_L(I_L)$ , на основании которой при

$\phi_L(I_L)=90^\circ$  для одноконтурной схемы с  $E_\Gamma$ ,  $z_\Gamma$  и НИЭ найти комплексы действующих значений эквивалентных синусоид  $U_L$  и  $I_L$  напряжения и тока НИЭ, построить векторную диаграмму.

6. По току  $I_L$  из п.5 и  $E_\Gamma$  определить потребляемую активную мощность  $P$ , а по напряжению  $U_L$  из п.5 и зависимости  $i_L(\Psi)$  из п.3 для тока НИЭ

$$i_L(t) = \sqrt{2}I_1 \sin(314t + \beta) + \sqrt{2}I_3 \sin(942t + 3\beta)$$

определить  $I_1$ ,  $I_3$  и  $\beta$ , а также уточнить его действующее значение  $I_L$  и коэффициент гармоник  $k_\Gamma$ .

7. Проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы по работе.

Примечание:

1-ая цифра номера задания – номер строки в таблице 1;

2-ая цифра номера задания – номер строки в таблице 2;

3-ья цифра номера задания – номер схемы.


Таблица 1











Nº	E	J	$\alpha$	R	C
-	В	А	град	Ом	мкФ
1	100	1	-30	10	318.47
2	110	1.1	-45	11	289.52
3	120	1.2	-60	12	265.39
4	130	1.3	-90	13	244.98
5	140	1.4	120	14	227.48
6	150	1.5	90	15	212.31
7	160	1.6	45	16	199.04
8	170	1.7	60	17	187.34
9	180	1.8	30	18	176.93
0	190	1.9	0	19	167.62

Таблица 2

Nº	w <sub>1</sub>	w <sub>2</sub>	w <sub>3</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	δ <sub>1</sub>	δ <sub>2</sub>	δ <sub>3</sub>
-	вит	вит	вит	см <sup>2</sup>	см <sup>2</sup>	см <sup>2</sup>	см	см	см	мм	мм	мм
1	1000	500	0	2	1	1	20	10	20	1	0	0
2	1000	0	1000	2	1	1	20	10	20	1	0	0
3	0	1000	500	2	1	1	20	10	20	1	0	0
4	500	1000	0	1	2	1	30	15	30	0	1	0
5	1000	0	1000	1	2	1	30	15	30	0	1	0
6	0	500	1000	1	2	1	30	15	30	0	1	0
7	1000	500	0	1	1	2	30	10	30	0	0	1
8	0	500	1000	1	1	2	30	10	30	0	0	1
9	1000	0	1000	1	1	2	30	10	30	0	0	1
0	500	0	500	1	2	1	45	15	45	0	1	0

Нелинейный индуктивный элемент (НИЭ)

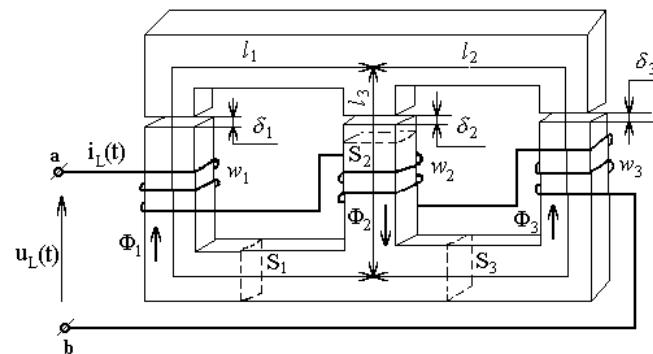

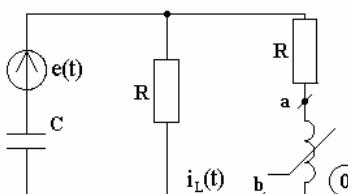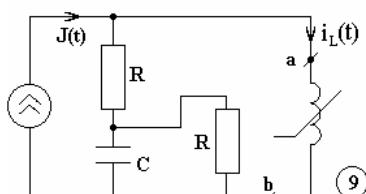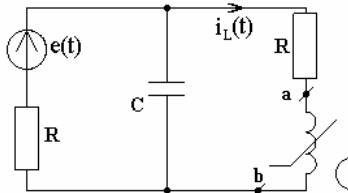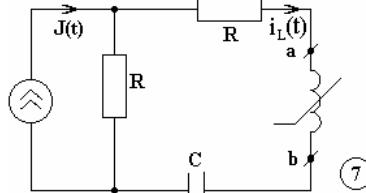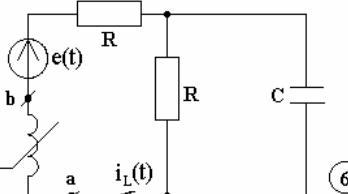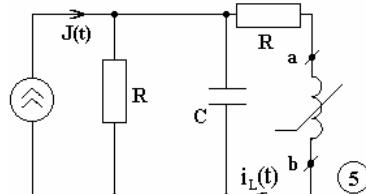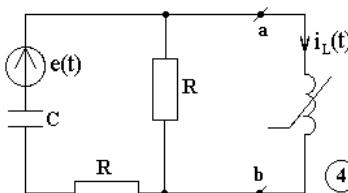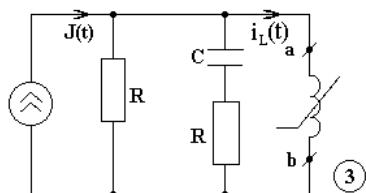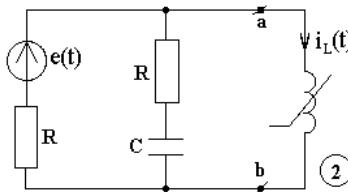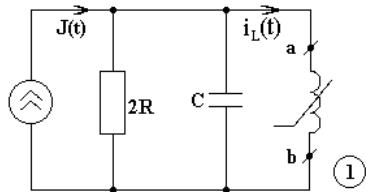

## ЗАДАНИЕ № 6

### Расчет длинных линий в установившемся и переходном режимах

Для одной фазы линии электропередачи длиной  $l=1500$  км и удельными параметрами из табл.2 выполнить следующее.

- В установившемся режиме при заданном фазном напряжении в конце линии

$$u_2(t) = \sqrt{2}U_2 \sin(314t + \Psi_{U_2})$$

- определить волновое сопротивление  $Z_B$ , постоянную  $\gamma = \alpha + j\beta$ , фазовую скорость  $V$ , длину волны  $\lambda$ , комплексы действующих значений токов  $I_1$  и  $I_2$ , напряжения  $U_1 = U_1 e^{j\Psi_{U_1}}$ , а также активные мощности в начале линии  $P_1$  и конце линии  $P_2$ , эффективность передачи энергии по линии (К.П.Д.)  $\eta = P_2/P_1$ ;
- изменяя координату  $x$  от 0 до  $l$  рассчитать распределение вдоль линии действующих значений напряжения  $U(x)$  и тока  $I(x)$ , а также активной мощности  $P(x)$ ;
- по результатам расчетов построить совмещенные графики зависимостей для действующих значений  $U(x)$  и  $I(x)$ , а также активной мощности  $P(x)$ .

- В переходном режиме при подключении линии без потерь ( $R_0 \approx 0$ ;  $G_0 \approx 0$ ) к источнику постоянного напряжения  $U_0 = \sqrt{2}U_1 |\sin \Psi_{U_1}|$  рассчитать и построить совмещенные графики зависимостей распределения вдоль линии волн тока  $i(x, t_0)$  и напряжения  $u(x, t_0)$ , соответствующих моменту времени  $t_0 = \frac{3l}{2V}$  после подключения источника, когда отраженные от конца линии волны напряжения и тока достигли середины линии.

- Проанализировать полученные результаты, графики зависимостей и сформулировать выводы по работе.

Примечание:

- 1-ая цифра номера задания – номер строки в таблице 1;
- 2-ая цифра номера задания – номер строки в таблице 2;
- 3-ья цифра номера задания – номер схемы нагрузки линии.

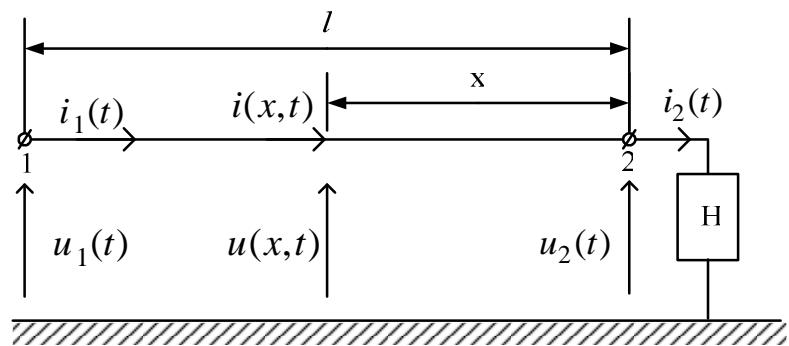



Таблица 1

<b>№</b>	<b><math>U_2</math></b>	<b><math>\psi_{U_2}</math></b>	<b><math>R</math></b>	<b><math>L</math></b>	<b><math>C</math></b>
-	кВ	град	Ом	Гн	мкФ
1	500	90	1000	3.18	3.18
2	450	60	900	2.86	3.53
3	400	45	800	2.54	3.98
4	350	30	700	2.22	4.54
5	300	0	600	1.91	5.30
6	250	-30	500	1.59	6.36
7	200	-45	400	1.27	7.96
8	150	-60	300	0.95	10.61
9	100	-90	200	0.63	15.92
0	50	-120	100	0.32	31.84

Таблица 2

<b>№</b>	<b><math>R_0</math></b>	<b><math>L_0</math></b>	<b><math>G_0</math></b>	<b><math>C_0</math></b>
-	Ом/км	Гн/км	См/км	Ф/км
1	0.01	$1 \cdot 10^{-3}$	$1.5 \cdot 10^{-6}$	$1.11 \cdot 10^{-8}$
2	0.02	$1.1 \cdot 10^{-3}$	$1.3 \cdot 10^{-6}$	$1.01 \cdot 10^{-8}$
3	0.04	$1.2 \cdot 10^{-3}$	$1.1 \cdot 10^{-6}$	$0.93 \cdot 10^{-8}$
4	0.05	$1.3 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$0.86 \cdot 10^{-8}$
5	0.06	$1.4 \cdot 10^{-3}$	$0.8 \cdot 10^{-6}$	$0.8 \cdot 10^{-8}$
6	0.07	$1.5 \cdot 10^{-3}$	$0.6 \cdot 10^{-6}$	$0.74 \cdot 10^{-8}$
7	0.08	$1.6 \cdot 10^{-3}$	$0.5 \cdot 10^{-6}$	$0.7 \cdot 10^{-8}$
8	0.09	$1.7 \cdot 10^{-3}$	$0.3 \cdot 10^{-6}$	$0.66 \cdot 10^{-8}$
9	0.1	$1.8 \cdot 10^{-3}$	$0.1 \cdot 10^{-6}$	$0.62 \cdot 10^{-8}$
0	0.11	$1.9 \cdot 10^{-3}$	$0.05 \cdot 10^{-6}$	$0.59 \cdot 10^{-8}$

Схема нагрузки линии к заданию 6

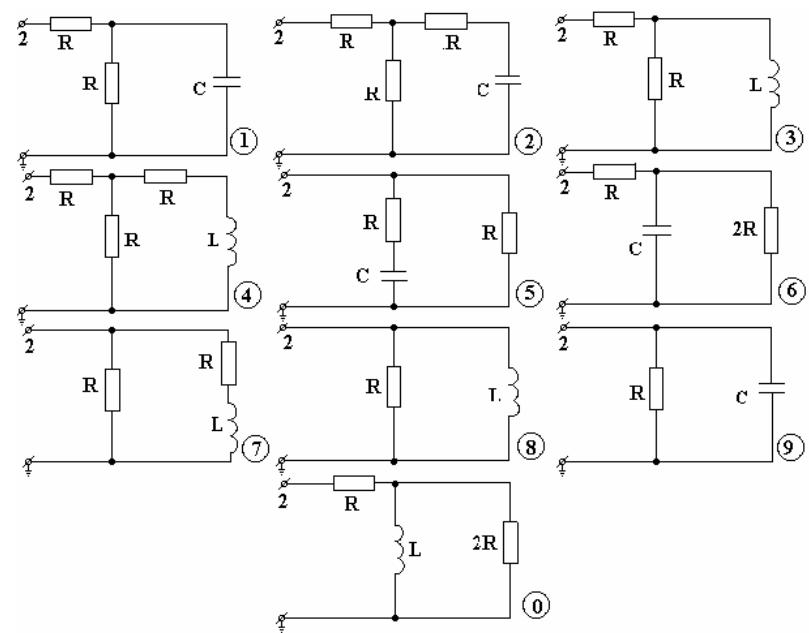

**Пример 1. Методические указания к заданию №4 «Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях»**

Дано:

$$J = 2 \text{ A};$$

$$R = 100 \Omega;$$

$$C = 100 \mu\text{F};$$

$$L = 1 \text{ Гн.}$$

$$\alpha = 90^\circ; \omega = 100 \frac{1}{\text{с}}.$$

Определить  $u_J(t) = ?$

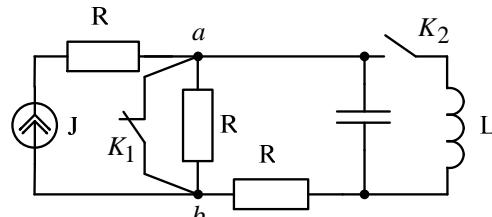


Рис. 1.1

1. При постоянном источнике тока  $J(t) = J$  после срабатывания ключа  $K_1$ , когда ключ  $K_2$  ещё не сработал, определяем напряжение  $u_J(t)$ .

1.1. Используем упрощённый классический метод, когда дифференциальное уравнение для искомой функции  $u_J(t)$  не составляется.

1.1.1. Определяем независимые начальные условия (ННУ) при  $t = 0-$ :  $u_C(0-) = ?$  (схема до коммутации установившийся режим, постоянный источник, С – разрыв, L – закоротка).

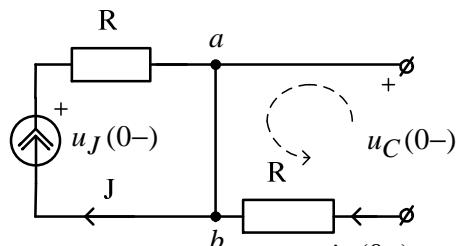


Рис. 1.2

Т.к.  $i_C(0-) = 0$ ,

то по 2 закону Кирхгофа (Рис. 1.2):  $-u_C(0-) - R \cdot i_C(0-) = 0$ ,  
 $\Rightarrow u_C(0-) = 0$ .

Для построения графика  $u_J(t)$  определим  $u_J(0-) = RJ = 200 \text{ В}$ .

1.1.2. Определяем ЗНУ при  $t = 0+$ :  $u_J(0+) = ?$  (схема после коммутации ключа  $K_1$ ). Используем метод узловых потенциалов.

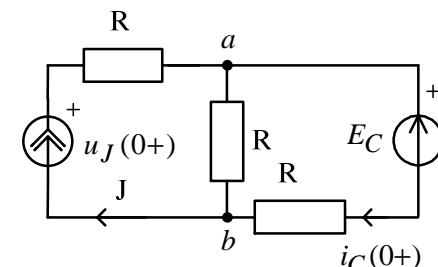


Рис. 1.3

Имеем  $E_C = u_C(0-) = u_C(0+) - 2$  закон коммутации.

Используя метод узловых потенциалов:

$$\varphi_b = 0, \quad \varphi_a \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) = J + \frac{E_C}{R};$$

тогда  $\varphi_a = 100 \text{ В}$  и  $u_J(0+) = J \cdot R + \varphi_a = 300 \text{ В}$ .

1.1.3. Определяем принуждённую составляющую при  $t = \infty$ :  $u_{Jnp}(t) = ?$  (Схема после коммутации ключа  $K_1$ , установившейся режим, постоянный источник, С – разрыв, L – закоротка).


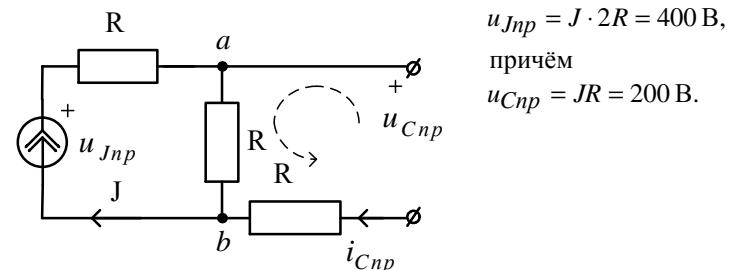


Рис. 1.4

1.1.4. Определяем корень характеристического уравнения:  $p = ?$ . Используем метод сопротивления цепи после коммутации ( $C \rightarrow \frac{1}{C_p}$ ;  $L \rightarrow L_p$ ), причём  $R_J = \infty$ , а

$$R_E = 0.$$

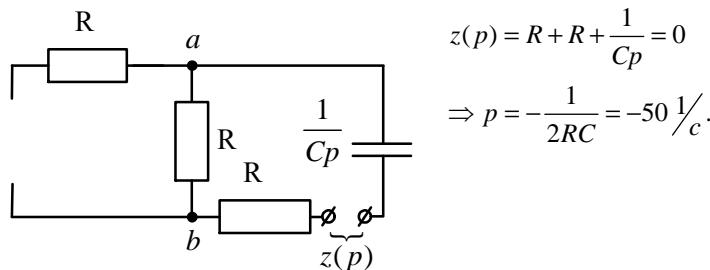

Puc. 1.5

1.1.5. Определяем постоянную интегрирования:  $B = ?$

$$B = u_J(0+) - u_{Jnp} = 300 - 400 = -100 \text{ В.}$$


1.1.6. Окончательный результат.

$$u_J(t) = u_{Jnp} + Be^{pt} = 400 - 100e^{-50t} \text{ В.}$$

Где  $\tau = \frac{1}{|p|} = \frac{1}{|-50|} = 0.02 \text{ с}$  – постоянная времени.

Рассчитываем третью строку таблицы для построения графика:

t	0	$\tau$	$2\tau$	$3\tau$	$4\tau$	$5\tau$
$\frac{t}{\tau}$	1	0,368	0,135	0,05	0,018	0,007
$u_J(t), \text{В}$	300	363	386	395	398	399

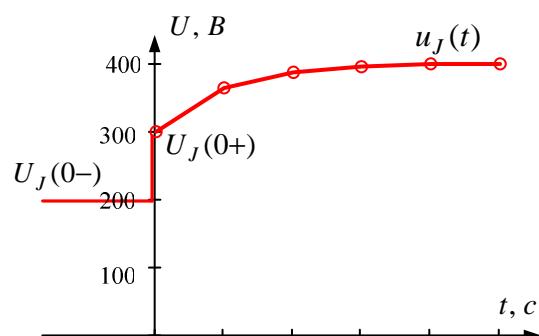


Puc. 1.6

## 1.2. Используем операторный метод.

1.2.1. Находим независимые начальные условия (п. 1.1.1):

$$u_C(0-) = u_C(0) = 0.$$

1.2.2. В операторной схеме после коммутации используем метод контурных токов:

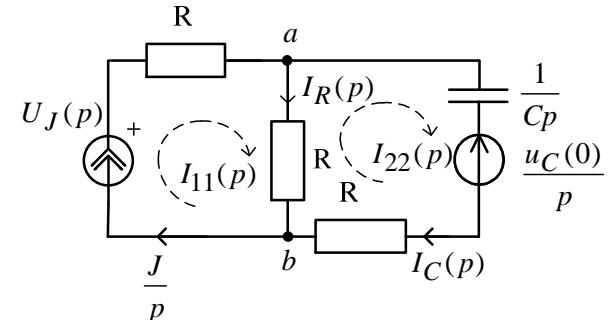

Puc. 1.7

$$I_{11}(p) = \frac{J}{p};$$

$$I_{22}(p) \left( 2R + \frac{1}{Cp} \right) - I_{11}(p)R = -\frac{u_C(0)}{p};$$

$$I_{22}(p) = \frac{I_{11}(p)R - \frac{u_C(0)}{p}}{2R + \frac{1}{Cp}} = \frac{JRC - u_C(0)C}{1 + 2RCp};$$

$$I_R(p) = I_{11}(p) - I_{22}(p) = \frac{J}{p} - \frac{JRC - u_C(0)C}{1 + 2RCp} = \frac{J + J2RCp - JRCp + u_C(0)Cp}{p(1 + 2RCp)} = \frac{J + JRCp + u_C(0)Cp}{p(1 + 2RCp)};$$

По 2 закону Кирхгофа в операторной форме определяем операторное изображение искомого напряжения

$$\begin{aligned}
U_J(p) &= \frac{J}{p}R + I_R(p)R = \frac{JR}{p} + \frac{JR + JR^2Cp + u_C(0)RCp}{p(1+2RCp)} = \\
&= \frac{JR + 2JR^2Cp + JR + JR^2Cp + u_C(0)RCp}{p(1+2RCp)} = \frac{2JR + 3JR^2Cp + u_C(0)RCp}{p(1+2RCp)} = \\
&= \frac{400+6p}{p(1+0.02p)} = \frac{D(p)}{B(p)}.
\end{aligned}$$

1.2.3. По теореме разложения находим  $u_J(t)$ :

$$B(p) = p(1+0.02p) = 0; \Rightarrow p_1 = 0; p_2 = -50 \frac{1}{c};$$

$$B'(p) = 1 + 0,04p;$$

$$\begin{aligned}
u_J(t) &= \sum_{\kappa=1}^2 \frac{D_\kappa(p_\kappa)}{B'_\kappa(p_\kappa)} e^{p_\kappa t} = \frac{400+6 \cdot 0}{1+0,04 \cdot 0} e^{0 \cdot t} + \frac{400+6 \cdot (-50)}{1+0,04 \cdot (-50)} e^{-50t} = \\
&= 400 - 100e^{-50t} \quad (B)
\end{aligned}$$

– результат совпал с классическим методом.

2. При гармоническом источнике тока  $J(t) = \sqrt{2}J \sin(\omega t + \alpha) = \sqrt{2}2 \sin(100t + 90^\circ)$ , А после срабатывания ключа  $K_1$  определим напряжение  $u_J(t)$ .

2.1. Используем упрощённый классический метод, когда дифференциальное уравнение для искомой функции  $u_J(t)$  не составляется.

2.1.1. Определяем независимые начальные условия (ННУ) при  $t = 0-$ :  $u_C(0-) = ?$  (схема до коммутации установившийся режим, гармонический источник, символический метод).

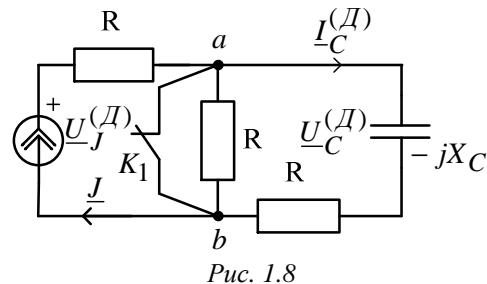


Рис. 1.8

$$\underline{I}_C^{(D)} = \underline{J} \frac{0}{0 + R - jX_C} = 0;$$

$$\underline{U}_C^{(D)} = (-jX_C)\underline{I}_C^{(D)} = U_C^{(D)} e^{j\beta} = 0;$$

$$u_C^{(D)}(t) = \sqrt{2}U_C^{(D)} \sin(\omega t + \beta) = 0.$$

Для построения графика  $u_J(t)$  определим  $u_J(0-)$ :

$$\underline{U}_J^{(D)} = \underline{J}\underline{Z}_J^{(D)} = \underline{J}R = 200e^{j90^\circ} \text{ В};$$

$$u_J^{(D)}(t) = \sqrt{2} \cdot 200 \sin(\omega t + 90^\circ) \text{ В};$$

$$u_J(0-) = \sqrt{2} \cdot 200 \sin(\omega \cdot 0 + 90^\circ) = 282 \text{ В.}$$

2.1.2. Определяем ЗНУ при  $t = 0+$ :  $u_J(0+) = ?$  (схема после коммутации ключа  $K_1$ ).

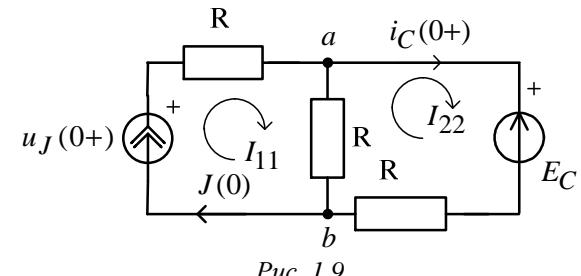


Рис. 1.9

$$E_C = u_C(0-) = u_C(0+) = 0;$$

$$J(0) = \sqrt{2}J \sin(\omega 0 + \alpha) = \sqrt{2}2 \sin(90^\circ) = 2,82 \text{ А.}$$

Используем метод контурных токов.

$$I_{11} = J(0) = 2,82 \text{ А};$$

$$I_{22} 2R - I_{11} R = -E_C;$$

$$I_{22} = \frac{I_{11}R - E_C}{2R} = \frac{282 - 0}{200} = 1,41 \text{ А};$$


$$i_C(0+) = I_{22} = 1,41 \text{ А.}$$

По второму закону Кирхгофа для внешнего контура

$$u_J(0+) - E_C = J(0)R + i_C(0+)R;$$

$$\Rightarrow u_J(0+) = E_C + J(0)R + i_C(0+)R = 0 + 282 + 141 = 423 \text{ В.}$$

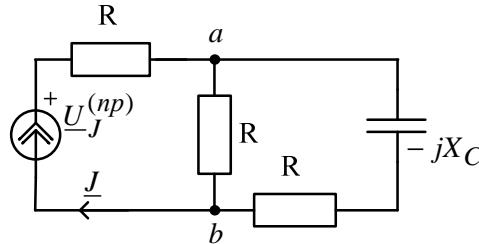2.1.3. Определяем принуждённую составляющую при  $t = \infty$ :  $u_{Jnp}(t) = ?$  (Схема после коммутации ключа  $K_1$ , установившийся режим, гармонический источник, символьический метод).



$$J = Je^{j\alpha} = 2e^{j90^\circ} \text{ A},$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 100 \text{ Ом.}$$

Рис. 1.10

По закону Ома

$$\underline{U}_J^{(np)} = J \cdot \underline{Z}_{\mathcal{D}}^{(n)} = J \left[ R + \frac{R(R - jX_C)}{2R - jX_C} \right] =$$

$$= 2e^{j90^\circ} \left[ 100 + \frac{100(100 - j100)}{200 - j100} \right] = 2e^{j90^\circ} \cdot 161,245e^{-j70^\circ} = 322.5e^{j83^\circ} \text{ В.}$$

Тогда  $u_{Jnp}(t) = \sqrt{2} 322.45 \sin(100t + 83^\circ)$  В;

$$u_{Jnp}(0) = \sqrt{2} 322.45 \sin(100 \cdot 0 + 83^\circ) = 452,67 \text{ В.}$$

2.1.4. Определяем корень характеристического уравнения:  $p = ?$ . Используем метод сопротивления цепи после коммутации. Аналогично п. 1.1.4 получаем  $p = -50 \frac{1}{c}$ .

2.1.5. Определяем постоянную интегрирования:  $B = ?$ .

$$B = u_J(0+) - u_{Jnp}(0) = 423 - 452,67 = -29,67 \text{ В.}$$

2.1.6. Окончательный результат.

$$u_J(t) = u_{Jnp}(t) + Be^{pt} = \sqrt{2} \cdot 322.5 \sin(100t + 83^\circ) - 29.67e^{-50t} \text{ В.}$$

Причем  $\tau = \frac{1}{|p|} = \frac{1}{|-50|} = 0.02 \text{ с}$  – постоянная времени;

$t_n = 5\tau = 5 \cdot 0.02 = 0.1 \text{ с}$  – время окончания переходного процесса;

$T = \frac{2\pi}{\omega} = 6,28 \text{ с}$  – период принужденной составляющей.

Заполняем таблицу для построения графика:

t	0	$\tau$	$2\tau$	$3\tau$	$4\tau$	$5\tau$
$e^{-\frac{t}{\tau}}$	1	0,368	0,135	0,05	0,018	0,007
-29,67 $e^{-\frac{t}{\tau}}$	-29,67	-10,915	-4,015	-1,477	-0,543	-0,2
$u_{Jnp}(t)$ , В	452,67	-131,838	-337,949	419,11	-10,874	-410,06
$u_J(t)$ , В	423	-148,753	-341,964	417,63	-11,417	-410,26

Строим график, для построения можно использовать Mathcad.

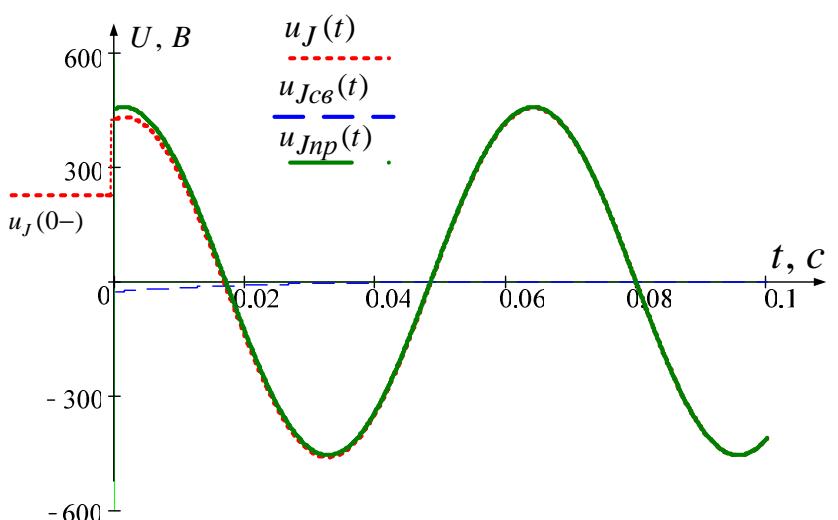


Рис. 1.11

2.2. Используем комбинированный операторно-классический метод для определения  $u_J(t)$ .

2.2.1. Находим независимые начальные условия (п. 2.1.1):

$$u_C(0-) = u_C(0) = 0.$$

2.2.2. Определяем принуждённые составляющие при  $t = \infty$ :  $u_{Jnp}(t) = ?$ ,  $u_{Cnp}(t) = ?$ . Схема после коммутации ключа  $K_1$ , установившейся режим, гармонический источник, символьский метод.

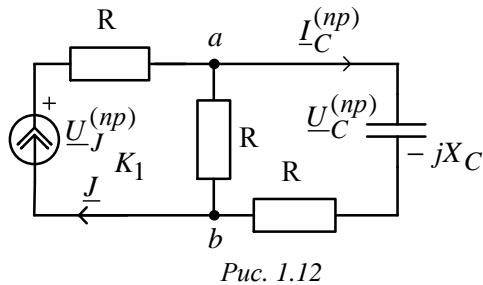


Рис. 1.12

$$\underline{J} = J e^{j\alpha} = 2e^{j90^\circ} \text{ A},$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 100 \text{ Ом},$$

$$\begin{aligned} \underline{U}_J^{(np)} &= \underline{J} \cdot \underline{Z}_3^{(n)} = \underline{J} \left[ R + \frac{R(R - jX_C)}{2R - jX_C} \right] = \\ &= 2e^{j90^\circ} \left[ 100 + \frac{100(100 - j100)}{200 - j100} \right] = 2e^{j90^\circ} \cdot 161,245e^{-j7^\circ} = 322.5e^{j83^\circ} \text{ В}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_C^{(np)} &= \underline{J} \frac{R}{2R - jX_C} = 2e^{j90^\circ} \left[ \frac{100}{200 - j100} \right] = 2e^{j90^\circ} 1,41e^{j38^\circ} = \\ &= 0,894e^{j116,6^\circ} \text{ А}; \end{aligned}$$

$$\underline{U}_C^{(np)} = \underline{I}_C^{(np)} (-jX_C) = 0,894e^{j116,6^\circ} (-j100) = 89,4e^{j26,6^\circ} \text{ В.}$$

В результате

$$u_{Jnp}(t) = \sqrt{2} \cdot 322,45 \sin(100t + 83^\circ) \text{ В};$$

$$u_{Cnp}(0) = \sqrt{2} \cdot 89,4 \sin(100t + 26.6^\circ) \text{ В};$$

$$u_{Cnp}(0) = \sqrt{2} \cdot 89,4 \sin(26.6^\circ) = 56.61 \text{ В.}$$

2.2.3. Определяем начальное значение свободной составляющей напряжения на ёмкости

$$u_{Cc6}(0) = u_C(0) - u_{Cnp}(0) = 0 - 56.61 = -56.61 \text{ В.}$$

2.2.4. Рассчитываем операторную схему замещения для свободных составляющих.

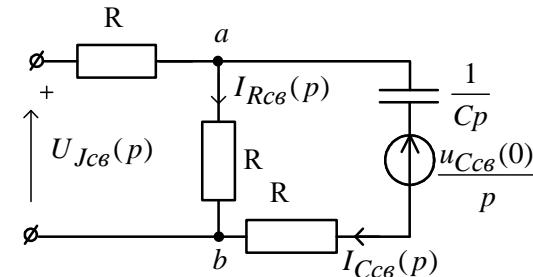


Рис. 1.13

$$I_{Rc6}(p) = \frac{u_{Cc6}(0)}{p \left( 2R + \frac{1}{Cp} \right)} = \frac{u_{Cc6}(0)C}{1 + 2RCp};$$

$$U_{Jc6}(p) = RI_{Rc6}(p) = \frac{u_{Cc6}(0)RC}{1 + 2RCp} = -\frac{0,566}{1 + 0,02p} = \frac{D(p)}{B(p)}.$$

2.2.5. По теореме разложения и принципу наложения получаем окончательный результат

$$\begin{aligned} u_J(t) &= u_{Jnp}(t) + u_{Jc6}(t) = \sqrt{2} \cdot 322,45 \sin(100t + 83^\circ) + \sum_{k=1}^2 \frac{D_k(p_k)}{B'_k(p_k)} e^{p_k t} = \\ &= \sqrt{2} \cdot 322,45 \sin(100t + 83^\circ) - 28,305 e^{-50t} \text{ В,} \end{aligned}$$

– результат практически совпал с классическим методом.

3. При импульсном источнике тока  $J(t) = J e^{2pt} = 2e^{-100t}$ , А (р – корень характеристического уравнения) и нулевых начальных условиях (ключ  $K_1$  сработал) определяем интегралом Диамеля напряжение  $u_J(t)$ .

- 3.1. Находим переходную характеристику  $h(t)$  для  $u_J(t)$  операторным методом при  $u_C(0) = u_C(0-) = 0$ .


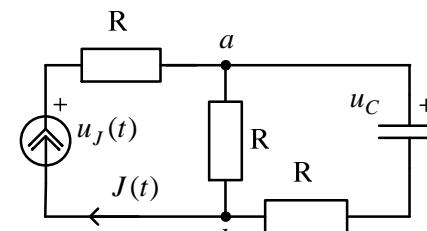


Рис. 1.14

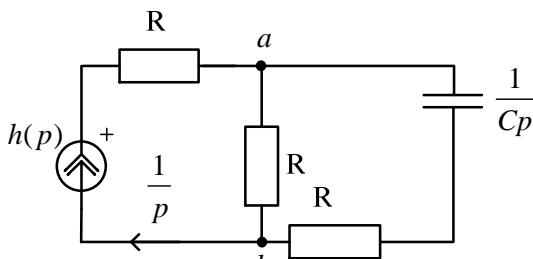

Puc. 1.15

$$= \frac{1}{p} \left[ R + \frac{R(1+RCp)}{1+2RCp} \right] = \frac{R}{p} + \frac{R+R^2Cp}{p(1+2RCp)} = \frac{R}{p} + \frac{D(p)}{B(p)}.$$

По теореме разложения находим  $h(t)$ :

$$B(p) = p(1+2RCp) = 0; \Rightarrow p_1 = 0; p_2 = -\frac{1}{2RC} = -50 \frac{1}{c};$$

$$B'(p) = 1+4RCp;$$

$$\begin{aligned} h(t) &= R + \sum_{\kappa=1}^2 \frac{D_K(p_K)}{B'_K(p_K)} e^{p_K t} = R + R + \frac{R + R^2 C \cdot (-\frac{1}{2RC}) e^{-\frac{t}{2RC}}}{1 + 4RC \cdot (-\frac{1}{2RC})} = \\ &= 2R + \frac{0.5R}{-1} e^{-\frac{t}{2RC}} = 2R - 0.5Re^{-\frac{t}{2RC}} = 200 - 50e^{-50t} \text{ (OМ)} \end{aligned}$$

– переходное сопротивление.

Проверка:

a)  $t = 0, h(0) = 2R - 0.5R = \frac{3R}{2} = R_0(0)$  – верно, т.к.  $u_C(0-) = 0$ , и

$C$  – закоротка;

б)  $t = \infty, h(\infty) = 2R = R_0(\infty)$  – верно, т.к.  $C$  – разрыв.

3.2. Рассчитаем интегралом Дюамеля  $u_J(t)$ :

$$u_J(t) = J(0)h(t) + \int_0^t J'(\tau)h(t-\tau)d\tau,$$

где

$$J(0) = 2 \text{ А},$$

$$J'(\tau) = -200e^{-100\tau} \text{ А/с},$$

По закону Ома в операторной форме

$$h(p) = \frac{1}{p} \left[ R + \frac{R \left( R + \frac{1}{Cp} \right)}{2R + \frac{1}{Cp}} \right] =$$

$$h(t-\tau) = 200 - 50e^{-(50t-\tau)} = 200 - 50e^{-50t}e^{50\tau} \text{ Ом.}$$

Тогда

$$\begin{aligned} u_J(t) &= 400 - 100e^{-50t} + \int_0^t [-200e^{-100\tau}] [200 - 50e^{-50t}e^{50\tau}] d\tau = \\ &= 400 - 100e^{-50t} - 40000 \int_0^t e^{-100\tau} d\tau + 1000e^{-50t} \int_0^t e^{-50\tau} d\tau = \\ &= 400 - 100e^{-50t} + 400e^{-100t} \Big|_0^t - 200e^{-50t} e^{-50t} \Big|_0^t = \\ &= 400 - 100e^{-50t} + 400e^{-100t} - 400 - 200e^{-50t}(e^{-50t} - 1) = \\ &= 400e^{-100t} - 100e^{-50t} - 200e^{-100t} + 200e^{-50t} = 200e^{-100t} + 100e^{-50t}, \text{ В.} \end{aligned}$$

Проверка:

а)  $t = 0, u_J(0) = 300 \text{ В}$  – верно, т.к.


$$u_J(0) = J(0) \cdot R_0(0) = 2 \cdot \frac{3R}{2} = 300 \text{ В.}$$

б)  $t = \infty, u_J(\infty) = 0$ , – верно, т.к.

$$u_J(\infty) = J(\infty)R_0(\infty) = 0 \cdot 2R = 0.$$

3.3. Строим график  $u_J(t) = 200e^{-100t} + 100e^{-50t}$  В,

$$t = 0, 0.01 \dots \frac{5}{|p|} \text{ с.}$$

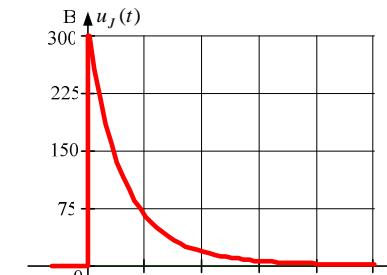

Puc. 1.16

Ниже приводится расчет рассматриваемого примера цепи первого порядка, когда ключ  $K_2$  еще не сработал (документ Mathcad).

## Документ Mathcad

Исходные данные:

$$J := 2 \quad R := 100 \quad C := 100 \cdot 10^{-6}$$

### 1.1. Классический метод, постоянный источник

1.1.1. Определяем независимые начальные условия

$$U_{cc} := C$$

1.1.2. Определяем зависимые начальные условия

$$f_b := f_b \cdot \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) - J + \frac{U_{cc}}{R} \text{ solve}, f_b \rightarrow 100$$

$$U_{Jo} := J \cdot (R) + f_b$$

$$U_{Jo} = 300$$

1.1.3. Определяем принуждённую составляющую

$$U_{Jpr} := J \cdot (2R)$$

$$U_{Jpr} = 400$$

1.1.4. Определяем корень характеристического уравнения

$$p := \frac{1}{C \cdot p} + 2 \cdot R \text{ solve}, p \rightarrow -50 \quad p = -50$$

1.1.5. Определяем постоянную интегрирования


$$B := U_{Jo} - U_{Jpr}$$

$$B = -100$$

1.1.6. Окончательный результат

$$U_J(t) := U_{Jpr} + B \cdot e^{pt} \quad U_J(t) \rightarrow 400 - 100 \cdot \exp(-50 \cdot t)$$

1.1.7. График искомой функции  $\tau := \frac{1}{|p|}$   $\tau = 0.02$   $t := 0, \tau..5 \cdot \tau$

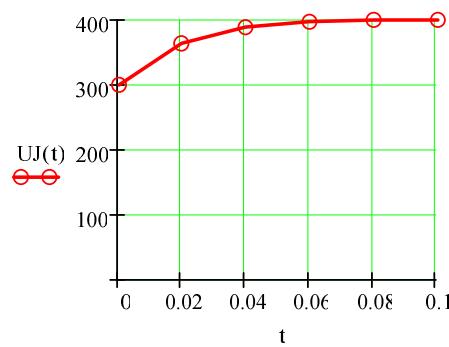

### 1.2. Операторный метод, постоянный источник

1.2.1. Определяем независимые начальные условия

$$U_{cc} := C$$

1.2.2. Определяем изображение искомой функции

$$I_{22}(p) := I_{22}(p) \cdot \left( 2 \cdot R + \frac{1}{C \cdot p} \right) - \frac{J}{p} \cdot R + \frac{U_{cc}}{p} \text{ solve}, I_{22}(p) \rightarrow \frac{1}{p + 50}$$

$$U_J(p) := \frac{J}{p} \cdot R + \left( \frac{J}{p} - I_{22}(p) \right) \cdot R \text{ simplify} \rightarrow 100 \cdot \frac{3 \cdot p + 200}{p \cdot (p + 50)}$$

1.2.3. Определяем оригинал искомой функции

$$U_J(t) := U_J(p) \text{ invlaplace}, p \rightarrow 400 - 100 \cdot \exp(-50 \cdot t)$$

$$U_J(t) \rightarrow 400 - 100 \cdot \exp(-50 \cdot t)$$

## 3. Интеграл Диамеля, экспоненциальный источник

$$J(t) := 2e^{-100t}$$

3.1. Переходная характеристика


$$h(t) := 2 \cdot R - 0.5 \cdot R \cdot e^{-50t}$$

3.2. Искомая функция напряжения на источнике тока

$$U_J(t) := J(C) \cdot h(t) + \int_0^t \left( \frac{d}{dx} J(x) \right) \cdot h(t-x) dx$$

$$U_J(t) \text{ simplify} \rightarrow 100 \cdot \exp(-50 \cdot t) + 200 \cdot \exp(-100 \cdot t)$$

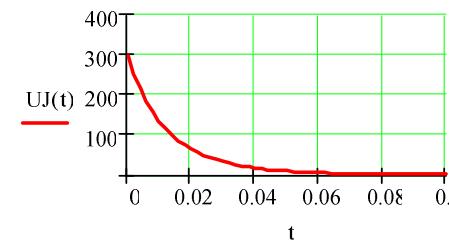3.3. График искомой функции  $\tau := \frac{1}{50}$   $\tau = 0.02$   $t := 0, \tau..0.1..5 \cdot \tau$



Исходные данные:

$$J_1 := 2 \quad J := J_1 \cdot e^{90i \deg} \quad \text{ORIGIN} := 1$$

$$\omega := 100 \quad R := 100 \quad c := 100 \cdot 10^{-6}$$

### 2.1. Классический метод, гармонический источник

$$x_c := \frac{1}{\omega \cdot c} \quad x_c = 100$$

2.1.1. Определяем независимые начальные условия

$$U_{cc} := 0$$

2.1.2. Определяем зависимые начальные условия

$$J_0 := g(J) \quad J_0 = 2.828$$

$$I_{22} := I_{22} \cdot 2 \cdot R - J_0 \cdot R + U_{cc} \text{ solve}, I_{22} \rightarrow 2^2 \cdot \sin(\arg(\exp(90i \deg)))$$

$$I_{22} = 1.414$$

$$U_{J0} := U_{cc} + J_0 \cdot R + I_{22} \cdot R \quad U_{J0} = 424.264$$

2.1.3. Определяем принуждённую составляющую

$$U_{J\text{пр}} := J \left[ R + \frac{R \cdot (R - i \cdot x_c)}{2 \cdot R - i \cdot x_c} \right] \quad U_{J\text{пр}} = 40 + 320i$$

$$h(U_{J\text{пр}}) = \begin{pmatrix} 40 & 320 \\ 322.49 & 82.875 \end{pmatrix}$$

$$U_{J\text{пр}0} := g(U_{J\text{пр}}) \quad U_{J\text{пр}0} = 452.548$$

2.1.4. Определяем корень характеристического уравнения

$$p := \frac{1}{c \cdot p} + 2 \cdot R \text{ solve}, p \rightarrow -50 \quad p = -50$$

2.1.5. Определяем постоянную интегрирования

$$B := U_{J0} - U_{J\text{пр}0} \quad B = -28.284$$


2.1.6. Окончательный результат  $U_{J\text{пр}}(t) := |U_{J\text{пр}}| \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega \cdot t + \arg(U_{J\text{пр}}))$

$$U_J(t) := U_{J\text{пр}}(t) + B \cdot e^{pt}$$

2.1.7. Строим график искомой функции  $\tau := \frac{1}{|p|} \quad \tau = 0.02$   
 $t := 0, .001..5 \cdot \tau$

$$g(x) := \sqrt{2} \cdot |x| \cdot \sin(\arg(x))$$

$$h(z) := \begin{cases} x_{1,1} \leftarrow \operatorname{Re}(z) \\ x_{1,2} \leftarrow \operatorname{Im}(z) \\ x_{2,1} \leftarrow |z| \\ x_{2,2} \leftarrow \frac{\arg(z)}{\deg} \\ x \end{cases}$$

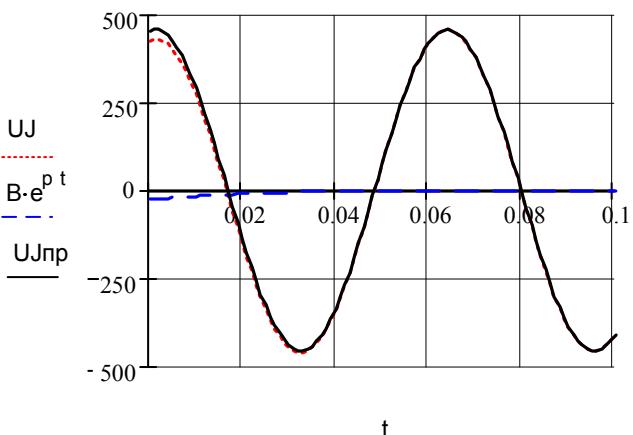

4. При постоянном источнике тока  $J(t) = J$  после срабатывания ключа  $K_2$  определяем напряжение  $u_J(t)$ . (Ключ  $K_1$  давно уже сработал).

4.1. Используем упрощённый классический метод, когда дифференциальное уравнение для искомой функции  $u_J(t)$  не составляется.

- 4.1.1. Определяем независимые начальные условия (ННУ) при  $t = 0-$ :  $u_C(0-) = ?$  (схема до коммутации установившийся режим, постоянный источник,  $C$  – разрыв,  $L$  – закоротка).


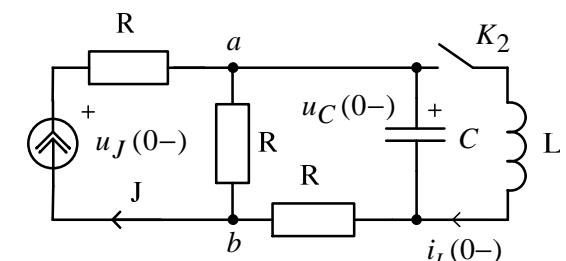


Рис. 1.17

Находим:  $i_L(0-) = 0$ ;  $u_C(0-) = J \cdot R = 200$  В.

Для построения графика  $u_J(t)$  определим  $u_J(0-) = J \cdot 2R = 400$  В.

4.1.2. Определяем ЗНУ при  $t = 0+$ :  $U_J(0+) = ?$  (схема после коммутации ключа  $K_2$ ).

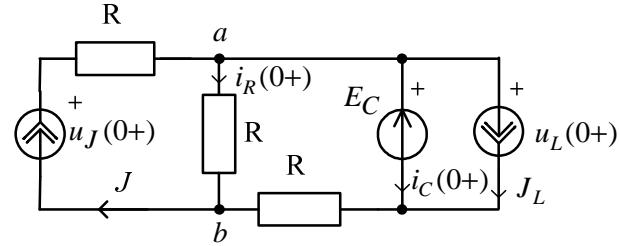

Puc. 1.18

$$J_L = i_L(0-) = i_L(0+) = 0;$$

$$E_C = u_C(0-) = u_C(0+) = 200 \text{ В} - \text{законы коммутации.}$$

По законам Кирхгофа

$$u_L(0+) = E_C = 200 \text{ В.}$$

$$\begin{cases} u_J(0+) = JR + E_C + R \cdot (i_C(0+) + J_L); \\ u_J(0+) = JR + R \cdot i_R(0+); \\ J = i_R(0+) + i_C(0+) + J_L. \end{cases}^0$$

$$i_R(0+) = J - i_C(0+);$$

$$u_J(0+) = JR + JR - R \cdot i_C(0+) = 2JR - R \cdot i_C(0+);$$

$$2JR - R i_C(0+) = JR + E_C + R \cdot i_C(0+);$$

$$i_C(0+) = \frac{JR - E_C}{2R} = \frac{200 - 200}{200} = 0;$$

$$u_J(0+) = 2JR - R \cdot i_C(0+) = 400 \text{ В.}$$

$$\frac{di_L}{dt} \Big|_{t=0+} = \frac{u_L(0+)}{L} = 200 \frac{A}{c};$$

$$\frac{du_C}{dt} \Big|_{t=0+} = \frac{i_C(0+)}{C} = 0 \frac{B}{c}.$$


$$\text{Находим } \frac{du_J}{dt} \Big|_{t=0+} = ?.$$

Записываем уравнения по законам Кирхгофа:

$$\begin{cases} u_J = JR + u_C + R \cdot (i_C + i_L); \\ u_J = JR + R \cdot i_R \Rightarrow i_R = \frac{u_J}{R} - J; \\ J = i_R + i_C + i_L \Rightarrow i_C = J - i_R - i_L = 2J - \frac{u_J}{R} - i_L; \\ u_J = JR + R \left[ i_L + 2J - \frac{u_J}{R} - i_L \right] + u_C \Rightarrow u_J = 3JR - u_J + u_C; \\ \Rightarrow u_J = \frac{3}{2} JR + \frac{u_C}{2}; \end{cases}$$

$$\frac{du_J}{dt} = \frac{3R}{2} \frac{dJ}{dt} + \frac{1}{2} \frac{du_C}{dt}, \quad \frac{du_J}{dt} \Big|_{t=0+} = \frac{1}{2} \frac{du_C}{dt} \Big|_{t=0+} = 0.$$


4.1.3. Определяем принуждённую составляющую при  $t = \infty$ :  $u_{Jnp} = ?$  (Схема после коммутации ключа  $K_2$ , установившийся режим, постоянный источник,  $C$  – разрыв,  $L$  – закоротка).

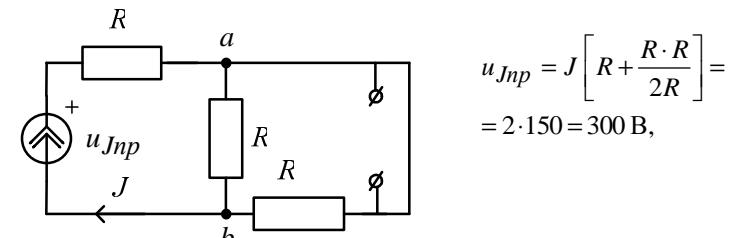

Puc. 1.19

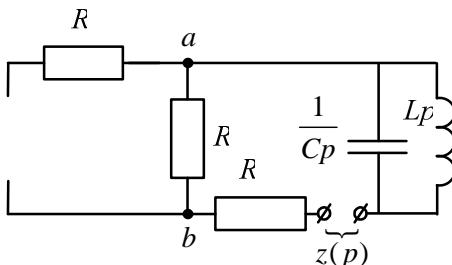4.1.4. Определяем корень характеристического уравнения:  $p = ?$  Используем метод сопротивления цепи после коммутации:

$$C \rightarrow \frac{1}{Cp}; L \rightarrow Lp, \text{ причём } R_J = \infty \text{ и } R_E = 0.$$



$$z(p) = R + R + \frac{\frac{1}{Cp} Lp}{\frac{1}{Cp} + Lp} = 0$$

$$\Rightarrow p^2 + \frac{1}{2RC} p + \frac{1}{Lp} = 0.$$

Рис. 1.20

$$p_{1,2} = -\frac{1}{4RC} \pm \sqrt{\frac{1}{16R^2C^2} - \frac{1}{LC}} = -25 \pm j96,8 = -\delta \pm j\omega_{ce} \frac{1}{c}.$$

4.1.5. Определяем постоянные интегрирования:  $B = ?$  и  $\beta = ?$ .

$$\delta = 25 \frac{1}{c}; \quad \omega_{ce} = 98.6 \frac{1}{c}.$$

$$\begin{cases} u_J(t) = u_{Jnp} + Be^{-\delta t} \cos(\omega_{ce}t + \beta); \\ \frac{du_J(t)}{dt} = -\delta Be^{-\delta t} \cos(\omega_{ce}t + \beta) - \omega_{ce}e^{-\delta t} \sin(\omega_{ce}t + \beta). \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} u_J(0+) = u_{Jnp} + B \cos(\beta); \\ \frac{du_J(t)}{dt} \Big|_{t=0+} = -\delta B \cos(\beta) - \omega_{ce}e^{-\delta t} \sin(\beta). \end{cases}$$

$$\begin{cases} 400 = 300 + B \cos \beta; \\ 0 = -25B \cos \beta - 96.8B \sin \beta. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 100 = B \cos \beta; \\ \operatorname{tg} \beta = -0,258. \end{cases}$$

$$\beta = -0.252 \text{ rad} = -14,467^\circ; \quad B = \frac{100}{\cos \beta} = 103.275 \text{ В.}$$

4.1.6. Окончательный результат.

$$u_J(t) = u_{Jnp} + Be^{-\delta t} \cos(\omega_{ce}t + \beta) =$$

$$= 300 + 103,275e^{-25t} \cos(96,8t - 14,467^\circ) \text{ В.}$$

Где  $\tau = \frac{1}{\delta} = \frac{1}{25} = 0.04 \text{ с}$  – постоянная времени;

$t_n = 5\tau = 5 \cdot 0.04 = 0.2 \text{ с}$  – длительность переходного процесса;

$$T = \frac{2\pi}{\omega_{ce}} = 0,065 \text{ с} \text{ – период свободных колебаний.}$$

4.1.7. На интервале времени  $0 \leq t \leq t_n = 0,2 \text{ с}$  при помощи Mathcad строим  $u_J(t)$ .

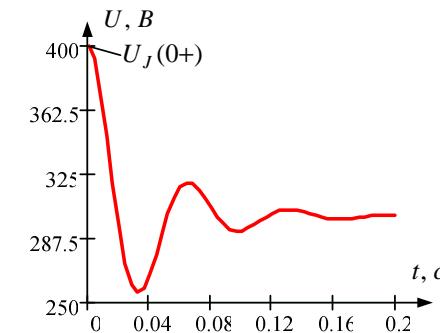


Рис. 1.21

4.2. Используем операторный метод для определения  $u_J(t)$ .

4.2.1. Из расчёта установившегося режима до коммутации находим независимые начальные условия (п. 4.1.1):

$$i_L(0-) = 0; \quad u_C(0-) = J \cdot R = 200 \text{ В.}$$

4.2.2. В операторной схеме после коммутации используем метод наложения:

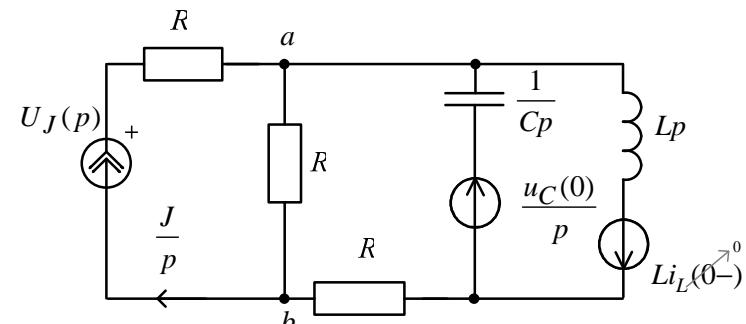


Рис. 1.22

а) подсхема с источником тока  $\frac{J}{p}$ :

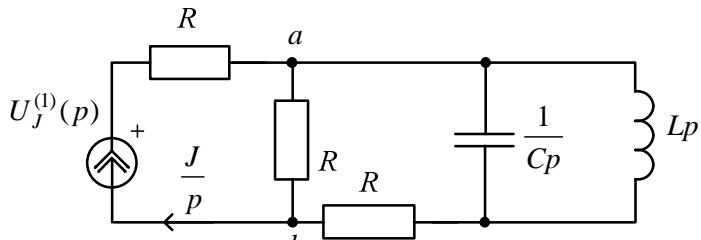


Рис. 1.23

$$\begin{aligned}
 U_J^{(1)}(p) &= \frac{J}{p} Z_{\Theta}^{(1)}(p) = \frac{J}{p} \left[ R + \frac{R \left( R + \frac{\frac{1}{Cp} Lp}{\frac{1}{Cp} + Lp} \right)}{2R + \frac{\frac{1}{Cp} Lp}{\frac{1}{Cp} + Lp}} \right] = \\
 &= \frac{J}{p} \left[ R + \frac{R^2 + \frac{RLp}{1+LCp^2}}{2R + \frac{Lp}{1+LCp^2}} \right] = \frac{J}{p} \left[ R + \frac{R^2 + R^2 LCp^2 + RLp}{2R + 2RLCp^2 + Lp} \right] = \\
 &= \frac{J}{p} \frac{2R^2 + 2R^2 LCp^2 + RLp + R^2 + R^2 LCp^2 + RLp}{2R + 2RLCp^2 + Lp} = \\
 &= \frac{J (3R^2 LCp^2 + 2RLp + 3R^2)}{p (2RLCp^2 + Lp + 2R)} = \frac{6p^2 + 400p + 60000}{p(0.02p^2 + p + 200)} = \frac{D_1(p)}{B_1(p)}.
 \end{aligned}$$

б) подсхема с источником  $\frac{u_C(0)}{p}$ :

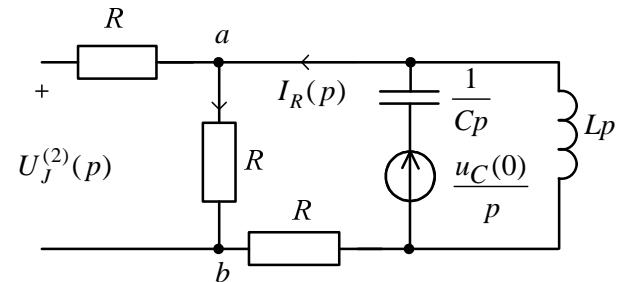


Рис. 1.24

$$\begin{aligned}
 U_J^{(2)}(p) &= RI_R(p) = R \frac{p}{\frac{1}{Cp} + \frac{2RLp}{2R + Lp}} \cdot \frac{Lp}{2R + Lp} = \\
 &= \frac{u_C(0)RLp}{p \left[ \frac{2R + Lp}{Cp} + 2RLp \right]} = \frac{u_C(0)RCLp}{2RLCp^2 + Lp + 2R} = \\
 &= \frac{2p}{0.02p^2 + p + 200} = \frac{D_2(p)}{B_2(p)}.
 \end{aligned}$$

Операторное изображение искомого напряжения

$$U_J(p) = U_J^{(1)}(p) + U_J^{(2)}(p) = \frac{8p^2 + 400p + 60000}{p(0.02p^2 + p + 200)} = \frac{D(p)}{B(p)}.$$

4.2.3. По теореме разложения находим искомое напряжение  $u_J(t)$ :

$$B(p) = p(0.02p^2 + p + 200) = 0;$$

$$\Rightarrow p_1 = 0; \quad p_{2,3} = -25 \pm j96,8 = -\delta \pm j\omega_{c6} \frac{1}{c};$$

$$B'(p) = 0.06p^2 + 2p + 200;$$

$$u_J(t) = \sum_{k=1}^3 \frac{D_k(p_k)}{B'_k(p_k)} e^{p_k t} = \frac{60000}{200} + 2 \operatorname{Re} \left( \sum_{k=2}^3 \frac{D(p_2)}{B'(p_2)} e^{p_2 t} \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= 300 + 2 \operatorname{Re} \left[ \frac{8(-25+j96,8)^2 + 400(-25+j96,8) + 60000}{0.06(-25+j96,8)^2 + 2(-25+j96,8) + 200} e^{(-25+j96,8)t} \right] = \\
&= 300 + 2 \operatorname{Re} \left[ \frac{2000}{-375+j96,8} e^{-25t} e^{j96,8t} \right] = 300 + 2 \operatorname{Re} \left[ 51,64 e^{-j14,478^0} e^{-25t} e^{j96,8t} \right] = \\
&= 300 + 2 \cdot 51,64 \cdot e^{-25t} \cos(96,8t - 14,478^0) = \\
&= 300 + 103,28 e^{-25t} \cos(96,8t - 14,478^0), \text{B.} \\
\text{Проверка: } u_J(0) &= 300 + 103,28 \cdot \cos(-14,478^0) = 400 \text{ B.} \\
\frac{du_J}{dt} \Big|_{t=0} &= 103,28(-25) \cos(-14,478^0) - 103,28 \cdot 96,8 \sin(-14,478^0) = -0,547 \frac{B}{c} \approx 0.
\end{aligned}$$

Ниже приводится расчет рассматриваемого примера программой Mathcad.

#### Документ Mathcad

$$J := 2 \quad L := 1 \quad R := 100 \quad c := 100 \cdot 10^{-6} \quad \text{ORIGIN} := 1$$

#### 4.1. Классический метод, постоянный источник, цепь второго порядка

##### 4.1.1. Определяем независимые начальные условия

$$iLo := 0 \quad iLo = 0$$

$$Uco := J \cdot R \quad Uco = 200$$

##### 4.1.2. Определяем зависимые начальные условия

$$icc := icc \cdot (2 \cdot R) - J \cdot R + Uco \operatorname{solve}, icc \rightarrow 0$$

$$icc = 0$$

##### 4.1.3. Определяем принуждённую составляющую

$$Ucpr := 0$$

$$UJpr := J \cdot \left( \frac{3}{2} R \right)$$

$$UJpr = 300$$

#### 1.1.4. Определяем корень характеристического уравнения

$$p := \frac{1}{c} p = \frac{1}{2R + L} p \operatorname{solve}, p \rightarrow \frac{-25 + 25i\sqrt{15}}{1} \quad p = \begin{pmatrix} -25 + 96.825i \\ -25 - 96.825i \end{pmatrix}$$

#### 1.1.5. Определяем постоянные интегрирования

$$a := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ p_1 & p_2 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} Uco - Ucpr \\ \frac{icc}{c} \end{pmatrix} \quad B := a^{-1} \cdot b \quad B = \begin{pmatrix} 100 - 25.82i \\ 100 + 25.82i \end{pmatrix}$$


#### 1.1.6. Окончательный результат

$$Uc(t) := Ucpr + B_1 \cdot e^{p_1 t} + B_2 \cdot e^{p_2 t}$$

$$UJ(t) := \frac{3}{2} \cdot R \cdot J + \frac{1}{2} \cdot Uc(t)$$

$$UJ(t) \text{ complex} \rightarrow 300 + 100 \exp(-25t) \cdot \cos(96,8 \cdot t) + 25,82 \exp(-25t) \cdot \sin(96,8 \cdot t)$$

$$\begin{aligned}
4.1.6. \text{ График искомой функции} \quad \tau &:= \frac{1}{|\operatorname{Re}(p_1)|} \quad \tau = 0,04 \\
t &:= 0, \tau \cdot 0,1, 5 \cdot \tau
\end{aligned}$$

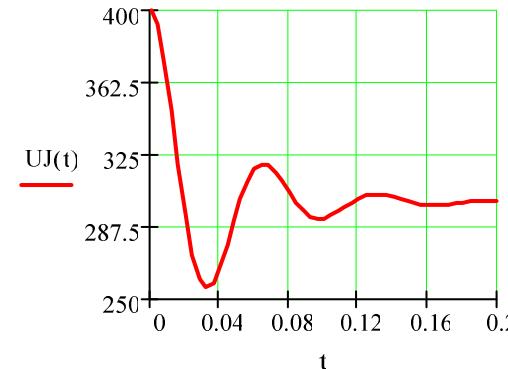

#### 4.2. Операторный метод, постоянный источник, цепь второго порядка

##### 4.2.1. Определяем независимые начальные условия

$$iLo := 0 \quad iLo = 0$$

$$Uco := J \cdot R \quad Uco = 200$$

4.2.2. Определяем изображение искомой функции

$$\begin{aligned} UJ(p) &:= \frac{J}{p} \cdot R + \frac{\left( \frac{1}{c \cdot p} \cdot L \cdot p \right)}{R \cdot R + \frac{1}{c \cdot p} + L \cdot p} + R \cdot \frac{\frac{U_{CO}}{p}}{\frac{1}{c \cdot p} + \frac{2 \cdot R \cdot L \cdot p}{2 \cdot R + L \cdot p} \cdot \frac{L \cdot p + 2 \cdot R}{\frac{1}{c \cdot p} + L \cdot p}} \\ UJ(p) \text{ simplify } &\rightarrow 400 \frac{7500 + 50 \cdot p + p^2}{(10000 + 50 \cdot p + p^2) p} \end{aligned}$$

4.2.3. Определяем оригинал искомой функции

$$UJ(t) := UJ(p) \text{ invlaplace, } p \rightarrow$$

$$UJ(t) \rightarrow 300 + 100 \cdot \exp(-25 \cdot t) \cdot \cos(96.8 \cdot t) + 25.82 \cdot \exp(-25 \cdot t) \cdot \sin(96.8 \cdot t)$$

В результате преобразований:

$$\begin{aligned} 300 + 100e^{-25t} \cos(96.8t) + 25.82e^{-25t} \sin(96.8t) &= \\ = 300 + e^{-25t} (100e^{j90^\circ} + 25.82e^{j0^\circ}) &= \\ = 300 + e^{-25t} (103.28e^{j75.522^\circ}) &= \\ = 300 + e^{-25t} 103.28 \sin(96.8t + 75.522^\circ) &= \\ = 300 + 103.28e^{-25t} \cos(96.8t - 14.478^\circ). & \end{aligned}$$

4.3. Методом переменных состояния находим  $u_J(t)$ .

4.2.1. Начальные условия:

$$i_L(0-) = 0; u_C(0-) = J \cdot R = 200 \text{ В}; u_J(0) = 400 \text{ В.}$$

4.2.2. По законам Кирхгофа составляем уравнения состояния:

$$\begin{cases} u_L = u_C; \\ R \cdot i_R = u_C + i_L R + i_C R \Rightarrow i_R = \frac{u_C}{R} + i_C + i_L; \\ J = i_R + i_C + i_L; \Rightarrow J = \frac{u_C}{R} + 2i_C + 2i_L; \\ J = \frac{u_C}{R} + 2C \frac{du_C}{dt} + 2i_L; \Rightarrow \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{C} i_L - \frac{1}{2CR} u_C + \frac{J}{2C}; \\ u_L = u_C \Rightarrow L \frac{di_L}{dt} = 0 \cdot i_L + u_C + 0 \cdot J; \\ \frac{di_L}{dt} = 0 \cdot i_L + \frac{u_C}{L} + 0 \cdot J; \\ \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{C} i_L - \frac{1}{2CR} u_C + \frac{J}{2C}; \\ u_J = 0 \cdot i_L + \frac{1}{2} u_C + \frac{3R}{2} \cdot J; \end{cases}$$

Решаем с использованием Mathcad:

$$\begin{aligned} \text{Документ Mathcad} \\ J &:= 2 \quad L := 1 \quad R := 100 \quad c := 100 \cdot 10^{-6} \\ p &:= \frac{1}{c \cdot p} + \frac{2 \cdot R \cdot L \cdot p}{2R + L \cdot p} \text{ solve, } p \rightarrow \frac{-25 + 25 \cdot i \cdot 15^2}{(-25 - 25 \cdot i \cdot 15^2)} \quad \tau := \frac{1}{|\text{Re}(p)|} \\ U_{CO_0} &:= 200 \quad iL_0 := 0 \quad t_0 := 0 \\ N &:= 1000 \quad k := 0..N \quad h := \frac{5 \cdot \tau}{N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left[ \begin{array}{l} iL_{k+1} \\ Uc_{k+1} \\ U_{k+1} \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{l} iL_k + \left( 0 \cdot iL_k + \frac{1}{L} \cdot Uc_k + 0 \cdot J \right) \cdot h \\ Uc_k + \left( \frac{-1}{c} \cdot iL_k + \frac{-1}{2R \cdot c} \cdot Uc_k + \frac{1}{2c} \cdot J \right) \cdot h \\ 0 \cdot iL_k + \frac{1}{2} \cdot Uc_k + \frac{3 \cdot R}{2} \cdot J \end{array} \right] \\ & \text{Graph: } U_J(t) \text{ vs } t \quad (0 \text{ to } 0.2) \end{aligned}$$

Полученный график полностью совпадает с уже построенной зависимостью.

### Пример 2. Методические указания к заданию № 5 «Расчет установившегося режима в нелинейных электрических цепях»

Для заданной схемы дано:

$$e(t) = \sqrt{2} \cdot E \cdot \sin(314t + \alpha), \text{ В}; \quad J(t) = \sqrt{2} \cdot J \cdot \sin(314t + \alpha), \text{ А},$$

E	J	$\alpha$	R	C
B	A	°	Ом	мкФ
100	2	90	100	31.847

Нелинейный индуктивный элемент (НИЭ)

$w_1$	$w_2$	$w_3$	$S_1$	$S_2$	$S_3$
Вит.	Вит.	Вит.	см <sup>2</sup>	см <sup>2</sup>	см <sup>2</sup>
2000	0	1000	1	2	1

$l_1$	$l_2$	$l_3$	$\delta_1$	$\delta_2$	$\delta_3$
см	см	см	мм	мм	мм
30	15	30	1	0	0

Схема:

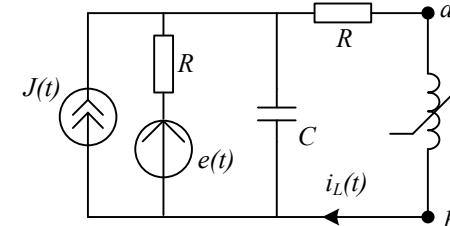



Рис. 2.1

- Относительно зажимов  $a$  и  $b$  НИЭ определяем комплексное сопротивление эквивалентного генератора  $Z_R = Z_F e^{j\alpha}$ , а также комплексы действующих значений ЭДС  $\dot{U}_{xx} = \dot{E}_F = E_F e^{j\alpha_F}$  и тока  $\dot{I}_{K3} = \dot{J}_F = J_F e^{j\beta_F}$  этого генератора если:

$$\dot{E} = E e^{j\alpha} = 100 e^{j90^\circ}, \text{ В};$$

$$\dot{J} = J e^{j\alpha} = 2 e^{j90^\circ}, \text{ А.}$$
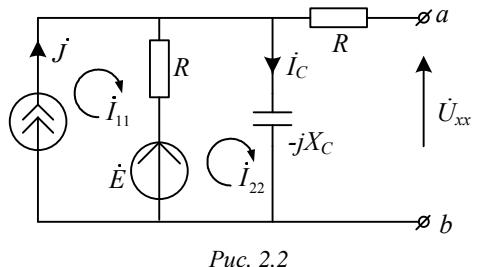
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314 \cdot 31.847 \cdot 10^{-6}} = 100 \text{ Ом.}$$



$$Z_r = R + \frac{R \cdot (-jX_c)}{R - jX_c} = 100 + \frac{100 \cdot (-j100)}{100 - j100} = 100 + 50 - j50 = 150 - j50 = 158,1e^{-j18,4^\circ} \text{ Ом, т.е. } Z_r = 158,1 \text{ Ом, } \varphi_r = -18,4^\circ.$$

$$\begin{cases} \dot{I}_{11} = j \\ \dot{I}_{22} \cdot (R - jX_c) - \dot{I}_{11} \cdot R = \dot{E} \end{cases};$$

$$\dot{I}_{22} = \dot{I}_c = \frac{\dot{E} + j \cdot R}{R - jX_c} = \frac{100e^{j90^\circ} + 2e^{j90^\circ} \cdot 100}{100 - j100} = 2,12e^{j135^\circ}, \text{ А;}$$

$$\dot{U}_{xx} = \dot{E}_r = \dot{I}_c (-jX_c) = 2,12e^{j135^\circ} (-j100) = 212e^{j45^\circ}, \text{ В;}$$


$$\dot{I}_{\kappa_2} = \dot{J}_r = \frac{\dot{E}_r}{Z_r} = \frac{212e^{j45^\circ}}{158,1e^{-j18,4^\circ}} = 1,34e^{j63,4^\circ}, \text{ А.}$$

Таким образом  $E_r = 212$ , В;  $\alpha_r = 45^\circ$ ,  $J_r = 1,34$  А,  $\beta_r = 63,4^\circ$ .

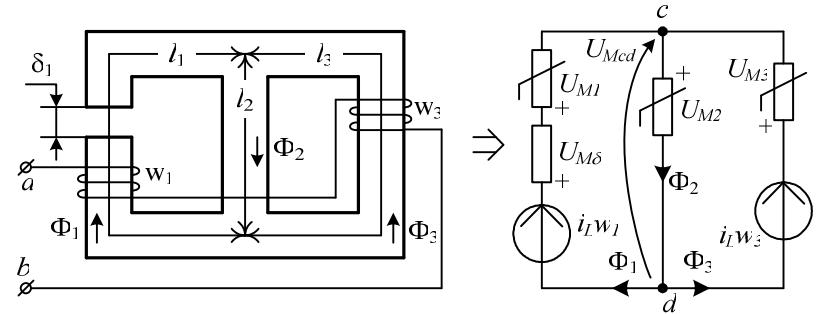2. Для двух мгновенных значений тока  $i_L$  НИЭ, равных  $i_{L_1} = \sqrt{2}J_r/2 = 0,945$  А и  $i_{L_2} = \sqrt{2}J_r = 1,89$  А, из расчета магнитной цепи определяем величины потокосцепления:

$$\Psi = w_1\Phi_1 + w_2\Phi_2 + w_3\Phi_3, \text{ Вб.}$$

Для этого заданную магнитную цепь заменяем схемой замещения, для которой воспользуемся методом двух узлов (**c** и **d**) и составим уравнения по законам Кирхгофа для магнитной цепи:



$$\begin{cases} \Phi_2 = \Phi_1 + \Phi_3; \\ U_{Mc\delta}(\Phi_1) = i_L w_1 - U_{M1}(\Phi_1) - U_{M\delta}(\Phi_1); \\ U_{Mc\delta}(\Phi_2) = U_{M2}(\Phi_2); \\ U_{Mc\delta}(\Phi_3) = i_L w_3 - U_{M3}(\Phi_3); \end{cases} \quad (1)$$

где магнитные напряжения

$$U_{M1}(\Phi_1) = H_1 l_1; U_{M2}(\Phi_2) = H_2 l_2; U_{M3}(\Phi_3) = H_3 l_3; \\ U_{M\delta}(\Phi_1) = \frac{B_1 \delta_1}{\mu_0}. \quad (2)$$

Используя заданную кривую намагничивания ферромагнитного материала магнитной цепи  $B(H) = B_{1,2,3}(H_{1,2,3})$ , рассчитываем уравнения (2) и заполняем таблицу 1.

Таблица 1.

$B_{1,2,3}$	$T_l$	0	0,6	1	1,2	1,6	2	2,2	2,3	2,5
$H_{1,2,3}$	A/m	0	250	500	$10^3$	$2 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^3$	$12 \cdot 10^3$	$3 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^5$
$\Phi_1 = B_1 S_1$	mВб	0	0,06	0,1	0,12	0,16	0,2	0,22	0,23	0,25
$\Phi_2 = B_2 S_2$	mВб	0	0,12	0,2	0,24	0,32	0,4	0,44	0,46	0,5
$\Phi_3 = B_3 S_3$	mВб	0	0,06	0,1	0,12	0,16	0,2	0,22	0,23	0,25
$U_{M1}(\Phi_1)$	A	0	75	150	300	600	1800	3600	9000	$6 \cdot 10^4$
$U_{M\delta}(\Phi_1)$	A	0	477,6	796	955,2	1273,6	1592	1751,2	1830,8	1990
$U_{M2}(\Phi_2)$	A	0	37,5	75	150	300	900	1800	4500	$3 \cdot 10^4$
$U_{M3}(\Phi_3)$	A	0	75	150	300	600	1800	3600	9000	$6 \cdot 10^4$

2.1. При токе  $i_{L1} = \sqrt{2}J_r / 2 = 0,945$  А по данным таблицы 1 рассчитываем уравнения (1) и заполняем таблицу 2.

Таблица 2.

$B_{1,2,3}$	Тл	0	0,6	1	1,2	1,6	2	2,2	2,3	2,5
$U_{Mcd}(\Phi_1)$	A	1890	1337,4	944	634,8	16,4	-1502	-3461,2	-8940,8	-60100
$U_{Mcd}(\Phi_2)$	A	0	37,5	75	150	300	900	1800	4500	30000
$U_{Mcd}(\Phi_3)$	A	945	870	795	645	345	-855	-2655	-8055	-59055

Строим графики  $U_{Mcd}(\Phi_1)$ ,  $U_{Mcd}(\Phi_2)$ ,  $U_{Mcd}(\Phi_3)$ .

Т.к.  $\Phi_2 = \Phi_1 + \Phi_3$ , то графики  $U_{Mcd}(\Phi_1)$ ,  $U_{Mcd}(\Phi_2)$ ,  $U_{Mcd}(\Phi_3)$  складываются вдоль оси  $\Phi$  и получаем  $U_{Mcd}(\Phi_1 + \Phi_3)$ . По точке пересечения  $U_{Mcd}(\Phi_1 + \Phi_3)$  и  $U_{Mcd}(\Phi_2)$  определяем магнитные потоки  $\Phi_1$ ,  $\Phi_2$  и  $\Phi_3$ .

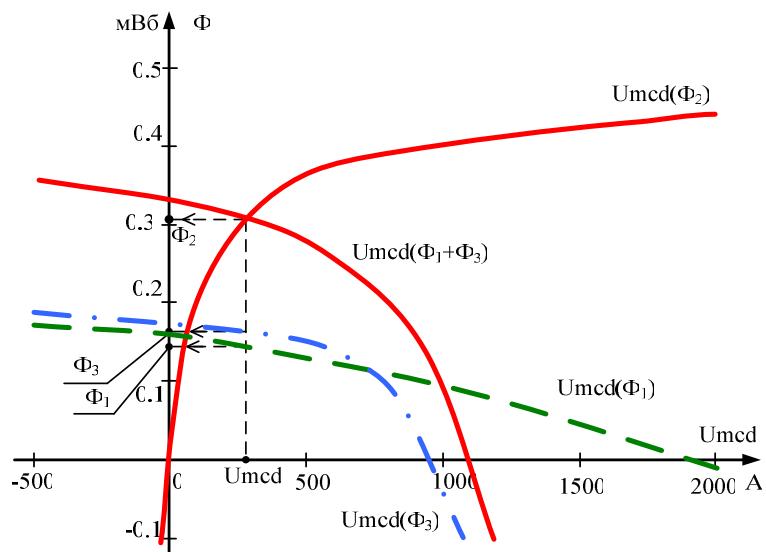


Рис. 2.4

Таким образом,  $\Phi_1 = 0,14$  мВБ,  $\Phi_2 = 0,32$  мВБ и  $\Phi_3 = 0,18$  мВБ. Далее рассчитываем суммарное потокосцепление обмоток:

$$\begin{aligned}\Psi_1 &= w_1\Phi_1 + w_2\Phi_2 + w_3\Phi_3 = 2000 \cdot 0,14 \cdot 10^{-3} + 0 \cdot 0,32 \cdot 10^{-3} + \\ &+ 1000 \cdot 0,18 \cdot 10^{-3} = 0,46 \text{ Вб.}\end{aligned}$$

2.2. При токе  $i_{L2} = \sqrt{2}J_r = 1,89$  А по данным таблицы 1 рассчитываем уравнения (1) и заполняем таблицу 3.

Таблица 3.

$B_{1,2,3}$	Тл	0	0,6	1	1,2	1,6	2	2,2	2,3	2,5
$U_{Mcd}(\Phi_1)$	A	3780	3227,4	2834	2524,8	1906,4	388	-1571,2	-7050,7	-58210
$U_{Mcd}(\Phi_2)$	A	0	37,5	75	150	300	900	1800	4500	30000
$U_{Mcd}(\Phi_3)$	A	1890	1815	1740	1590	1290	90	-1710	-7110	-58110

Вновь строим графики  $U_{Mcd}(\Phi_1)$ ,  $U_{Mcd}(\Phi_2)$ ,  $U_{Mcd}(\Phi_3)$ . Аналогично находим графически магнитные потоки  $\Phi_1 = 0,19$  мВБ,  $\Phi_2 = 0,37$  мВБ и  $\Phi_3 = 0,18$  мВБ.

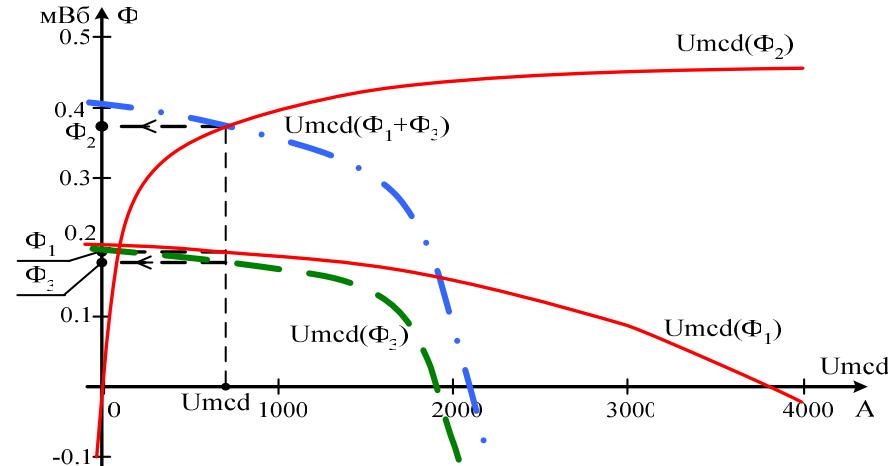


Рис. 2.5

Рассчитываем суммарное потокосцепление обмоток:

$$\Psi_2 = w_1\Phi_1 + w_2\Phi_2 + w_3\Phi_3 = 2000 \cdot 0,19 \cdot 10^{-3} + 0 \cdot 0,37 \cdot 10^{-3} +$$

$$+1000 \cdot 0,18 \cdot 10^{-3} = 0,56 \text{ Вб.}$$

3. Строим веберамперную характеристику НИЭ  $\Psi(i_L)$ , которую заменяем зависимостью  $i_L(\Psi) = k_1\Psi + k_3\Psi^3$ .

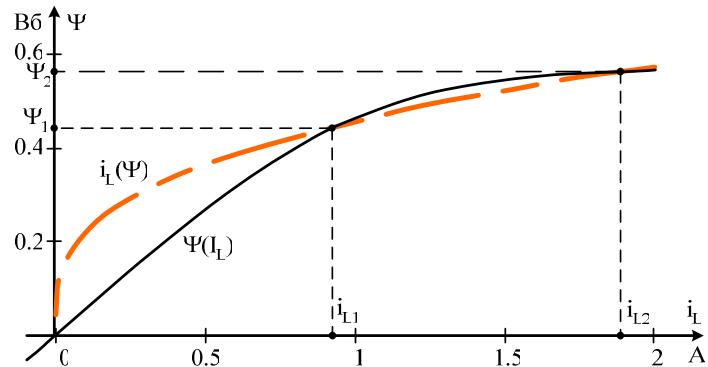


Рис. 2.6

Для этого находим коэффициенты  $k_1$  и  $k_3$  из решения уравнений:

$$\begin{cases} i_{L_1} = k_1\Psi_1 + k_3\Psi_1^3; \\ i_{L_2} = k_1\Psi_2 + k_3\Psi_2^3; \end{cases}$$

$$\text{т.е. } k_1 = \frac{i_{L_1} - k_3\Psi_1^3}{\Psi_1}; \quad i_{L_2} = (i_{L_1} - k_3\Psi_1^3) \frac{\Psi_2}{\Psi_1} + k_3\Psi_2^3, \quad \text{тогда}$$

$$k_3 = \frac{i_{L_2} - i_{L_1} \frac{\Psi_2}{\Psi_1}}{\Psi_2^3 - \Psi_1^2 \cdot \Psi_2} = \frac{1,89 - 0,945 \cdot \frac{0,56}{0,46}}{0,56^3 - 0,46^2 \cdot 0,56} = 12,96 \text{ А/В}^3;$$

$$k_1 = \frac{i_{L_1} - k_3\Psi_1^3}{\Psi_1} = \frac{0,945 - 12,96 \cdot 0,46^3}{0,46} = -0,687 \text{ А/Вб.}$$

Для проверки строим зависимость  $i_L(\Psi)$  в тех же осях, что и  $\Psi(i_L)$ . Зависимость  $i_L(\Psi) = k_1\Psi + k_3\Psi^3$  удовлетворительно совпадает с веберамперной характеристикой  $\Psi(i_L)$  на интервале  $\Psi_1 \leq \Psi \leq \Psi_2$ .

4. При приближенной гармонической зависимости напряжения НИЭ  $u_L(t) = \sqrt{2}U_L \cos(314t + \beta)$  для четырех значений  $U_L$  ( $0 < U_L < E_\Gamma$ ) рассчитываем действующие значения гармоник тока  $I_1$

и  $I_3$ , его действующее значение  $I_L$ , коэффициент гармоник  $k_r$ , при чем берем такие  $U_L$ , чтобы  $(0 < I_L < J_\Gamma)$ .

При этом заполняем таблицу 4.

Таблица 4.

$U_L$ , В	30	70	100	135
$I_1 = \frac{k_1 U_L}{\omega} + \frac{3k_3 U_L^3}{2\omega^3}$ , А	-0,049	0,062	0,409	1,25
$I_3 = -\frac{k_3 U_L^3}{2\omega^3}$ , А	-0,0056	-0,072	-0,209	-0,515
$I_L = \sqrt{I_1^2 + I_3^2}$ , А	0,049	0,095	0,46	1,352
$k_r = \left  \frac{I_3}{I_1} \right $	0,116	1,154	0,512	0,412

5. По результатам п.4 строим ВАХ  $U_L(I_L)$  НИЭ

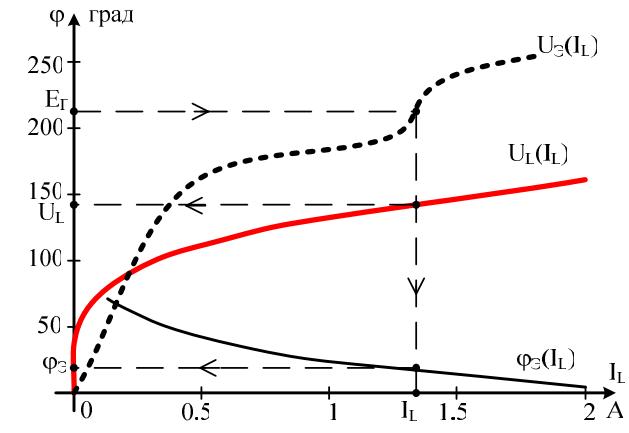


Рис. 2.7

Задаваясь несколькими значениями тока  $\dot{I}_L = I_L e^{j0^\circ}$  для одноконтурной схемы, определяем эквивалентное напряжение

$$\dot{U}_3 = U_3 e^{j\phi_3} = Z_\Gamma \dot{I}_\Gamma + \dot{U}_L = 158,1 e^{-j18,4^\circ} \cdot \dot{I}_L + U_L(I_L) e^{j90^\circ}.$$

При этом  $I_L$  находим  $U_L$  по ВАХ  $U_L(I_L)$  и заполняем таблицу 5.

Таблица 5.

$\dot{I}_L = I_L$ , А	0.3	0.6	1	1.35
$U_L$ , В	90	105	123	135
$U_3$ , В	87.5	117.2	166.9	213.517
$\varphi_3$ , град	59	39.8	26	18.46

Строим эквивалентную ВАХ  $U_3(I_L)$  и ФАХ  $\varphi_3(I_L)$ . По известной ЭДС  $E_r = U_3 = 212$  В и построенным характеристикам графически находим  $I_L = 1,3$  А,  $U_L \approx 135$  В,  $\varphi_3 = 19^\circ$  (рис. 2.7).

В результате:

$$\beta = \alpha_r - \varphi_3 = 45 - 19 = 26^\circ;$$

$$\dot{I}_L = I_L e^{j\beta} = 1,3e^{j26^\circ}, \text{ А};$$

$$\dot{U}_L = U_L e^{j(\beta+90^\circ)} = 135e^{j116^\circ}, \text{ В}.$$

Построим в принятых масштабах  $m_U$  и  $m_I$  векторную диаграмму:

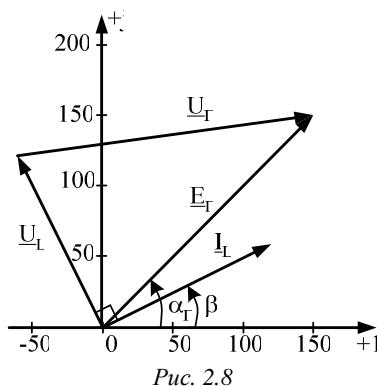


Рис. 2.8

$$\dot{E}_r = E_r e^{j\alpha_r} = 212e^{j45^\circ} \text{ В};$$

$$\dot{I}_L = I_L e^{j\beta} = 1,3e^{j26^\circ} \text{ А};$$

$$\dot{U}_L = U_L e^{j(\beta+90^\circ)} = 135e^{j116^\circ} \text{ В};$$

$$\dot{U}_r = Z_r \cdot \dot{I}_L = 158,1e^{-j18,4^\circ} \cdot 1,3e^{j26^\circ} = 205,53e^{j7,6^\circ}, \text{ В};$$

$$m_U = 5 \frac{\text{В}}{\text{мм}}; m_I = 0,05 \frac{\text{А}}{\text{мм}}.$$

6. Определяем потребляемую активную мощность:

$$P = E_r I_L \cos \varphi_3 = 212 \cdot 1,3 \cdot \cos 19^\circ = 260,6 \text{ Вт}.$$

По известной величине напряжение  $U_L = 135$  В уточняем значения

$$I_1 = \frac{k_1 \cdot U_L}{\omega} + \frac{3k_3 \cdot U_L^3}{2\omega^3} = 1,25 \text{ А};$$

$$I_3 = -\frac{k_3 \cdot U_L^3}{2\omega^3} = -0,515 \text{ А};$$

$$I_L = \sqrt{I_1^2 + I_3^2} = 1,352 \approx 1,3 \text{ А - верно};$$

$$k_r = \left| \frac{I_3}{I_1} \right| = 0,412;$$

$$\beta = \alpha_r - \varphi_3 = 26^\circ;$$

$$i(t) = \sqrt{2} \cdot 1,25 \sin(314t + 26^\circ) - \sqrt{2} \cdot 0,515 \sin(942t + 78^\circ), \text{ А}.$$

7. Анализируем полученные результаты и формируем выводы по работе.

Ниже приводится расчет рассматриваемого примера при помощи программы *Mathcad*.

Документ MathCad

**Дано:**

$$E := 100 \quad R := 100$$

$$J := 2 \quad C := 31.847 \cdot 10^{-6} \quad \mu_0 := 4\pi \cdot 10^{-7}$$

$$\alpha := 90 \cdot \text{deg} \quad \omega := 314$$

$$w1 := 2000 \quad S1 := 1 \cdot 10^{-4} \quad l1 := 0.30 \quad \delta l := 1 \cdot 10^{-3}$$

$$w2 := 0 \quad S2 := 2 \cdot 10^{-4} \quad l2 := 0.15 \quad \delta 2 := 0$$

$$w3 := 1000 \quad S3 := 1 \cdot 10^{-4} \quad l3 := 0.30 \quad \delta 3 := 0$$

$$B := (0 \ 0.6 \ 1 \ 1.2 \ 1.6 \ 2 \ 2.2 \ 2.3 \ 2.5)$$

$$H := (0 \ 250 \ 500 \ 1000 \ 2000 \ 6000 \ 12000 \ 30000 \ 200000)$$

**1. Определяем комплексное сопротивление емкости:**

$$Zc := -i \cdot \frac{1}{\omega \cdot C} \quad Zc = -100i$$

**Определение E, Z, I генератора:**

$$E := E \cdot e^{i\alpha} \quad E = 100i$$

$$J := J \cdot e^{i\alpha} \quad J = 2i$$

$$Zg := R + \frac{R \cdot Zc}{R + Zc} \quad Zg = 150 - 50i$$

$$|Zg| = 158.11 \quad \arg(Zg) = -18.43\text{deg}$$

$$Eg := (E + J \cdot R) \cdot \frac{Zc}{R + Zc}$$

$$Eg = 150 + 150i$$

$$|Eg| = 212.13$$

$$\arg(Eg) = 45\text{deg}$$

$$Ig := \frac{Eg}{Zg}$$

$$Ig = 0.6 + 1.2i$$

$$|Ig| = 1.342$$

$$\arg(Ig) = 63.44\text{deg}$$

**2. Находим два значения тока:**

$$Il := \sqrt{2} \cdot \frac{|Ig|}{2}$$

$$Il2 := \sqrt{2} \cdot |Ig|$$

$$Il = 0.949$$

$$Il2 = 1.897$$

**Для каждого значения индукции и напряженности рассчитываем:**

$$k := 0, 1..8$$

**2.1. потоки**

$$\Phi 1 := B \cdot S1$$

$$\Phi 2 := B \cdot S2$$

$$\Phi 3 := B \cdot S3$$

**2.2. напряжения в зазорах**

$$U\delta l := \frac{B \cdot \delta l}{\mu_0}$$

$$U\delta 2 := \frac{B \cdot \delta 2}{\mu_0}$$

$$U\delta 3 := \frac{B \cdot \delta 3}{\mu_0}$$

**2.3. напряжения магнитопроводов**

$$Um1 := H \cdot l1$$

$$Um2 := H \cdot l2$$

$$Um3 := H \cdot l3$$

#### 2.4. между узлами cd при первом значении тока

$$U_{11} := I_{11} \cdot w_1 - U_{\delta 1} - U_{m1}$$

$$U_{12} := -I_{11} \cdot w_2 + U_{\delta 2} + U_{m2}$$

$$U_{13} := I_{11} \cdot w_3 - U_{\delta 3} - U_{m3}$$

#### 2.5. напряжения между узлами cd при втором значении тока

$$U_{21} := I_{12} \cdot w_1 - U_{\delta 1} - U_{m1}$$

$$U_{22} := -I_{12} \cdot w_2 + U_{\delta 2} + U_{m2}$$

$$U_{23} := I_{12} \cdot w_3 - U_{\delta 3} - U_{m3}$$

#### Сводная таблица данных 1

$$St1 := \text{stack}(B, H, \Phi1, \Phi2, \Phi3, U_{\delta 1}, U_{\delta 2}, U_{\delta 3}, U_{m1}, U_{m2}, U_{m3})$$

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	1	1	2	2	2	2
1	0	250	500	$1 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^4$	$3 \cdot 10^4$
2	0	$6 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
3	0	$1 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
4	0	$6 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$
5	0	477	796	955	$1 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^3$
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	75	150	300	600	$2 \cdot 10^3$	$4 \cdot 10^3$	$9 \cdot 10^3$
9	0	38	75	150	300	900	$2 \cdot 10^3$	$5 \cdot 10^3$
10	0	75	150	300	600	$2 \cdot 10^3$	$4 \cdot 10^3$	$9 \cdot 10^3$

#### Сводная таблица данных 2

$$St2 := \text{stack}(B, U_{11}, U_{12}, U_{13})$$

$$St2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 & 3 \\ 1897 & 1345 & 952 & 642 & 24 & -1494 & -3453 & -8933 & -60092 \\ 0 & 38 & 75 & 150 & 300 & 900 & 1800 & 4500 & 30000 \\ 949 & 874 & 799 & 649 & 349 & -851 & -2651 & -8051 & -59051 \end{pmatrix}$$

#### Сводная таблица данных 3

$$St2 := \text{stack}(B, U_{21}, U_{22}, U_{23})$$

$$St2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3795 & 3242 & 2849 & 2540 & 1921 & 403 & -1556 & -7036 & -58195 \\ 0 & 38 & 75 & 150 & 300 & 900 & 1800 & 4500 & 30000 \\ 1897 & 1822 & 1747 & 1597 & 1297 & 97 & -1703 & -7103 & -58103 \end{pmatrix}$$

Для построения графиков, необходимо выполнить следующее:

$$U_{11} := \text{reverse}(U_{11}^T) \quad U_{12} := U_{12}^T \quad U_{13} := \text{reverse}(U_{13}^T)$$


$$\Phi1 := \text{reverse}(\Phi1^T) \quad \Phi2 := \Phi2^T \quad \Phi3 := \text{reverse}(\Phi3^T)$$

$$\Phi'1(U_{mc}) := \text{linterp}(U_{11}, \Phi1, U_{mc})$$

$$\Phi'2(U_{mc}) := \text{linterp}(U_{12}, \Phi2, U_{mc})$$

$$\Phi'3(U_{mc}) := \text{linterp}(U_{13}, \Phi3, U_{mc})$$
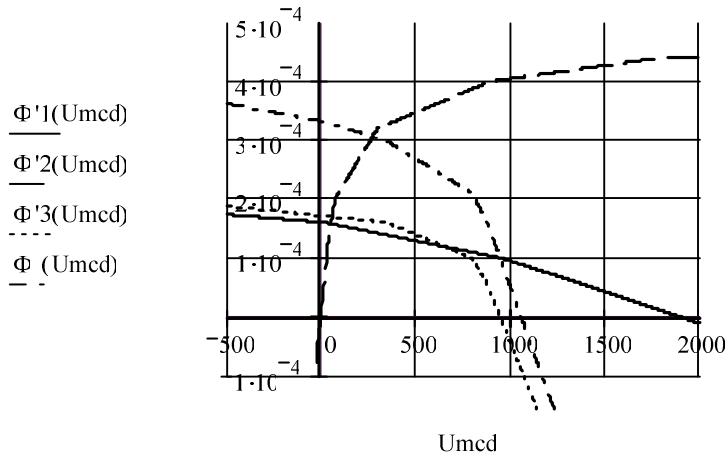
$$\Phi'(U_{mc}) := \Phi'1(U_{mc}) + \Phi'3(U_{mc})$$



**Определение точки пересечения:**

$$Umcd := 1$$

Given

$$\Phi'(Umcd) - \Phi'2(Umcd) = 0$$

$$Umcd1 := \text{Find}(Umcd) \quad Umcd1 = 274.3$$

$$\begin{aligned} \Phi'1 &:= \Phi'1(Umcd1) & \Phi'2 &:= \Phi'2(Umcd1) & \Phi'3 &:= \Phi'3(Umcd1) \\ \Phi'1 &= 1.44 \times 10^{-4} & \Phi'2 &= 3.06 \times 10^{-4} & \Phi'3 &= 1.62 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

$$\text{Проверка: } \Phi'1 + \Phi'3 = 3.06 \times 10^{-4}$$

**Определяем величину потокосцепления:**

$$\Psi1 := w1 \cdot \Phi'1 + w2 \cdot \Phi'2 + w3 \cdot \Phi'3 \quad \Psi1 = 0.45$$

### Сводная таблица данных 3

$$St3 := \text{stack}(B, U21, U22, U23)$$

$$St3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3795 & 3242 & 2849 & 2540 & 1921 & 403 & -1556 & -7036 & -58195 \\ 0 & 38 & 75 & 150 & 300 & 900 & 1800 & 4500 & 30000 \\ 1897 & 1822 & 1747 & 1597 & 1297 & 97 & -1703 & -7103 & -58103 \end{pmatrix}$$

Для построения графиков, необходимо выполнить следующее:


$$U21 := \text{reverse}(U21^T) \quad U22 := U22^T \quad U23 := \text{reverse}(U23^T)$$

$$\Phi''1(Umdc) := \text{linterp}(U21, \Phi1, Umdc)$$

$$\Phi''2(Umdc) := \text{linterp}(U22, \Phi2, Umdc)$$

$$\Phi''3(Umdc) := \text{linterp}(U23, \Phi3, Umdc)$$
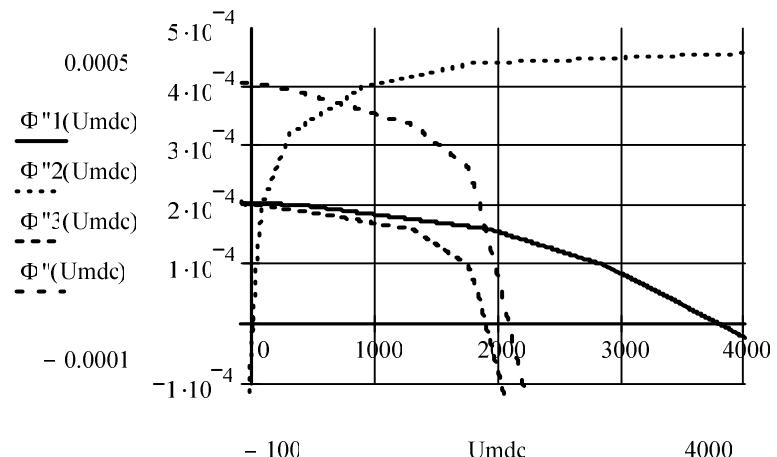
$$\Phi'(Umdc) := \Phi''1(Umdc) + \Phi''3(Umdc)$$



**Определение точки пересечения:**

$$Umdc := 1$$

Given

$$\Phi''(Umdc) - \Phi''2(Umdc) = 0$$

$$Umdc1 := \text{Find}(Umdc) \quad Umdc1 = 693.57$$

$$\Phi''1 := \Phi''1(Umdc1) \quad \Phi''2 := \Phi''2(Umdc1) \quad \Phi''3 := \Phi''3(Umdc1)$$

$$\Phi''1 = 1.92 \times 10^{-4} \quad \Phi''2 = 3.72 \times 10^{-4} \quad \Phi''3 = 1.8 \times 10^{-4}$$


$$\text{Проверка: } \Phi''1 + \Phi''3 = 3.72 \times 10^{-4}$$

**Определяем величину потокосцепления:**

$$\Psi2 := w1 \cdot \Phi''1 + w2 \cdot \Phi''2 + w3 \cdot \Phi''3 \quad \Psi2 = 0.56$$

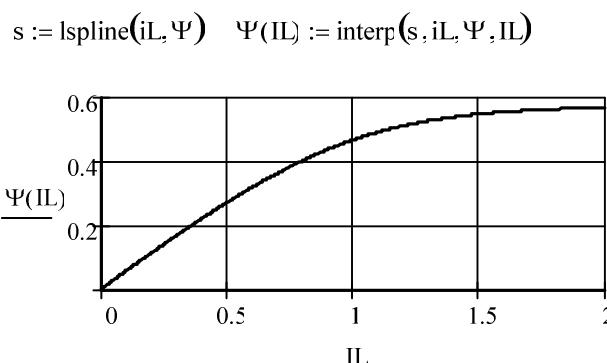**3. Строим веберамперную характеристику  $\Psi(iL)$ :**

$$\Psi := \begin{pmatrix} 0 \\ \Psi1 \\ \Psi2 \end{pmatrix} \quad iL := \begin{pmatrix} 0 \\ Il1 \\ Il2 \end{pmatrix}$$




**Заменяем зависимостью  $iL(\Psi)$ :**

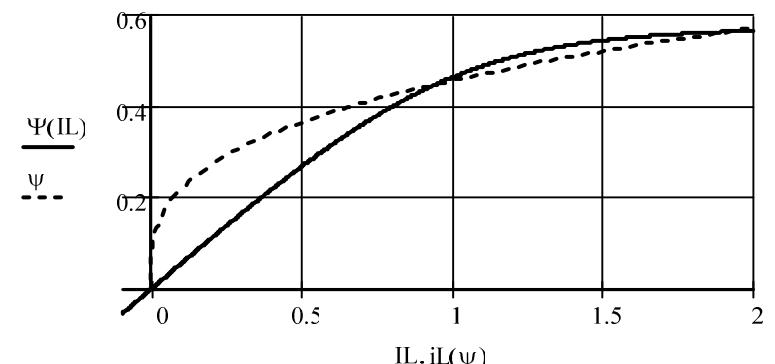**Определяем коэффициенты:**

$$\begin{pmatrix} k1 \\ k3 \end{pmatrix} := \frac{\begin{pmatrix} \Psi1 & \Psi1^3 \end{pmatrix}^{-1}}{\begin{pmatrix} \Psi2 & \Psi2^3 \end{pmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} Il1 \\ Il2 \end{pmatrix} \quad k1 = -0.07 \quad k3 = 10.75$$

$$iL(\Psi) := k1 \cdot \Psi + k3 \cdot \Psi^3$$



**4. Определяем четыре действующих значений напряжения (для точности расчетов можно брать большее число точек K):**

$$K := 7 \quad j := 1..K$$

$$h := \frac{|Eg|}{K+4} \quad \text{- шаг} \quad Ud_j := \text{round}(\lfloor \cdot \cdot h \rfloor)$$

**Находим гармоники тока:**

$$Igr1_j := k1 \cdot \frac{Ud_j}{\omega} + 3 \cdot k3 \cdot \frac{(Ud_j)^3}{2 \cdot \omega^3} \quad Igr3_j := -k3 \cdot \frac{(Ud_j)^3}{2 \cdot \omega^3}$$

**Вычисляем действующие значения тока:**

$$Id_j := \sqrt{(Igr1_j)^2 + (Igr3_j)^2}$$

**Вычисляем коэффициент гармоник:**

$$kgr_j := \left| \frac{Igr_3^j}{Igr_1^j} \right|$$

**Сводная таблица данных 4**

$$St4 := \text{stack}(Ud^T, Igr1^T, Igr3^T, Id^T, kgr^T)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 19 & 39 & 58 & 77 & 96 & 116 & 135 \\ 0 & -0 & 0.02 & 0.09 & 0.22 & 0.44 & 0.79 & 1.25 \\ St4 = & 0 & -0 & -0.01 & -0.03 & -0.08 & -0.15 & -0.27 & -0.43 \\ & 0 & 0 & 0.02 & 0.09 & 0.23 & 0.47 & 0.83 & 1.32 \\ & 0 & 1.77 & 0.46 & 0.38 & 0.36 & 0.35 & 0.34 & 0.34 \end{pmatrix}$$

## 5. Строим ВАХ $UL(IL)$ , $BAX_{\phi}(IL)$ и $\PhiAX \phi_{\phi}(IL)$

5.1.  $UL(IL) := \text{linterp}(Id, Ud, IL)$

### 5.2. Заполняем таблицу 5

$$U_j := Zg \cdot Id_j + Ud_j \cdot e^{i90\text{-deg}}$$

$$Ue_j := |U_j| \quad \varphi_{j-1} := \frac{\arg(U_j)}{\text{deg}}$$


$$iL_{j-1} := Id_j \quad uL_{j-1} := Ud_j \quad uE_{j-1} := Ue_j$$

$$St5 := \text{stack}(iL^T, uL^T, uE^T, \varphi_e^T)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0.02 & 0.09 & 0.23 & 0.47 & 0.83 & 1.32 \\ 19 & 39 & 58 & 77 & 96 & 116 & 135 \\ St5 = & 18.93 & 37.95 & 55.12 & 74.15 & 100.81 & 145.33 & 209.95 \\ & 89.38 & 84.45 & 75.03 & 61.7 & 46.17 & 30.78 & 19.16 \end{pmatrix}$$

$$UE(IL) := \text{linterp}(Id, Ue, IL)$$
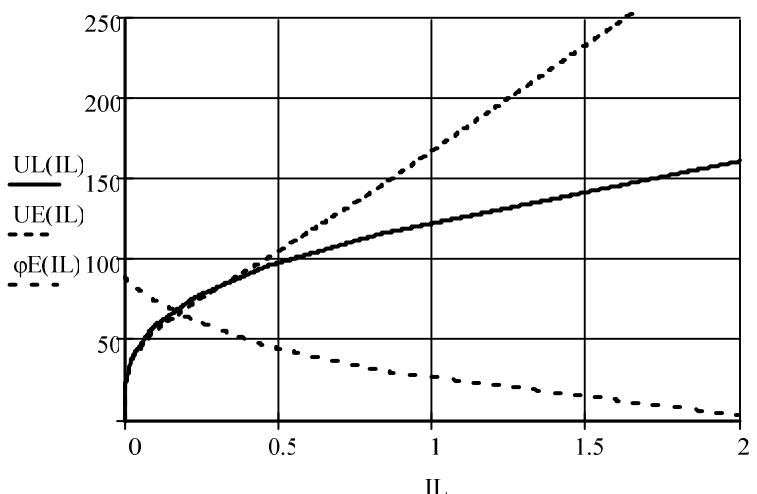
$$\phi E(IL) := \text{linterp}(iL, \varphi_e, IL)$$



**По известной  $E_g$  находим:**

a) ток  $I_L$ :

$$IL := 0.1$$

Given

$$UE(IL) - |Eg| = 0$$

$$IL1 := \text{Find}(IL) \quad IL1 = 1.34$$

b) напряжение  $U_L$ :

$$UL(IL1) = 135.64$$

c) фазу напряжения  $U_E$ :

$$\phi E(IL1) = 18.76$$

d) фазу тока  $I_L$ :

$$\beta := \frac{\arg(Eg)}{\text{deg}} - \phi E(IL1) \quad \beta = 26.24$$

$$IL := IL1 \cdot e^{i\beta \cdot \text{deg}}$$

$$IL = 1.2 + 0.59i \quad |IL| = 1.34 \quad \arg(IL) = 26.24\text{deg}$$


$$UL := UL(IL) \cdot e^{i(\beta+90)\cdot \text{deg}}$$

$$UL = -59.97 + 121.67i \quad |UL| = 135.64 \quad \arg(UL) = 116.24\text{deg}$$

Строим векторную диаграмму:

$$Ug := IL \cdot Zg$$
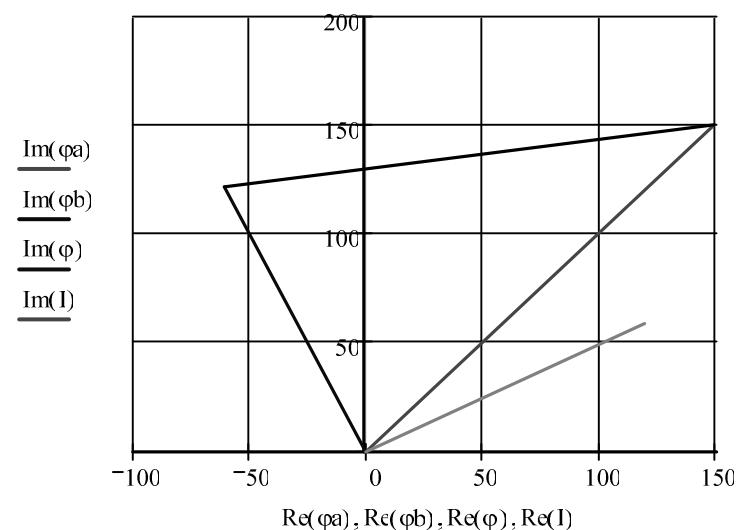
$$\varphi_a := \begin{pmatrix} 0 \\ Eg \end{pmatrix}, \quad \varphi_b := \begin{pmatrix} 0 \\ UL \end{pmatrix}, \quad \varphi := \begin{pmatrix} Eg \\ UL \end{pmatrix}, \quad I := \begin{pmatrix} 0 \\ IL \end{pmatrix} \cdot 100$$



Определяем потребляемую цепью активную мощность:

$$P := |Eg| \cdot |IL| \cdot \cos(\arg(Eg) - \arg(IL)) \quad P = 268.89$$

По известной величине напряжения уточняем значения гармоник тока:

$$|UL| = 135.64$$

$$Igr1 := k1 \cdot \frac{|UL|}{\omega} + 3 \cdot k3 \cdot \frac{(|UL|)^3}{2 \cdot \omega^3} \quad Igr3 := -k3 \cdot \frac{(|UL|)^3}{2 \cdot \omega^3}$$

$$Igr1 = 1.27$$

$$Igr3 = -0.43$$

Вычисляем действующие значения тока:

$$IL := \sqrt{Igr1^2 + Igr3^2} \quad IL = 1.34$$

Вычисляем коэффициент гармоник:

$$kgr := \left| \frac{Igr3}{Igr1} \right| \quad kgr = 0.34$$

**Пример 3. Методические указания к заданию № 6 «Расчет длинных линий в установившемся и переходном режимах»**

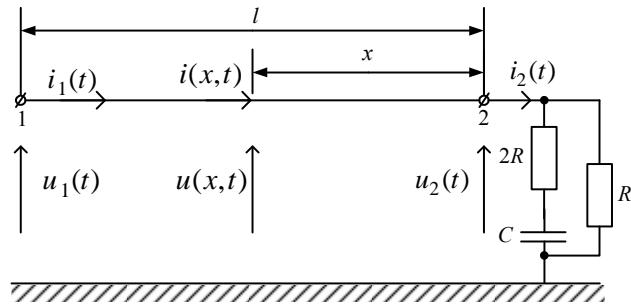


Рис. 3.1

Дано:

$$R_0 = 0,12 \frac{\text{Ом}}{\text{км}}; \quad L_0 = 10^{-3} \frac{\text{Гн}}{\text{км}};$$

$$G_0 = 10^{-6} \frac{\text{См}}{\text{км}}; \quad C_0 = 1,11 \cdot 10^{-8} \frac{\Phi}{\text{км}}$$

$$U_2 = 330 \text{ кВ}; \quad \psi_{U_2} = 45^\circ; \quad l = 1500 \text{ км};$$

$$R = 600 \text{ Ом}; \quad C = 2,654 \text{ мкФ}; \quad \omega = 314 \frac{1}{\text{с}}$$

1. В установившемся режиме при заданном фазном напряжении  $u_2(t) = \sqrt{2} \cdot U_2 \sin(\omega t + \psi_2) = \sqrt{2} \cdot 330 \cdot 10^3 \sin(314t + 45^\circ)$  В, в конце линии определяем следующие величины.

1.1. Волновое сопротивление:

$$\begin{aligned} Z_B &= \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}} = \sqrt{\frac{0,12 + j314 \cdot 10^{-3}}{10^{-6} + j314 \cdot 1,11 \cdot 10^{-8}}} = \\ &= 304,195 - j13,032 = 304,474 e^{-j2,45^\circ} \text{ Ом.} \end{aligned}$$

1.2. Постоянная распространения:

$$\begin{aligned} \gamma &= \sqrt{(R_0 + j\omega L_0)(G_0 + j\omega C_0)} = \sqrt{(0,12 + j314 \cdot 10^{-3})(10^{-6} + j314 \cdot 1,11 \cdot 10^{-8})} = \\ &= 3,496 \cdot 10^{-4} + j1,047 \cdot 10^{-3} = \alpha + j\beta \frac{1}{\text{км}}. \end{aligned}$$

где  $\alpha = 3,496 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{км}}$  – коэффициент затухания;

$$\beta = 1,047 \cdot 10^{-3} \frac{\text{рад}}{\text{км}} \approx 1,047 \cdot 10^{-3} \frac{180}{\pi} = 0,06 \frac{\text{град}}{\text{км}}$$

– коэффициент фазы.

1.3. Фазовая скорость:

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{314}{1,047 \cdot 10^{-3}} = 2,999 \cdot 10^5 \frac{\text{км}}{\text{с}}.$$

1.4. Длина волны:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{6,28}{1,047 \cdot 10^{-3}} = 5998 \text{ км}.$$

1.5. Комплексное сопротивление нагрузки при

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314 \cdot 2,654 \cdot 10^{-6}} = 1200 \text{ Ом}:$$

$$\begin{aligned} Z_H &= \frac{R(2R - jX_C)}{R + (2R - jX_C)} = \frac{600(1200 - j1200)}{1800 - j1200} = \\ &= 461,538 - j92,308 = 470e^{-j11,31^\circ} \text{ Ом.} \end{aligned}$$

1.6. Комплекс действующего значения тока в нагрузке:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z_H} = \frac{U_2 e^{j\psi_{u_2}}}{Z_H} = \frac{330 \cdot 10^3 e^{j45^\circ}}{470,679 e^{-j11,31^\circ}} = 701,11 e^{j56,31^\circ} \text{ А.}$$

1.7. Постоянные интегрирования:

$$\begin{aligned} \dot{A}_1 &= \frac{\dot{U}_2 + Z_B \dot{I}_2}{2} = \\ &= \frac{330 \cdot 10^3 e^{j45^\circ} + 304,474 e^{-j2,45^\circ} \cdot 701,11 e^{j56,31^\circ}}{2} = \end{aligned}$$

$$179,6 \cdot 10^3 + j202,9 \cdot 10^3 = 271 \cdot 10^3 e^{j48,48^\circ} \text{ В;}$$

$$\dot{A}_2 = \frac{\dot{U}_2 - Z_B \dot{I}_2}{2} = 53,72 \cdot 10^3 + j30,48 \cdot 10^3 = 61,76 \cdot 10^3 e^{j29,6^\circ} \text{ В.}$$

1.8. Комплексы действующих значений напряжения и тока в начале линии при  $x = l = 1500 \text{ км}$ :

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= \dot{A}_1 e^{\gamma l} + \dot{A}_2 e^{-\gamma l} = 271 \cdot 10^3 e^{j48,48^\circ} e^{(3,496 \cdot 10^{-4} + j1,047 \cdot 10^{-3})1500} + \\ &+ 61,76 \cdot 10^3 e^{j29,6^\circ} e^{-(3,496 \cdot 10^{-4} + j1,047 \cdot 10^{-3})1500} = \\ &= 271 \cdot 10^3 e^{j48,48^\circ} e^{0,5244} e^{j90^\circ} + 61,76 \cdot 10^3 e^{j29,6^\circ} e^{-0,5244} e^{-j90^\circ} = \\ &= -324,7 \cdot 10^3 + j271,7 \cdot 10^3 = 423,4 \cdot 10^3 e^{j140^\circ} \text{ В};\end{aligned}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{A}_1}{Z_B} e^{\gamma l} - \frac{\dot{A}_2}{Z_B} e^{-\gamma l} = -1231 + j1049 = 1618 e^{j139,5^\circ} \text{ А.}$$

1.9. Активные мощности:

в конце линии

$$\begin{aligned}P_2 &= U_2 I_2 \cos(j\psi_{u_2} - j\psi_{I_2}) = 330 \cdot 10^3 \cdot 701,11 \cos(140^\circ - 56,31^\circ) = \\ &= 2,269 \cdot 10^8 \text{ Вт} = 226,9 \text{ МВт};\end{aligned}$$

в начале линии

$$P_1 = U_1 I_1 \cos(j\psi_{u_1} - j\psi_{I_1}) = 423,4 \cdot 10^3 \cdot 1618 \cos(140^\circ - 139,5^\circ) = 684,8 \text{ МВт},$$

а так же эффективность передачи энергии по линии

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{226,9}{684,8} = 0,33.$$

1.10. Изменяя координату  $x$  от 0 до  $l = 1500$  км по уравнениям

$$\begin{cases} \dot{U}(x) = \dot{A}_1 e^{\gamma x} + \dot{A}_2 e^{-\gamma x}; \\ \dot{I}(x) = \frac{\dot{A}_1}{Z_B} e^{\gamma x} - \frac{\dot{A}_2}{Z_B} e^{-\gamma x} \end{cases}$$

расчитываем с использованием программы Mathcad действующие значения напряжения  $\dot{U}(x)$  и тока  $\dot{I}(x)$ , а так же активную мощность

$P(x) = U(x)I(x)\cos(\psi_U - \psi_I)$ . Результаты расчётов заносим в таблицу.

$x, \text{ км}$	0	300	600	900	1200	1500
$U(x), \text{ кВ}$	330	336	337,1	346	373,6	423,4
$I(x), \text{ А}$	701,11	895,9	1112	1313	1482	1618
$P(x), \text{ МВт}$	226,9	283,1	353,6	441,6	550,7	684,8

По данным таблицы строим совмещённые графики  $U(x), I(x)$  и  $P(x)$ .

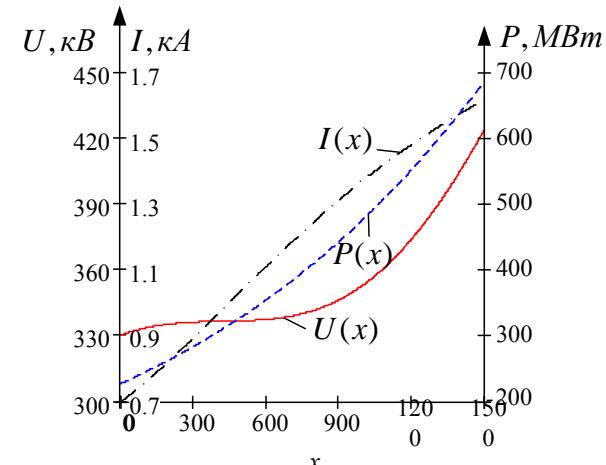


Рис. 3.2

Ниже приводится расчет программой Mathcad.

Документ Mathcad

ORIGIN:= 1

$$R0 := 0.12 \frac{\Omega}{\text{км}} \quad L0 := 1 \cdot 10^{-3} \frac{\Gamma_{\text{Н}}}{\text{км}}$$

$$g0 := 1 \cdot 10^{-6} \frac{\text{См}}{\text{км}} \quad c0 := 1.11 \cdot 10^{-8} \frac{\Phi}{\text{км}}$$

$$R := 600 \Omega \quad U2 := 330 \cdot 10^3 \cdot e^{45i \cdot \text{deg}} \text{ В}$$

$$\omega := 314 \frac{\text{рад}}{\text{с}} \quad L := 1500 \text{ км}$$

$$c := 2.654 \cdot 10^{-6} \Phi$$

$$h(z) := \begin{cases} x_{1,1} \leftarrow \text{Re}(z) \\ x_{1,2} \leftarrow \text{Im}(z) \\ x_{2,1} \leftarrow |z| \\ x_{2,2} \leftarrow \frac{\arg(z)}{\text{deg}} \\ x \end{cases}$$

1.1. Волновое сопротивление  $z$  (Ом) и коэффициент распространения  $\gamma$  (1/км):

$$Z_B := \sqrt{\frac{R_0 + j\omega \cdot L_0}{g_0 + j\omega \cdot c_0}} \text{ Ом} \quad h(Z_B) = \begin{pmatrix} 304.195 & -13.032 \\ 304.474 & -2.453 \end{pmatrix}$$

1.2. Постоянная распространения  $\gamma$  (1/км):

$$\gamma := \sqrt{(R_0 + j\omega \cdot L_0) \cdot (g_0 + j\omega \cdot c_0)} \quad \frac{1}{\text{км}}$$

$$\gamma = 3.496 \times 10^{-4} + 1.047i \times 10^{-3}$$

Коэффициент затухания  $\alpha$  (Нп/км) и коэффициент фазы  $\beta$  (рад/км):

$$\alpha := \operatorname{Re}(\gamma)$$

$$\alpha = 3.496 \times 10^{-4} \frac{\text{Нп}}{\text{км}}$$

$$\beta := \operatorname{Im}(\gamma)$$

$$\beta = 1.047 \times 10^{-3} \frac{\text{рад}}{\text{км}}$$

1.3. Фазовая скорость  $v$  (км/с)

$$v := \frac{\omega}{\beta} \quad v = 2.998 \times 10^5$$

1.4. Длина волны  $\lambda$  (км)

$$\lambda := \frac{2\pi}{\beta} \quad \lambda = 6 \times 10^3$$

1.5. Комплексное сопротивление нагрузки (Ом)

$$x_C := \frac{1}{\omega \cdot c}$$

$$Z_H := \frac{R \cdot (2 \cdot R - i \cdot x_C)}{R + 2 \cdot R - i \cdot x_C} \quad h(Z_H) = \begin{pmatrix} 461.536 & -92.307 \\ 470.676 & -11.31 \end{pmatrix}$$

1.6. Комплекс действующего значения тока в нагрузке (А)

$$I_2 := \frac{U_2}{Z_H} \quad h(I_2) = \begin{pmatrix} 388.911 & 583.366 \\ 701.119 & 56.31 \end{pmatrix} \text{ А}$$

1.7. Постоянные интегрирования (В)

$$A_1 := \frac{U_2 + Z_B \cdot I_2}{2}$$

$$h(A_1) = \begin{pmatrix} 1.796 \times 10^5 & 2.029 \times 10^5 \\ 2.71 \times 10^5 & 48.477 \end{pmatrix}$$

$$A_2 := \frac{U_2 - Z_B \cdot I_2}{2}$$

$$h(A_2) = \begin{pmatrix} 5.372 \times 10^4 & 3.048 \times 10^4 \\ 6.176 \times 10^4 & 29.569 \end{pmatrix}$$

1.8. Комплексы действующих значений напряжения (В) и тока (А) в начале линии

$$U(x) := A_1 \cdot e^{\gamma \cdot x} + A_2 \cdot e^{-\gamma \cdot x}$$

$$I(x) := \frac{A_1}{Z_B} \cdot e^{\gamma \cdot x} - \frac{A_2}{Z_B} \cdot e^{-\gamma \cdot x}$$

$$U(L) = -3.247 \times 10^5 + 2.717i \times 10^5 \quad |U(L)| = 4.234 \times 10^5 \text{ В}$$

$$I(L) = -1.231 \times 10^3 + 1.049i \times 10^3 \quad |I(L)| = 1.618 \times 10^3 \text{ А}$$

1.9. Активные мощности (Вт)


в начале линии

$$P(x) := \operatorname{Re}(U(x) \cdot \overline{I(x)}) \quad P(L) = 6.848 \times 10^8 \text{ Вт}$$

$$\text{в конце линии} \quad P(0) = 2.269 \times 10^8 \text{ Вт}$$

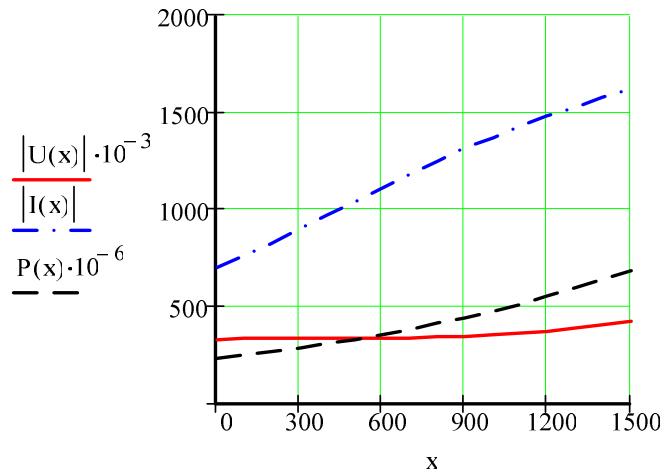1.10. Эффективность передачи энергии по линии

$$r := \frac{P(0)}{P(L)} \quad r = 0.331$$



2. В переходном режиме для линии без потерь ( $R_0 \approx 0$ ;  $G_0 \approx 0$ ) при подключении к источнику постоянного напряжения  $U_0 = \sqrt{2} \cdot U_1 \sin(\psi_1) = \sqrt{2} \cdot 423,4 \cdot 10^3 \sin(140^\circ) = 384,9$ , кВ определяем следующие величины.

2.1. Волновое сопротивление:

$$Z_B = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \sqrt{\frac{10^{-3}}{1.11 \cdot 10^{-8}}} = 300 \text{ Ом.}$$


2.2. Фазовая скорость:

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \cdot 1.11 \cdot 10^{-8}}} = 3 \cdot 10^5 \frac{\text{км}}{\text{с}}.$$

2.3. Падающие волны напряжения и тока

$$U_{na\delta} = U_0 = 384,9 \text{ кВ; } I_{na\delta} = \frac{U_0}{Z_B} = 1,283 \text{ кА.}$$


2.4. Напряжение  $u_2(t)$  и ток  $i_2(t)$  в нагрузке, воспользовавшись, например, классическим методом (цепь первого порядка).

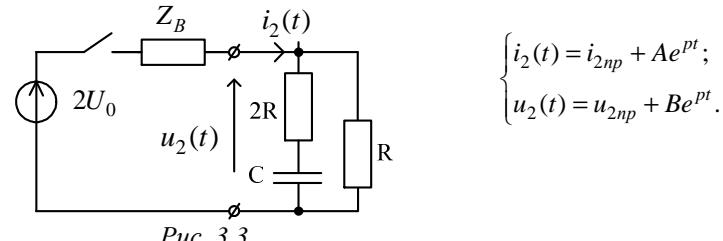

Puc. 3.3


2.4.1. Определяем независимые начальные условия (ННУ) при  $t = 0-$ :  $u_C(0-) = 0$ .

2.4.2. Зависимые начальные условия (ЗНУ) при  $t = 0+$  (схема после коммутации ключа), когда  $u_C(0-) = u_C(0+) = 0$ .

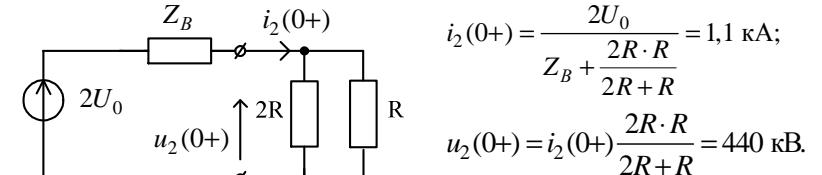

Puc. 3.4

2.4.3. Определяем принуждённую составляющую при  $t = \infty$ : схема после коммутации ключа, установившейся режим, постоянный источник,  $C$  – разрыв,  $L$  – закоротка.

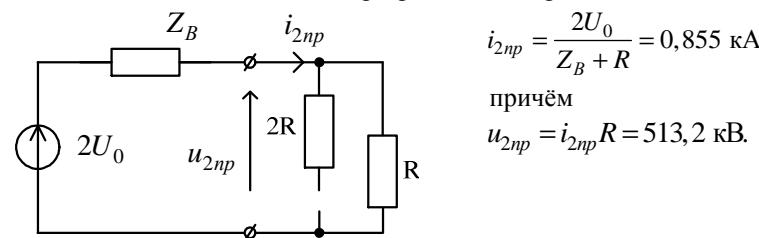

Puc. 3.5

2.4.4. Определяем корень характеристического уравнения:  $p = ?$ .

Используем метод сопротивления цепи после коммутации:

$$(C \rightarrow \frac{1}{Cp}; L \rightarrow Lp), \text{ причём } R_E = 0.$$

$$z(p) = \frac{1}{pC} + 2R + \frac{RZ_B}{R + Z_B} = 0 \Rightarrow p = -\frac{1}{\left(2R + \frac{RZ_B}{R + Z_B}\right)C} = -269 \frac{1}{\text{с}}$$

#### 2.4.5. Постоянные интегрирования

$$A = i_2(0+) - i_{2np} = 0,245 \text{ кА};$$

$$B = u_2(0+) - u_{2np} = -73,2 \text{ кВ.}$$

#### 2.4.6. Окончательный результат

$$i_2(t) = i_{2np} + Ae^{pt} = 0,855 + 0,245e^{-269t} \text{ кА};$$

$$u_2(t) = u_{2np} + Be^{pt} = 513,2 - 73,2e^{-269t} \text{ кВ.}$$

2.5. Отраженные от конца линии волны напряжения

$$u_{omp}(t) = u_2(t) - U_{nad} = 128,3 - 73,2e^{-269t} \text{ кВ};$$

$$i_{omp} = -\frac{u_{omp}(t)}{Z_B} = -0,428 + 0,244e^{-269t} \text{ кА.}$$

2.6. Рассчитываем распределение напряжения и тока вдоль линии

для момента времени  $t_0 = \frac{3l}{2v} = 7,5 \cdot 10^{-3} \text{ с}$ , после подключения источника, когда отражённые от конца линии волны напряжения и тока достигли середины линии.

Для этого заполняем таблицу.

Точка	А Середина линии	Б	В	Г нагрузка
$t, \text{ с}$	$t_A = 0$	$t_B = \frac{(l/2)}{3v} =$ $= 0,833 \cdot 10^{-3}$	$t_B = \frac{2(l/2)}{v} =$ $= 1,66 \cdot 10^{-3}$	$t_B = \frac{(l/2)}{v} =$ $= 2,5 \cdot 10^{-3}$
$u_{omp}, \text{ кВ}$	$u_{omp}(t_A) =$ $= 55,1$	$u_{omp}(t_B) =$ $= 69,795$	$u_{omp}(t_B) =$ $= 81,464$	$u_{omp}(t_G) =$ $= 90,936$
$i_{omp}, \text{ кА}$	$i_{omp}(t_A) =$ $= -0,184$	$i_{omp}(t_B) =$ $= -0,233$	$i_{omp}(t_B) =$ $= -0,272$	$i_{omp}(t_G) =$ $= -0,303$
$u(x,t), \text{ кВ}$	$u(t_A) =$ $= 440$	$u(t_B) =$ $= 454,7$	$u(t_B) =$ $= 466,36$	$u(t_G) =$ $= 475,84$
$i(x,t), \text{ кА}$	$i(t_A) =$ $= 1,1$	$i(t_B) =$ $= 1,051$	$i(t_B) =$ $= 1,012$	$i(t_G) =$ $= 0,98$

Расчёт ведётся следующим образом

$$u_2(t_B) = 513,2 - 73,2e^{-269 \cdot 0,833 \cdot 10^{-3}} = 454,7 \text{ кВ.}$$

Далее строим графики для  $t = t_0$  (рис. 3.6).

3. Анализируем полученные результаты, графики и формулируем выводы по работе.

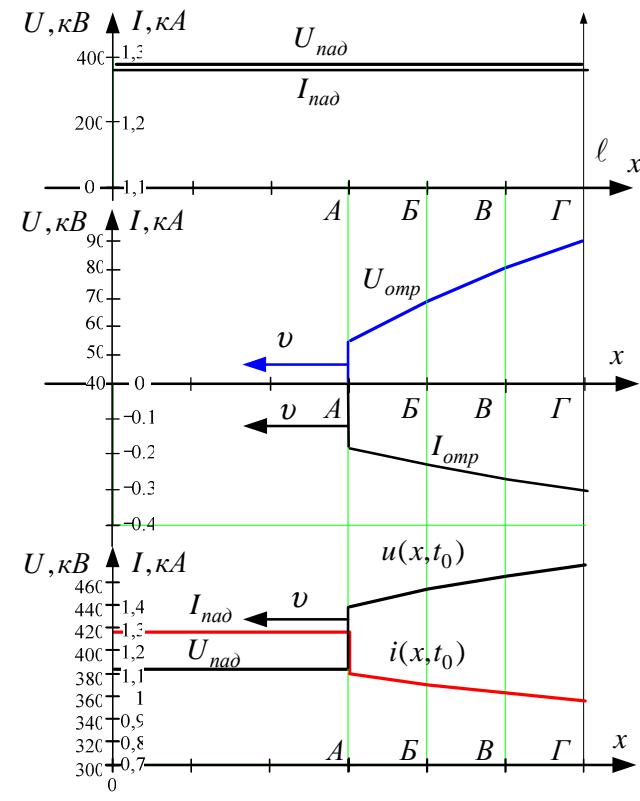


Рис. 3.6

Ниже приводится расчет программой Mathcad.

Документ Mathcad

#### 2. Переходный режим в линии без потерь

$$U_0 := \left| \left| U(L) \right| \sqrt{2} \sin(\arg(U(L))) \right| \quad U_0 = 3.842 \times 10^5$$

#### 2.1. Волновое сопротивление $z$ (Ом)

$$Z_B := \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \quad Z_B = 300.15$$

2.2. Фазовая скорость  $v$  (км/с)

$$V := \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} \quad V = 3.002 \times 10^5 \quad t_0 := \frac{3 L}{2 V} \quad t_0 = 7.496 \times 10^{-5}$$

2.3 Падающие волны напряжения и тока

$$U_{\text{пад}} := U_0 \quad I_{\text{пад}} := \frac{U_{\text{пад}}}{Z_B} \quad I_{\text{пад}} = 1.28 \times 10^3$$

2.4.1. Начальные условия

$$I_0 := \frac{2 U_0}{Z_B + \frac{2}{3} R} \quad U_{20} := I_0 \left( \frac{2}{3} R \right)$$

$$I_0 = 1.097 \times 10^3 \quad U_{20} = 4.39 \times 10^5$$

2.4.2. Определяем принуждённые составляющие

$$I_{\text{пр}} := \frac{2 U_0}{Z_B + R} \quad I_{\text{пр}} = 853.649$$

$$U_{2\text{пр}} := I_{\text{пр}} R \quad U_{2\text{пр}} = 5.122 \times 10^5$$

2.4.3. Определяем корень характеристического уравнения

$$p := \frac{1}{c p} + 2 R + \frac{R Z_B}{R + Z_E} \text{ solve ,p } \rightarrow -269.12271380813932938$$

$$p = -269.123$$

2.4.4. Постоянные интегрирования

$$A := I_0 - I_{\text{пр}} \quad B := U_{20} - U_{2\text{пр}}$$

2.4.5. Ток и напряжение в нагрузке

$$I_2(t) := I_{\text{пр}} + A e^{F t} \quad U_2(t) := U_{2\text{пр}} + B e^{F t}$$

2.5. Определяем отраженные волны

$$U_{\text{отр}}(t) := U_2(t) - U_{\text{пад}} \quad I_{\text{отр}}(t) := \frac{-U_{\text{отр}}(t)}{Z_B}$$


Строим графики распределения напряжения и тока вдоль линии как сумму падающих и отраженных волн, когда отраженная волна достигла середины линии


$$x_0 := V t_0$$

$$N := 3 \quad i := 0..N \quad \delta L := (x_0 - L) \frac{1}{N} \quad L l_i := L + \delta L i \\ t_i := \frac{3 L}{2 V} - \frac{L l_i}{V}$$

$$\begin{array}{l|l|l|l} L l_i & t_i & k := 0..1 \\ \hline 1.5 \cdot 10^3 & 2.496 \cdot 10^{-5} & l_k := \\ 1.75 \cdot 10^3 & 1.666 \cdot 10^{-5} & 0 \\ 2 \cdot 10^3 & 8.325 \cdot 10^{-6} & 2L - x_0 \\ 2.25 \cdot 10^3 & c & \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l|l|l} U_{\text{отр}}(t_i) & I_{\text{отр}}(t_i) & U_2(t_i) & I_2(t_i) \\ \hline 9.062 \cdot 10^4 & -301.927 & 4.748 \cdot 10^5 & 978.12 \\ 8.124 \cdot 10^4 & -270.651 & 4.654 \cdot 10^5 & 1.009 \cdot 10^3 \\ 6.949 \cdot 10^4 & -231.517 & 4.537 \cdot 10^5 & 1.049 \cdot 10^3 \\ 5.479 \cdot 10^4 & -182.55 & 4.39 \cdot 10^5 & 1.097 \cdot 10^3 \end{array}$$

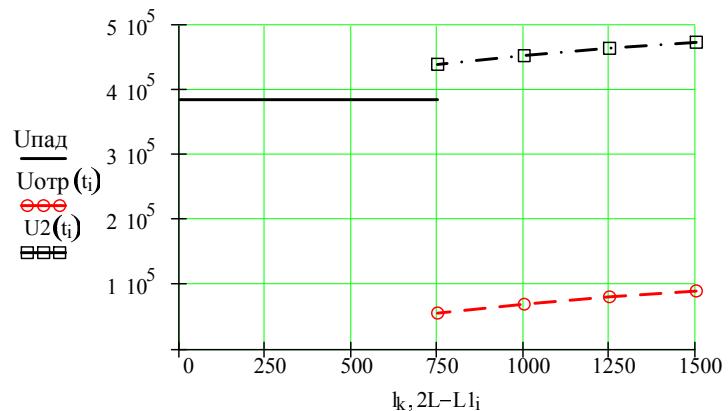

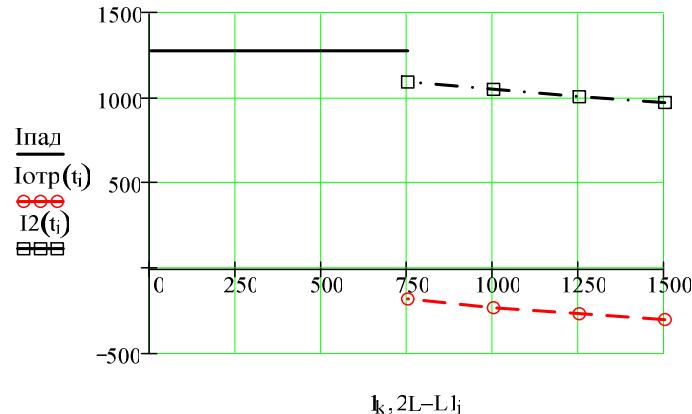

### Список литературы

- Бессонов, Лев Алексеевич. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебник / Л. А. Бессонов. — 10-е изд. — М. : Гардарики, 1999. — 638 с.
- Теоретические основы электротехники : учебник для вузов в 3 т. / К. С. Демирчян, Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин, В. Л. Чечурин. — 4-е изд., доп. для самостоятельного изучения курса. — СПб. : Питер, 2003.
- Основы теории цепей : учебное пособие / Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. — 5-е изд., перераб. — М. : Энергоатомиздат, 1989. — 528 с.
- Гурский, Дмитрий Анатольевич. Mathcad для студентов и школьников / Д. А. Гурский, Е. Турбина. — СПб. : Питер, 2005. — 400 с.
- Кирьянов, Дмитрий Викторович. Mathcad 11 / Д. Кирьянов. — СПб. : БХВ-Петербург, 2003. — 560 с.

### Содержание

Требования к оформлению.....	3
Задание № 4 .....	5
Задание № 5 .....	8
Задание № 6 .....	12
Пример выполнения задания № 4 .....	15
Пример выполнения задания № 5 .....	42
Пример выполнения задания № 6 .....	63
Список литературы .....	75

Расчетно-графические работы по теоретическим основам электротехники

Часть 2

Методические указания по самостоятельной работе  
для студентов ЭЛТИ

Составители: Носов Геннадий Васильевич  
Колчанова Вероника Андреевна  
Кулешова Елена Олеговна

Подписано к печати  
Формат 60x84/16. Бумага офсетная.  
Печать RISO. Усл. печ. л. . Уч.-изд.л. .  
Тираж экз. Заказ . Цена свободная.  
Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина, 30.

