

**Функциональные схемы асинхронных
частотно-регулируемых электроприводов**

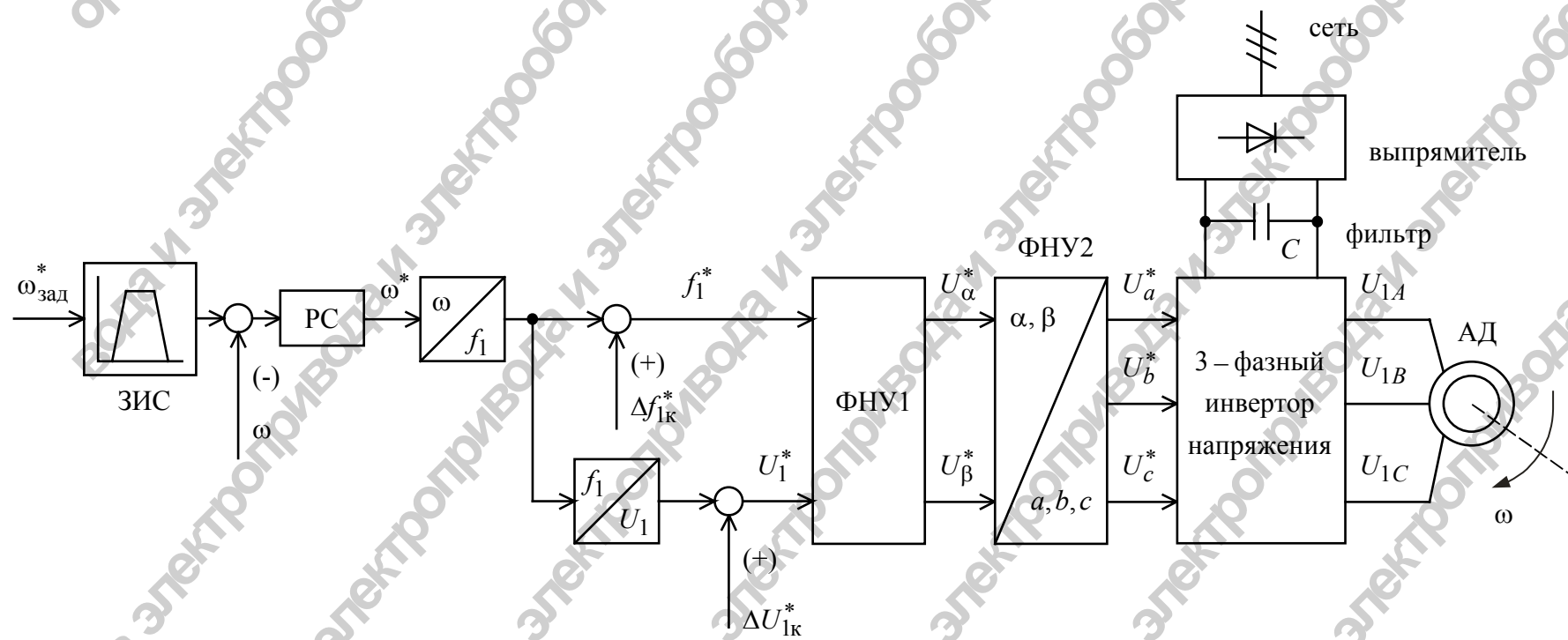


Рис. 1. Функциональная схема частотно-регулируемого асинхронного электропривода со скалярным управлением

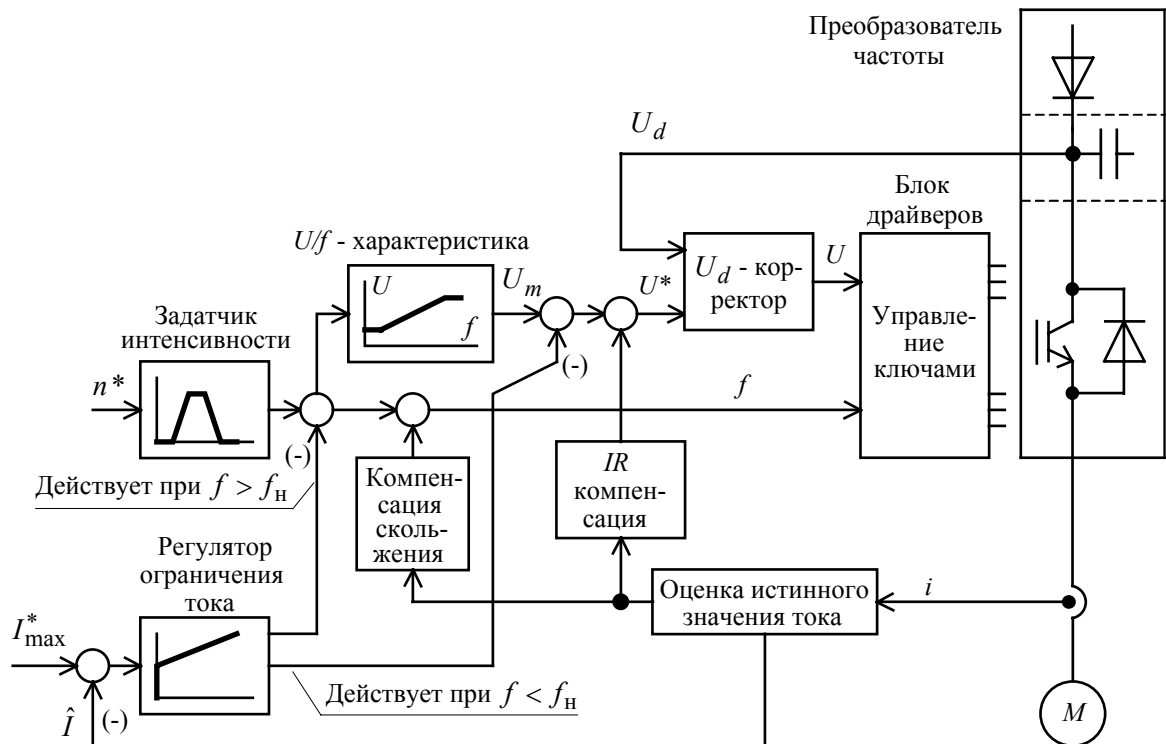


Рис. 2. Функциональная схема асинхронного электропривода со скалярным частотным управлением без датчика скорости

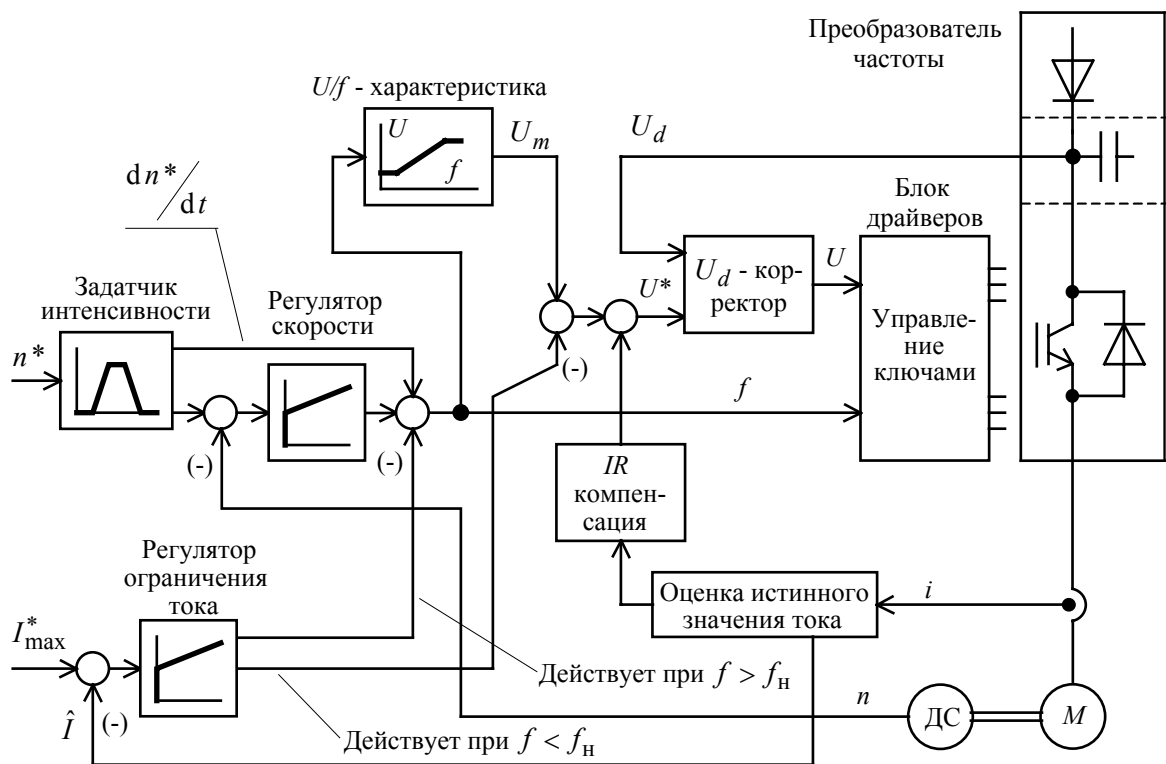


Рис. 3. Функциональная схема асинхронного электропривода со скалярным частотным управлением с датчиком скорости

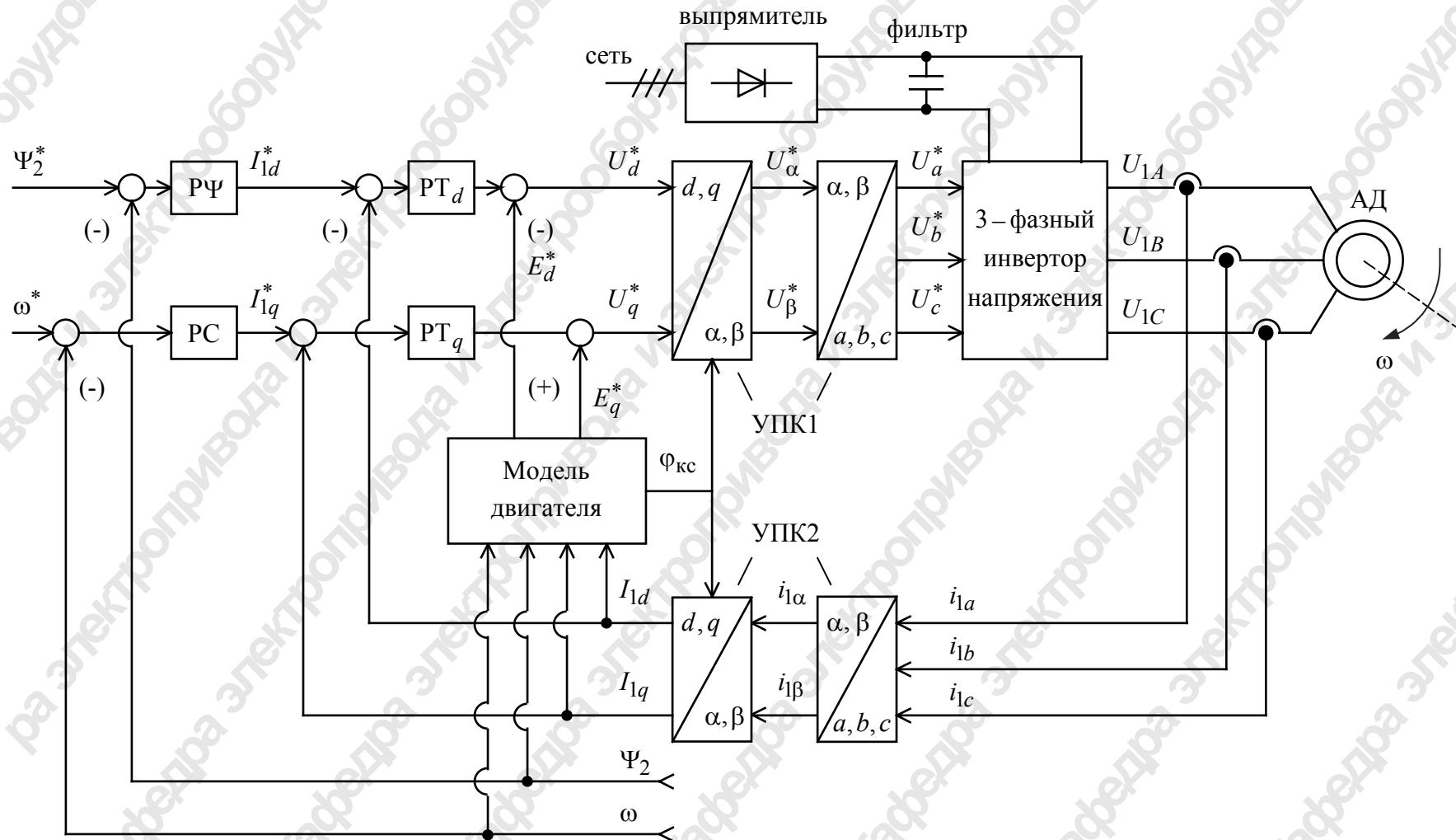


Рис. 4. Функциональная схема частотно-регулируемого асинхронного электропривода с векторным управлением

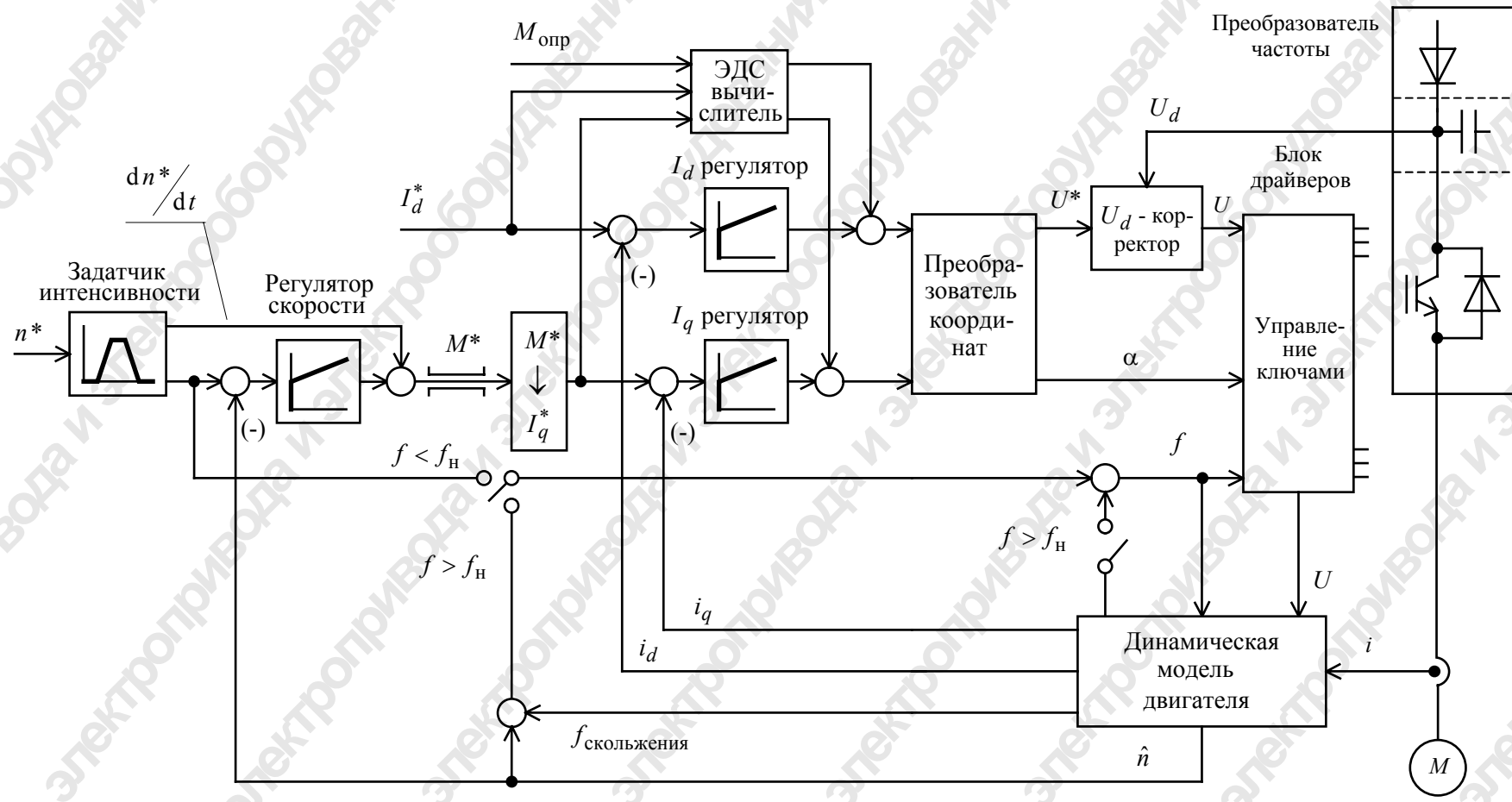


Рис. 5. Функциональная схема асинхронного электропривода с векторным частотным управлением без датчика скорости

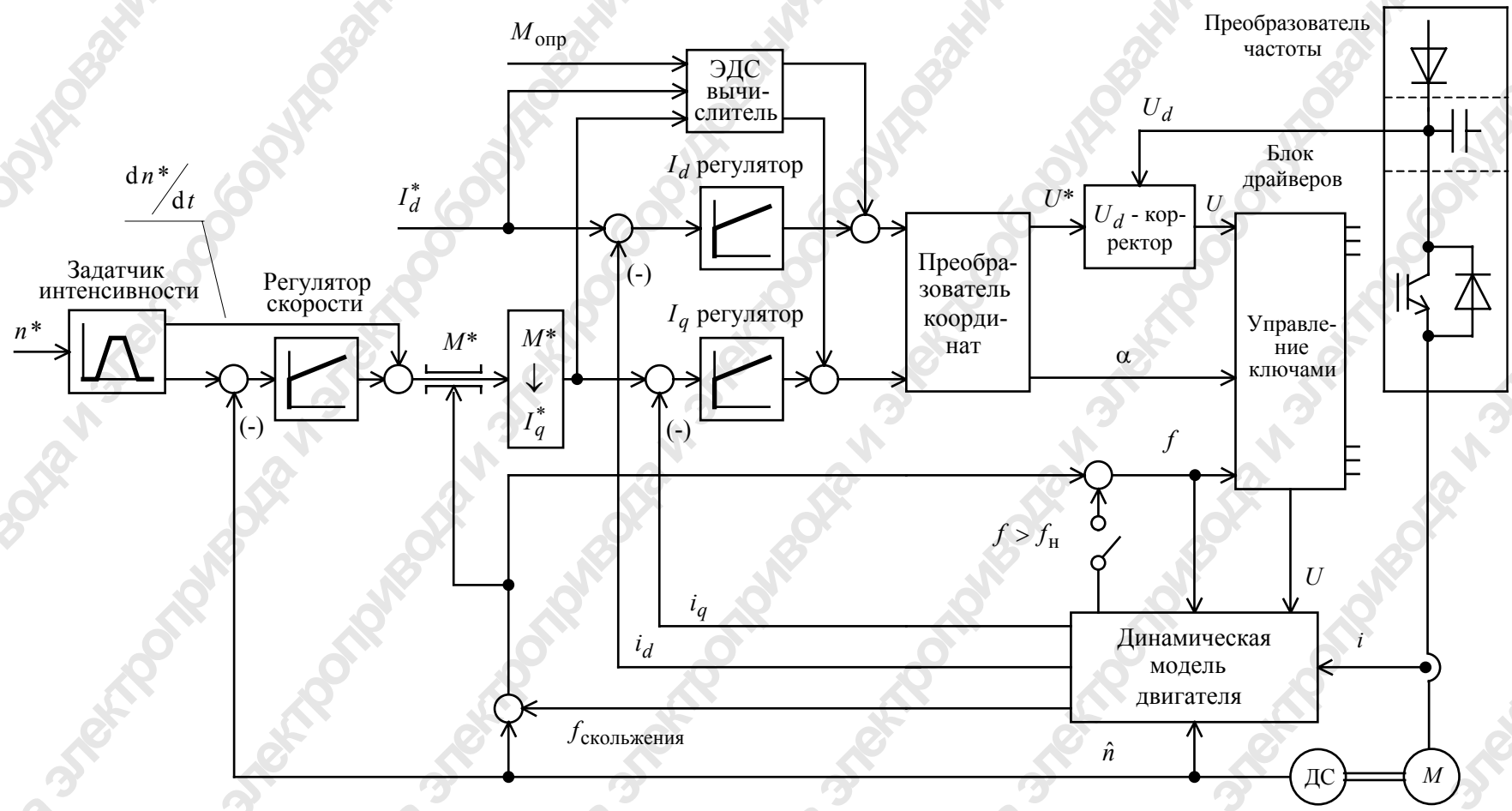


Рис. 6. Функциональная схема асинхронного электропривода с векторным частотным управлением с датчиком скорости