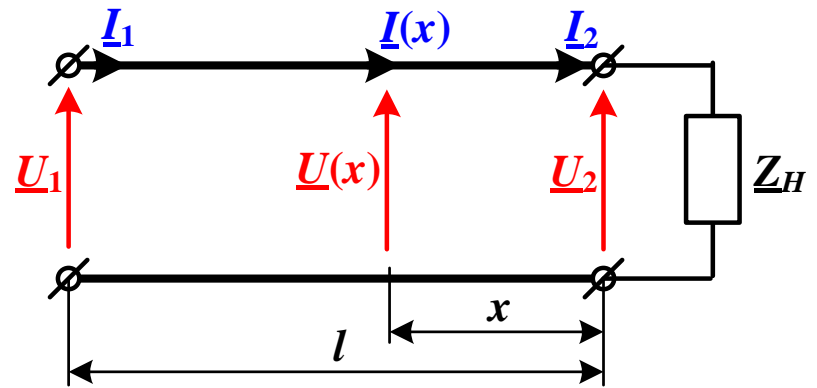


ТОЭ – часть 2

практическое занятие 13

Расчет установившегося режима
длинных линий

Уравнения длинной линии для комплексных действующих значений напряжений и токов при отсчете x от конца линии:



$$\underline{U}(x) = \underline{A}_1 \cdot e^{\underline{\gamma} \cdot x} + \underline{A}_2 \cdot e^{-\underline{\gamma} \cdot x} = \underline{U}_2 \cdot \underline{\text{ch}} \underline{\gamma} x + \underline{Z}_B \cdot \underline{I}_2 \cdot \underline{\text{sh}} \underline{\gamma} x ;$$

$$\underline{I}(x) = \frac{\underline{A}_1}{\underline{Z}_B} \cdot e^{\underline{\gamma} \cdot x} - \frac{\underline{A}_2}{\underline{Z}_B} \cdot e^{-\underline{\gamma} \cdot x} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_B} \cdot \underline{\text{sh}} \underline{\gamma} x + \underline{I}_2 \cdot \underline{\text{ch}} \underline{\gamma} x ;$$

$$\underline{A}_1 = \frac{\underline{U}_2 + \underline{Z}_B \cdot \underline{I}_2}{2} ; \quad \underline{A}_2 = \frac{\underline{U}_2 - \underline{Z}_B \cdot \underline{I}_2}{2} ;$$

$$\underline{K}_U = -\underline{K}_I = \frac{\underline{Z}_H - \underline{Z}_B}{\underline{Z}_H + \underline{Z}_B} ; \quad \underline{Z}_H = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} ; \quad \underline{Z}_{BX} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} .$$

Задача 1

Дано:

$$\underline{U}_1 = 1000e^{j0^\circ} \text{ (В)}; l = 100 \text{ (км)};$$

$$\underline{Z}_B = 400e^{-j30^\circ} \text{ (Ом)};$$

$$\gamma = 0,001 + j\pi/600, \text{ (1/км)}.$$

Определить:


$$\underline{U}_2 = ? \quad \underline{I}_1 = ? \quad \underline{I}_2 = ? \quad \underline{Z}_{BX} = ?$$

1. Режим **холостого хода**:

ключ **K разомкнут**, $\underline{I}_2 = 0$.

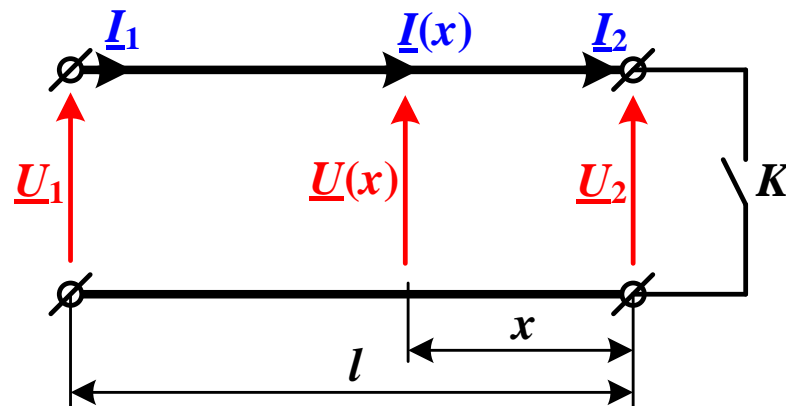2. Режим **короткого замыкания**:

ключ **K замкнут**, $\underline{U}_2 = 0$.



Решение:

$$\underline{\gamma}l = \left(0,001 + j \frac{\pi}{600} \right) \cdot 100 = 0,1 + j \frac{\pi}{6};$$

$$e^{\underline{\gamma}l} = e^{0,1 + j \frac{\pi}{6}} = e^{0,1} e^{j \frac{\pi}{6}} = 1,105 e^{j30^\circ} = 0,957 + j0,553;$$

$$e^{-\underline{\gamma}l} = \frac{1}{e^{\underline{\gamma}l}} = \frac{1}{1,105 e^{j30^\circ}} = 0,905 e^{-j30^\circ} = 0,784 - j0,452;$$

$$\operatorname{sh} \underline{\gamma}l = \frac{e^{\underline{\gamma}l} - e^{-\underline{\gamma}l}}{2} = 0,087 + j0,503 = 0,51 e^{j80,21^\circ};$$

$$\operatorname{ch} \underline{\gamma}l = \frac{e^{\underline{\gamma}l} + e^{-\underline{\gamma}l}}{2} = 0,87 + j0,05 = 0,872 e^{j3,29^\circ}.$$

1. Режим холостого хода: ключ K разомкнут,
 $\underline{I}_2 = 0$, $x = l$.

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 \cdot \text{ch} \underline{\gamma} l ; \underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_B} \cdot \text{sh} \underline{\gamma} l .$$

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{U}_1}{\text{ch} \underline{\gamma} l} = \frac{1000 e^{j0^\circ}}{0,872 e^{j3,29^\circ}} \approx 1147 e^{-j3,29^\circ} \text{ (В)};$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_B} \cdot \text{sh} \underline{\gamma} l = \frac{1147 e^{-j3,29^\circ}}{400 e^{-j30^\circ}} 0,51 e^{j80,21^\circ} \approx 1,46 e^{j106,9^\circ} \text{ (А)};$$

$$\underline{Z}_{BX} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \frac{1000 e^{j0^\circ}}{1,46 e^{j106,9^\circ}} \approx 684,9 e^{-j106,9^\circ} \text{ (Ом)}.$$

2. Режим короткого замыкания: ключ K замкнут,
 $\underline{U}_2=0$, $x=l$.

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_B \cdot \underline{I}_2 \cdot \text{sh}\underline{\gamma}l ; \underline{I}_1 = \underline{I}_2 \cdot \text{ch}\underline{\gamma}l .$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_B \text{sh}\underline{\gamma}l} = \frac{1000e^{j0^\circ}}{400e^{-j30^\circ} \cdot 0,51e^{j80,21^\circ}} \approx 4,9e^{-j50,2^\circ} \text{ (A)};$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 \cdot \text{ch}\underline{\gamma}l = 4,9e^{-j50,2^\circ} \cdot 0,872e^{j3,29^\circ} \approx 4,27e^{-j46,9^\circ} \text{ (A)};$$

$$\underline{Z}_{BX} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \frac{1000e^{j0^\circ}}{4,27e^{-j46,9^\circ}} \approx 234,2e^{j46,9^\circ} \text{ (Ом)}.$$

Задача 2

Дано:

$$\underline{I}_2 = -j10 \text{ (A)}; \underline{U}_1 = 8000 \text{ (В)};$$

$$\underline{Z}_B = 400e^{j0^\circ} \text{ (Ом)}; l = 100 \text{ (км)};$$


$$\underline{Z}_H = \underline{Z}_B.$$

Определить:

$$\gamma = ?$$

Режим согласованной
нагрузки:
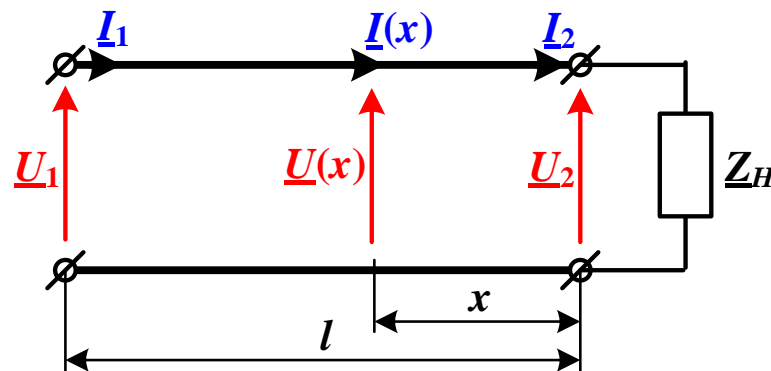
$$\underline{Z}_H = \underline{Z}_B, \underline{U}(x)/\underline{I}(x) = \underline{Z}_B.$$



Решение:

$$\underline{U}(x) = \underline{U}_2 e^{\gamma x}; \quad \underline{I}(x) = \underline{I}_2 e^{\gamma x}; \quad \frac{\underline{U}(x)}{\underline{I}(x)} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \underline{Z}_B.$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 e^{\gamma l} = (\underline{Z}_B \underline{I}_2) e^{\gamma l} \rightarrow$$

$$\rightarrow e^{\gamma l} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_B \underline{I}_2} = \frac{8000}{400 e^{j0^\circ} (-j10)} = 2e^{j90^\circ};$$

$$\underline{\gamma} = \frac{1}{l} \ln\left(2e^{j90^\circ}\right) = \frac{1}{100} \ln\left(2e^{j\frac{\pi}{2}}\right) =$$

$$= \frac{\ln 2}{100} + \frac{j0,5\pi}{100} = 6,971 \cdot 10^{-3} + j1,57 \cdot 10^{-2} \approx$$

$$\approx 1,7 \cdot 10^{-2} e^{j66,6^\circ} \text{ (1/км)}.$$