

Лабораторная работа № 2

СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ

Цель работы

Демонстрация характеристик гармоник сигнала с помощью анализатора спектра и ваттметра.

Теоретические сведения

Теоретически синусоидальные сигналы представляются одной спектральной линией на графике зависимости амплитуды от частоты. При исследовании исходного сигнала появляются дополнительные гармоники, отличные от основной. Математически, складывая мощность каждой гармоники с мощностью основной гармоники, можно восстановить весь исходный сигнал.

Другие формы сигнала, такие как, прямоугольная, треугольная и пилообразная содержат в себе бесконечное количество гармоник, сложение которых даёт форму сигнала, его амплитуду и частоту. Сколько бы ни было параметров у сигнала, спектральный анализ является основным средством для изучения отдельных его компонентов.

Сигнал **прямоугольной** формы может быть представлен суперпозицией бесконечного количества синусоидальных сигналов, частоты которых кратны основной частоте ω . Ряд Фурье сигнала прямоугольной формы выглядит следующим образом:

$$U = \frac{4A}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right), \quad (1)$$

где A – амплитуда прямоугольного сигнала.

Замечание: Возможна другая – отличная от (1) – форма представления сигнала прямоугольной формы – через косинусы. Выбор той или иной формы представления – через синусы или через косинусы – определяется началом отсчёта времени: при нечётной форме сигнала в представлении используются синусы, а при чётной форме – косинусы.

Среднеквадратическое значение напряжения гармоник прямоугольного сигнала определяется формулой:

$$E_n = \frac{4A}{n\pi\sqrt{2}} .$$

Частота n -ой гармоники равна $n\omega$. По мере добавления каждой гармоники, форма сигнала всё более становится похожей на прямоугольную. Идеальный сигнал прямоугольной формы включает в себя бесконечное количество нечётных гармоник.

Сигнал пилообразной формы также может быть представлен суперпозицией бесконечного количества синусоидальных сигналов, частоты которых кратны основной частоте ω . Амплитуда и мощность этих синусоид уменьшаются с увеличением их частоты. Ряд Фурье пилообразного сигнала выглядит следующим образом:

$$U = \frac{2A}{\pi} \left(\sin \omega t - \frac{1}{2} \sin 2\omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t - \frac{1}{4} \sin 4\omega t + \dots \right). \quad (2)$$

Среднеквадратическое значение напряжения гармоник пилообразного сигнала определяется формулой:

$$E_n = \frac{2A}{n\pi\sqrt{2}}.$$

Основная частота:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \text{ где } T - \text{период сигнала.}$$

Так как амплитуда гармоник высоких порядков во много раз меньше амплитуды несущей частоты, то вычисление гармоник, как правило, происходит до 5-го порядка.

Сигналы прямоугольной и пилообразной формы относятся к импульсным сигналам. Для характеристики импульсного сигнала применяют величину, которая определяет отношение периода повторения к длительности импульса. Эта величина называется скважностью. Скважность не может быть меньше 1. Величина, равная 1, соответствует случаю, когда длительность сигнала равна его периоду. В англоязычной литературе используется величина, обратная скважности, которая называется коэффициентом заполнения (*Duty cycle*). Можно записать соотношение:

$$S = \frac{T}{\tau} = \frac{1}{D},$$

где S – скважность, T – период повторения импульсов, τ – длительность импульса, D – коэффициент заполнения (*Duty cycle*).

Частое применение на практике находит прямоугольный сигнал со скважностью 2 – такой сигнал называется меандр.

Следует обратить внимание на взаимосвязь термина скважность и коэффициента заполнения (*Duty cycle*). Скважность S является безразмерной

величиной. В англоязычной литературе, коэффициент заполнения D (*Duty cycle*), как правило, измеряется в процентах. Но обе величины – всего лишь разные представления одного и того же. И, чтобы не было путаницы, необходимо понимать, что имеется в виду. Скважность – это отношение периода следования импульсов к длительности импульса, а коэффициент заполнения D (*Duty cycle*) – отношение длительности импульса к периоду их следования, то есть эти величины – обратно пропорциональны.

1. Описание схем опытов

1.1. Объект исследования:

Анализатор спектра. Схема его включения в экспериментальном исследовании приведена на рис. 1.

1.2. Назначение схемных элементов:

R_1 – резистор, служащий в качестве нагрузки.

1.3. Измерительные приборы:

XFG1 – функциональный генератор; имитирует источник входного гармонического сигнала;
 XWM1 – ваттметр; служит для измерения мощности;
 XSC1 – осциллограф; используется для контроля формы сигнала на выходе генератора переменного напряжения;
 XSA1 – анализатор спектра; используется для определения спектра выходного сигнала.

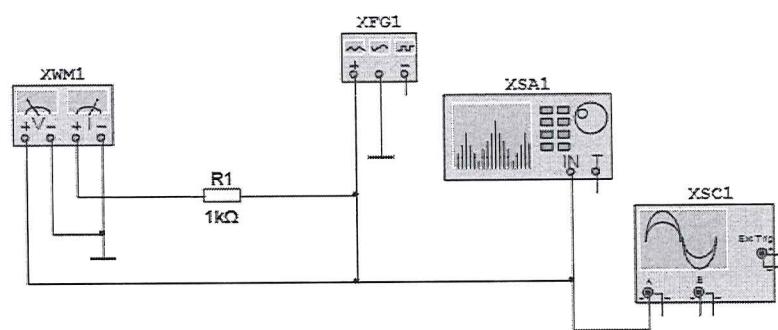


Рис. 1. Схема для исследования спектральных составляющих спектра сложного сигнала

2. Экспериментальное исследование

Исследование спектра сигнала прямоугольной формы

- Соберите схему, изображённую на рис. 1. Подсоедините Function Generator (функциональный генератор), Oscilloscope (осциллограф), Wattmeter (ваттметр) и Spectrum Analyzer (анализатор спектра). При подключении ваттметра помните, что клеммы, обозначенные V (напряжение), подключаются параллельно с нагрузкой, а клеммы, обозначенные I (ток), – последовательно с нагрузкой.
- Дважды щёлкните на осциллографе, для настройки его параметров. Установите масштаб Time Base (Временная ось) равным 50 мкс/Дел, установите значение Channel 1 (Канал 1) равным 10 В/Дел. Выберите режим автоматического запуска (Auto Triggering) и режим пропускания постоянной составляющей сигнала (DC coupling).
- Дважды щёлкните на функциональном генераторе, для настройки его параметров. Выберите Frequency (частота) = f_1 (Данное значение частоты следует брать из табл. 1, в соответствии с номером, указанным преподавателем). Duty Cycle (коэффициент заполнения) = 50%, Amplitude (амплитуда) = 10 В, Offset = 0, Выберите Square Wave (прямоугольная форма).
- Двойным щелчком на анализаторе спектра откройте его дисплей. Выделите Set Span. Установите Start (начало) = f_1 , End (конец) = $10 \cdot f_1$ и Amplitude (амплитуда) = Lin. Нажмите Enter.

Таблица 1

№ варианта	Частота f_1 , кГц
1	10
2	12
3	14
4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
10	28

5. Запустите процесс моделирования.
6. Два раза щёлкните на осциллографе и убедитесь, что значение амплитуды равно 10 В. Скопируйте вид наблюдаемого сигнала и вставьте его в отчёт – для этого надо скопировать изображение экрана осциллографа в буфер обмена, нажав комбинацию клавиш Alt + PrtScrn (при активном окне осциллографа), а затем, перейдя в файл с отчётом, – комбинацию Ctrl + V. Таким же образом можно поступать и в дальнейшем при необходимости копирования вида сигнала или его спектра.
7. Дважды щёлкните на анализаторе спектра. Сдвиньте вертикальный маркер в левую часть окна и измерьте частоту и амплитуду несущего сигнала с частотой f_1 . Эти значения будут отображаться в левом нижнем углу окна.
8. Скопируйте полученный спектр прямоугольного сигнала и вставьте его в отчёт.
9. Пользуясь спектром сигнала, измерьте величину спектральных составляющих, соответствующих 1-ой, 3-ей и 5-ой гармоникам. Результаты занесите в табл. 2 в колонку «Измеренная амплитуда».
10. Воспользовавшись формулой (1), рассчитайте амплитуды 1-ой, 3-ей и 5-ой гармоник. Результаты занесите в табл. 3 в колонку «Рассчитанная амплитуда».
11. Сравните экспериментальные и теоретические значения амплитуд гармоник.
12. Вычислите среднеквадратическое напряжение для первой гармоники по формуле (4). Рассчитайте её предполагаемую мощность.
13. Проделайте то же для 3-ей и 5-ой гармоник. Полученные результаты занесите в табл. 2.
14. Вычислите общую (суммарную) мощность 1-ой, 3-ей и 5-ой гармоник. Результат запишите.
15. Щёлкните два раза на Wattmeter (ваттметр). Сравните наблюдаемое значение мощности с аналогичным значением, полученным в п. 14. Результат запишите.
16. Измените величину скважности прямоугольного сигнала. Для этого: дважды щёлкните на функциональном генераторе, для настройки его параметров, и установите параметр *Duty Cycle* (коэффициент заполнения) = 33% (Какое значение при этом имеет скважность?). Скопируйте в отчёт вид наблюдаемого прямоугольного сигнала и полученный спектр.
17. Ещё раз измените величину скважности прямоугольного сигнала, установив на функциональном генераторе параметр *Duty Cycle* (коэффициент заполнения) = 25% (Как изменилась при этом величина скважности?). Скопируйте в отчёт вид сигнала и его спектр.

Таблица 2

Результаты для сигнала прямоугольной формы.

	Измеренная частота, кГц	Измеренная амплитуда, В	Рассчитанная амплитуда, В	Рассчитанное среднеквадратическое напряжение, В	Рассчитанная мощность, мВт
f_1					
f_3					
f_5					

Общая (суммарная) мощность в мВт (измеренная) _____*Показания полной мощности в мВт с Ваттметра* _____**Исследование спектра сигнала треугольной (пилюобразной) формы**

18. Два раза щёлкните на Function Generator (Генератор функций) и выберите Triangle Waveform (треугольная форма сигнала). Установите значение *Duty Cycle* (коэффициент заполнения) = 50%.
19. Понаблюдайте за экраном в окне Oscilloscope (Оscиллограф). Нарисуйте наблюдаемый вид сигнала.
20. Два раза щёлкните на Spectrum Analyzer (анализатор спектра) и понаблюдайте за спектром пилюобразной формы сигнала. Нарисуйте получаемый спектр.
21. Ещё раз дважды щёлкните на Function Generator и выставьте *Duty Cycle* (коэффициент заполнения) = 80%. Понаблюдайте за дисплеем осциллографа, отмечая изменения формы сигнала. Нарисуйте вновь полученный сигнал.
22. На анализаторе спектра наблюдайте за тем, как изменился спектр сигнала по сравнению с полученным в п. 20. Нарисуйте получаемый спектр.
23. Ещё раз дважды щёлкните на Function Generator и выставьте *Duty Cycle* (коэффициент заполнения) = 99%. Скопируйте в отчёт новый вид сигнала. (Замечание: Коэффициент заполнения не удаётся установить равным 100% – это связано с математическим представлением такого сигнала в программе Multisim.)
24. На анализаторе спектра наблюдайте за тем, как изменился спектр сигнала по сравнению с полученными в пп. 20 и 22. Нарисуйте получаемый спектр.
25. Для сигнала пилюобразной формы проделайте измерения для 1-ой, 2-ой и 3-ей гармоник, аналогичные полученным в пп. 9–15 для гармо-

ник прямоугольного сигнала (для сигнала пилообразной формы при расчёте амплитуд гармоник следует воспользоваться формулой (2), а для среднеквадратического напряжения – формулой (5)).

26. Заполните табл. 3 для сигнала пилообразной формы.

Таблица 3
Результаты для сигнала пилообразной формы.

	Измерен- ная частота, кГц	Измерен- ная амплиту- да, В	Рассчи- танный амплиту- да, В	Рассчитанное среднеквад- ратическое напряжение, В	Рассчитан- ная мо- щность, мВт
<i>f₁</i>					
<i>f₂</i>					
<i>f₃</i>					

Общая (суммарная) мощность в мВт (измеренная) _____

Показания полной мощности в мВт с Ваттметра _____

3. Проверочный расчёт

Рабочие формулы

$$P = \frac{V_{rms}^2}{R}. \quad (3)$$

В формулах (4) и (5) используется величина *A* – амплитуда прямоугольного сигнала (задаётся генератором колебаний, в лабораторной работе это – функциональный генератор XFG1).

Напряжение гармоники прямоугольного сигнала *n*-го порядка (среднеквадратическое напряжение):

$$E_n = \frac{4A}{n\pi\sqrt{2}}. \quad (4)$$

Напряжение гармоники пилообразного сигнала n -го порядка (среднеквадратическое напряжение):

$$E_n = \frac{2A}{n\pi\sqrt{2}}. \quad (5)$$

4. Содержание отчета:

- 1) цель работы;
- 2) схема для исследования спектра сигнала;
- 3) таблицы опытных и расчётных данных (таблицы 2 и 3);
- 4) виды спектров;
- 5) спектры, соответствующие разным сигналам (для прямоугольного сигнала (*Duty Cycle* = 50%, 33% и 25%) и для пилообразного сигнала (*Duty Cycle* = 50, 80 и 99%));
- 6) значения мощности сигналов, рассчитанной для трёх гармоник, и полной мощности;
- 7) выводы по результатам экспериментального исследования.