


Электрический ток

Законы построения тока

Электрический ток - упорядоченное движение эл. зарядов

Условия: наличие свободных зарядов

Наличие электрического поля

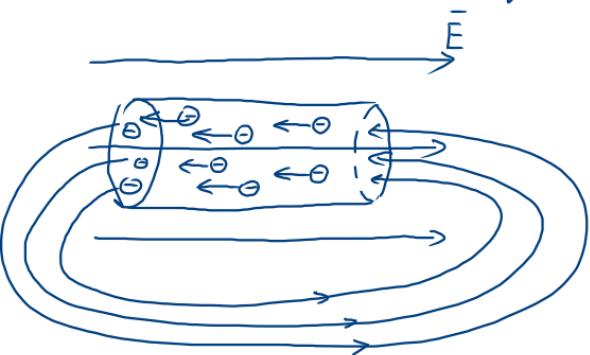

Четотник тока разделяет элекрич. заряды, совершая работу по передаче зарядов против эл. поля.

Природа - магнитное, механическое, химическое и др.



$$j = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad \text{Величина единичного тока}$$


(Сила тока)

от проходящим зарядом Δq $[j] = 1 \text{ A}; [\Delta q] = 1 \text{ kA} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ C}$

$$j = f(t)$$

$$j = \text{const} - \text{постоянный ток}$$

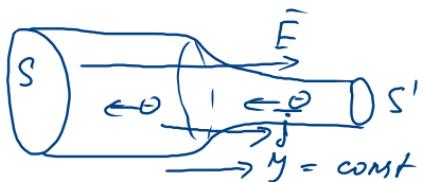
Ток имеет направление - это направление функции
 \oplus зарядов или противоположное
 \ominus зарядов



$$j < j'$$

$$\frac{j}{S} - j - \text{плотность тока}$$

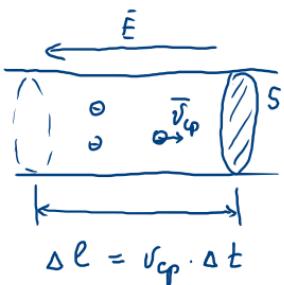j - вектор, совпадает с
направлением тока



v_{cp} - средняя скорость движения зарядов (без единиц измерения)

$$n - концентрация свободных зарядов \quad n = \frac{N}{V}$$

e - элементарный заряд

Δt - промежуток времени

$$\Delta q = eN = e n v_{cp} \cdot \Delta t \cdot S$$

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = e n S v_{cp} ; j = \frac{I}{S} = e n v_{cp}$$


$$\bar{v}_{cp} \quad \bar{j} = e n \bar{v}_{cp}$$

$$I = \int_S (\bar{j} d\bar{S})$$

$$d\bar{S} = dS \cdot \bar{k}$$

\bar{k} - вектор нормали к элементарной площадки сечения проводника (S)

Сторонние силы ЭДС и напряжения

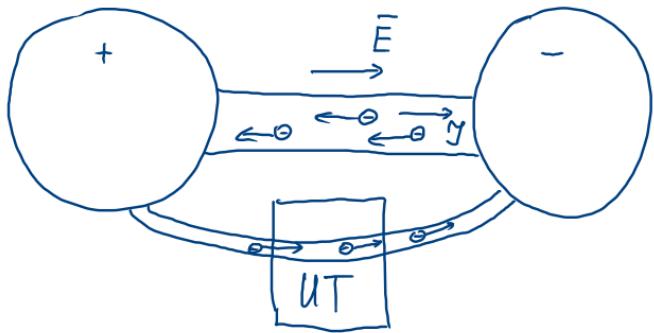

В проводнике возникает
контактное напряжение тока.
Необходимо разделить
электр. заряды, совершая
работу по разделению зарядов.
ИТ - источник тока,
разделяет эл. заряды

Силы, разделяющие заряды в ИТ, называются
сторонние силы.

Природа сторонних сил - химическая, механическая, магнитная
Сторонние силы совершают работу по перемещению зарядов

Электрическое поле - ЭДС (ЭДС)
источника тока

$$\mathcal{E} = \frac{Aq}{l}$$

$$\mathcal{E} \equiv A_{\text{ср.}} \text{ при } q = 1 \text{ (1 кл)}$$

$$[\mathcal{E}] = B \text{ (Волт)}$$

$$\bar{F}_{cm} = \bar{E}_{cm} q \Rightarrow A_{cm} = \oint (\bar{F}_{cm} d\bar{l}) = q \oint (\bar{E}_{cm} \cdot d\bar{l}) = q \mathcal{E}$$

$$\mathcal{E} = \oint (\bar{E}_{cm} \cdot d\bar{l})$$

$$\bar{F} = \bar{F}_{cm} + \bar{F}_{\gamma n} = q (\bar{E}_{cm} + \bar{E}_{\gamma n})$$

На границе между

$$f_{12} = q \int_1^2 (\bar{E}_{cm} \cdot d\bar{l}) + q \int_1^2 (\bar{E}_{\gamma n} \cdot d\bar{l}) = q \mathcal{E}_{12} + q (\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\text{т. 1 и т. 2 сближены}, \varphi_1 = \varphi_2 \quad f = q, E$$

$$\oint (\bar{E}_{2n} \cdot d\bar{e}) = 0$$

$$\frac{\int_{12}}{q} = U_{12} - \text{напряжение} \quad U_{12} = E_{12} + (\varphi_1 - \varphi_2)$$

Напряжение - разка работы, совершающейся при перемещении единичного положительного заряда

$$\text{Из условия тока} \quad E_{12} = 0 \quad U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$$

Закон Ома. Сопротивление проводников

Немецкий физик Г. Ом (1787 - 1854)


Установлено из эксперимента

$$I \sim U$$

$$I = \frac{U}{R} \text{; } R - \text{электрическое сопротивление}$$

$$R = \frac{U}{I} ; \quad 1 \text{ Ом} = \frac{1 \text{ В}}{1 \text{ А}}$$
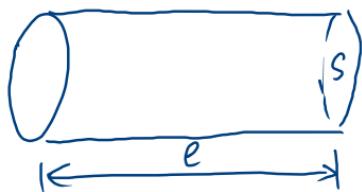
$$\sigma = \frac{1}{R} \quad \text{электрическая проводимость}$$



$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$[\rho] = \text{Ом} \cdot \text{м}$$

ρ = удельное сопротивление

$$I = \frac{U}{R} ; \quad R = \rho \frac{l}{S} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{U \cdot S}{\rho l} ; \quad \frac{I}{S} = \frac{U}{\rho l}$$

$$j = \frac{I}{P} E$$

$$\frac{U}{l} = E$$

$$\bar{j} = \frac{\bar{E}}{P}$$

$$\bar{j} = \gamma \bar{E}$$

Закон Ома
безразмеренное
издание

$$\gamma = \frac{1}{P} - \text{вещественная производная } (G)(G)$$

$$\gamma = \frac{1}{\rho M} = C_M \text{ (сумм.)}$$


Для идеальных газов $P = P_0 (1 + \alpha t)$; $R = R_0 (1 + \alpha t)$

и оплавов

α - температурный коэффициент сопротивления


t - температура в секундах Цельсия

$$\alpha = \frac{1}{273} K^{-1}$$

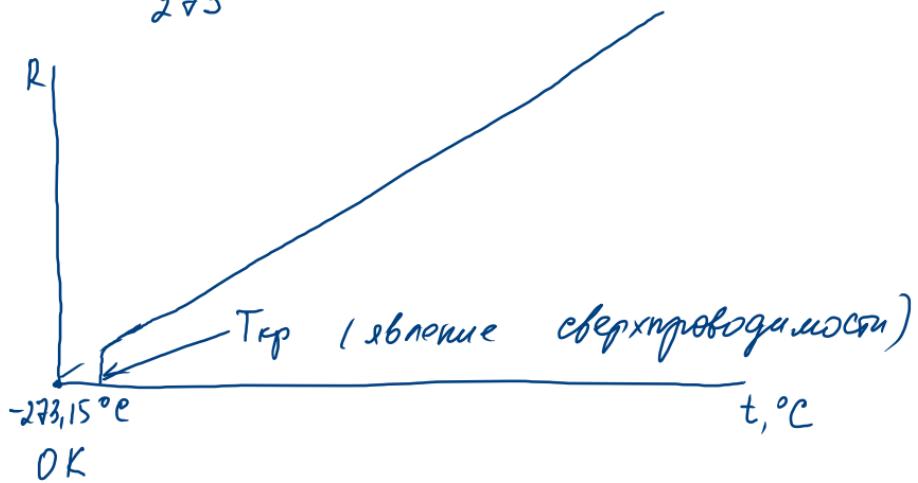

Закон Ома для полной цепи

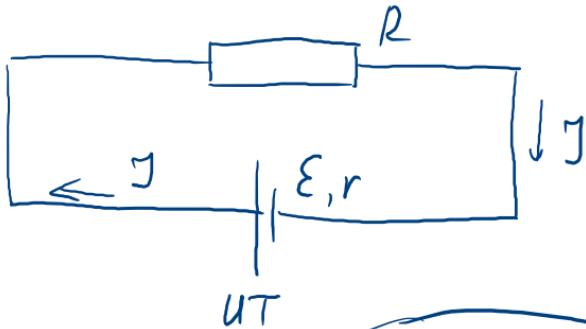Полная электрическая цепь содержит источник тока



R - сопротивление
внешнего участка цепи
E - ЭДС источника тока
r - сопротивление ИТ
(внужреннее сопротивление)


$$y = \frac{E}{R+r}$$

Законы Кирхгофа для электрических цепей

Для расчета электрических цепей используют правила (законы) Кирхгофа, которые являются обобщением закона Ома на случай разветвленных электрических цепей. Их два!

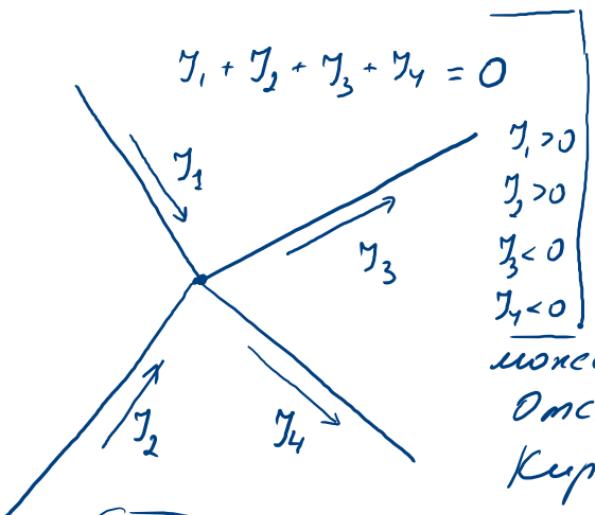1. Первое правило Кирхгофа

В разветвленных электрических цепях можно выделить узловые точки (узлы), в которых сходится не менее трех проводников




Токи, втекающие в узел, считаются положительными, а вытекающие токи – отрицательными. В узлах если постоянного тока не может происходить накопление заряда. Отсюда следует первое правило Кирхгофа.

Алгебраическая сумма величин токов для каждого узла равна нулю: $J_1 + J_2 + J_3 + \dots + J_n = 0$ или $\sum_i J_i = 0$

Первое правило Кирхгофа является следствием закона сохранения электрического заряда.

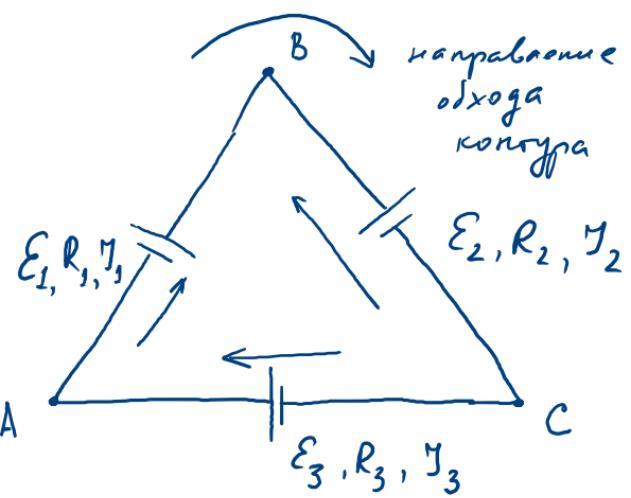2. Второе правило Кирхгофа


В разомкнутой электрической цепи можно видеть некоторое количество замкнутых участков или контуров. На разных участках контура могут промежать разрывы или могут содержать элементы цепи, как источники тока и электрические сопротивления.



$$\sum y_i R_i = \sum \varepsilon_k$$

В любом замкнутом контуре, произвольно выбранным в разбивленной электрической цепи, алгебраическая сумма напряжений (подсчитан напряжением) на участках контура равна сумме ЭДС, включенных в контур.

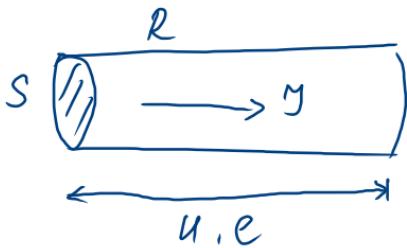Радома и монгоз тока. Закон Фарadays - Ленара



$$dt \quad dq = B dt$$

$$dA = u dq = B u dt = B^2 R dt$$

$$\text{Монгоз } P = \frac{dA}{dt} = B u = B^2 R = \frac{u^2}{R}$$

$$dQ = dA = B^2 R dt$$

$$\frac{dQ}{dVdt} = \omega$$

$$\omega = B E^2$$

Классическая теория электропроводности металлов. Законы Ома и Дюбуа-Лекуза

1. Закон Ома



Свободные электроны в металле находятся в хаотическом тепловом движении, $v_{ср}$ - средняя скорость теплового движения электронов, $v_{ср} = 10^5 \frac{м}{с}$. $v_{ср}$ можно найти

из классической формулы

$$v_g = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}$$

Т - температура, Т = 293 К
 m_0 - масса электрона
 k - постоянная Больцмана

$$u_{cp} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}$$

$$v_{cp} = \sqrt{\frac{8 \times 1,38 \times 10^{-23} \times 293}{3,14 \times 9,11 \times 10^{-31}}} = 9,4 \cdot 10^4 \frac{m}{c} \approx 10^5 \frac{m}{c}$$

Когда проводник находится в электрическом поле, на проводник действует сила электрического поля, и-ниа движется в одном направлении по действием электрического поля со средней скоростью v_{cp} , при этом $v_{cp} \approx 10^{-3} \frac{m}{c}$, т.е. $v_{cp} \ll u_{cp}$

В проводнике при поле $\bar{E} = \text{const}$
 Сила, действующая на заряд $\bar{F} = e\bar{E}$ или $F = eE$

$$a = \frac{F}{m_0} = \frac{eE}{m_0}; \text{ скорость } v \text{ изменяется от } 0 \text{ до } v_{\max}; t - время между$$

двумя ударами с атомами кристаллической решетки. К концу процесса эл-к при ударе имеет скорость $v_{\max} = v_0 + a \Delta t_{cp}$ при $v_0 = 0$

$$v_{\max} = \frac{E e \Delta t_{cp}}{m_0} \quad \text{и} \quad v_{cp} = \frac{v_{\max}}{2}$$

Принимаем, что эл-к при ударе отдает всю свою кинетическую энергию.

$\Delta t_{cp} = \frac{l_{cp}}{v_{cp} + u_{cp}}$, l_{cp} - среднее расстояние, которое проходит n -й ion до следующего узла с атомом

$$\text{т.к. } v_{cp} \ll u_{cp}, \text{ то } \Delta t_{cp} = \frac{l_{cp}}{u_{cp}}$$

$$v_{cp} = \frac{v_{max}}{2} = \frac{a \Delta t_{cp}}{2} = \frac{eE \Delta t_{cp}}{2m_0} = \frac{eE l_{cp}}{2m_0 u_{cp}}$$

Генеративность тока $j = nev_{cp} = \frac{ne^2 l_{cp}}{2m_0 u_{cp}}$ $E = \gamma E$

$$\gamma = \frac{ne^2 l_{cp}}{2m_0 u_{cp}} \text{ и } j = \gamma E - \text{закон Ома}$$

$$u_{cp} \approx 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Согласуется с экспериментом

2. Закон Дюсопфа - Лекуса

К концу свободного пробега эта-на перед следующим ударом ее кинетическая энергия будет после подстановки

$$W_k = \frac{m_0 v_{\max}^2}{2} = \frac{e^2 l_{cp}}{2 m_0 u_{cp}^2} F^2$$

При соударении с атомом энергия электрона полностью передается атому, т.е. кристаллической решетке, вибрирующее тело расстягивается, т.е. протоны (ионы) нагреваются. Число столкновений электрона за единицу времени

$$\gamma = \frac{U_{cp} \cdot I(c)}{l_{cp}}$$

$$\omega = n \tau W_k = \frac{n e^2 \ell_{qp}}{2 m u_{qp}} E^2 = \gamma E^2$$

$$\omega = \gamma E^2$$

- формула, выведенная за
единицу времени в
единице объема магнитного
протоноса. Закон Дисоуда
Ленга

$$\gamma = \frac{n e^2 \ell_{qp}}{2 m u_{qp}}$$

$$u_{qp} \approx 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$